

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

10/10/16

Current Electricity

Electric Current (i):

आवेश प्रवाह की दर। प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा की दृष्टांति है।

$$i = \frac{dq}{dt} \quad \text{or} \quad i = \frac{q}{t}$$

$\frac{Cb}{\text{Sec.}} \rightarrow \text{ampere}$
 $\frac{\text{st. Cb}}{\text{sec.}} \rightarrow \text{st. ampere}$
 $\frac{\text{Ab. Cb}}{\text{sec.}} \rightarrow \text{Ab. ampere}$

→ यदि धारा नियत हो तो आवेश $q = it$

→ यदि धारा $i = f(t)$ हो तो

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} i dt$$

विद्युत धारा का समय के साथ समाकलन।
 $i-t$ वक्र का क्षेत्रफल दिये गये समय अंतराल में प्रवाहित कुल आवेश की दृष्टांति है।

→ औसत धारा

$$I_{\text{avg}} \Rightarrow \langle i \rangle = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{\text{प्रवाहित कुल आवेश}}{\text{आवेश प्रवाह में लिया गया समय}}$$

→ यदि $i = f(t)$ हो तो

$$\langle i \rangle = \frac{t_2 \int_{t_1}^{t_2} i dt}{t_2 - t_1}$$

→ विद्युत धारा प्रवाह की दिशा - परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह विभवान्तर के कारण होता है।

→ परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है।

✓ धारा प्रवाह की दिशा e^- के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है।

✓ धारा प्रवाह की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा में होती है।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Page _____

अविधा वाहक -

✓ चापक में - मुक्त e^-

✓ विद्युतअपघट्य में - $ions$

✓ विसर्जन नलिका में - $ions$

✓ अर्धचापक में - e^- & holes

→ विद्युत धारा के प्रकार -

(i) Direct Current (DC) - जिस धारा की दिशा समय के अनुसार | साथ अपरिवर्तित हो, दिष्ट धारा कहलाती है।

→ दिष्ट धारा का स्रोत सामान्यतः बैटरी होता है।

(ii) Alternating Current - जिस धारा की दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है।

→ सामान्यतः इसका स्रोत generator होता है।

A.C. $\xrightarrow{\text{"Rectifies"}} D.C.$

"inventor"

एक चापक बार से 8 amp. धारा प्रवाहित है। चापक बार के काट क्षेत्र में प्रवाहित e^- की संख्या ज्ञात करें।

Ans. 8 Amp. $\rightarrow 8 \text{Cb.}/\text{sec.}$

60 sec. में $\rightarrow 8 \times 60 \text{Cb.}$
 $= 480 \text{Cb.}$

$$\Rightarrow n = \frac{480}{1.6 \times 10^{-19}}$$

$$= 3 \times 10^{21} e^-$$

Q. एक चापक बार में प्रवाहित धारा $i = (2t + 3)A$ है। चापक बार के काट क्षेत्र में 10 sec. में प्रवाहित आवेश ज्ञात करें।

$$\begin{aligned} \text{Ans. } Q &= \int_{t_1}^{t_2} i dt = \int_0^{10} (2t + 3) dt \\ &= \left[t^2 + 3t \right]_0^{10} \\ &= 130 \text{Cb.} \end{aligned}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

आवेश वाहक -

- ✓ चापक में - मुक्त एड
- ✓ विद्युत अपघट्य में - ions
- ✓ विमर्जन नलिका में - ions
- ✓ अर्धचापक में - e^- & holes

विद्युत धारा के प्रकार -

- (i) Direct Current (DC) - जिस धारा की दिशा समय के अनुसार साथ अपरिवर्तित होती है, दिष्ट धारा कहलाती है।
 → दिष्ट धारा का स्रोत सामान्यतः सेल तथा बैटरी होते हैं।

- (ii) Alternating Current - जिस धारा की दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है।
 सामान्यतः इसका स्रोत गुष्मचरण होता है।

A.C. $\xrightarrow{\text{"Rectifier"}}$ D.C.

"Inverter"

Ques: एक चापक तार से 8 amp. धारा प्रवाहित है। चापक तार के काट क्षेत्र में प्रवाहित एड की संख्या आत करें।

Ans: 8 amp. $\rightarrow$ 8 Cb./sec.

60 sec. में $\rightarrow$ $8 \times 60 \text{ Cb.}$
 $= 480 \text{ Cb.}$

$$\Rightarrow n = \frac{480}{1.6 \times 10^{-19}} = 3 \times 10^{21} e^-$$

Q. एक चापक तार में प्रवाहित धारा $i = (2t + 3t^2) \text{ A}$ है। चापक तार के काट क्षेत्र में 60 sec. में प्रवाहित आवेश आत करें।

Ans: $Q = \int_{t_1}^{t_2} i dt = \int_0^{60} (2t + 3t^2) dt$
 $= \left[t^2 + 3t^3 \right]_0^{60}$
 $= 180 \text{ Cb.}$

For more free Study material


visit : www.sbgstudy.com

Q. एक चालक से प्रवाहित आवेश $\phi = (at - bt^2)$ से दिया जाता है, जहाँ a, b नियतांक हैं तो -

(i) धारा का समय के साथ परिवर्तन का वक्र खींचें।

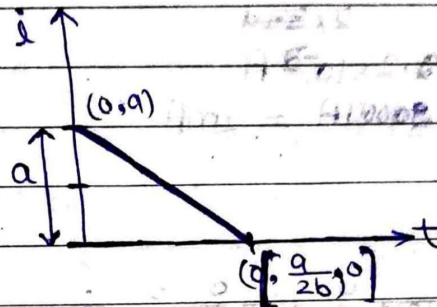(ii) चालक के काट क्षेत्र से प्रवाहित कुल आवेश

Ans. (i) $i = \frac{d\phi}{dt} = a - 2bt$
 $y = c - mx$



$$i = a - 2bt$$

$$\Rightarrow 0 = a - 2b$$

$$\Rightarrow t = a/2b$$

(ii) प्रवाहित कुल आवेश

$$\phi = at - bt^2$$

$$= a\left(\frac{a}{2b}\right) - b\left(\frac{a}{2b}\right)^2$$

$$= \frac{a^2}{2b} - \frac{a^2}{4b}$$

$$= \frac{a^2}{4b}$$

(धारा जितने time बहेगी)
(ϕ भी उतने time)


$$\phi = (i-t) \text{ ग्राफ का area}$$

$$= \frac{1}{2} \times a \times \frac{a}{2b}$$

$$= \frac{a^2}{4b}$$

Q. v आवेश का कण r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में v चाल से परिक्रमा करता है तो इसकी गति के कारण उत्पन्न कक्षीय धारा ज्ञात करें।

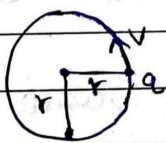Ans. कक्षीय धारा $i = \frac{q}{T}$ परिक्रमण आवर्तकाल



$$i = \frac{q}{2\pi r/v}$$

$$\Rightarrow i = \frac{qv}{2\pi r} = \frac{q\omega}{2\pi} = qf$$

ω - rad/sec.

f - cycle/sec. or Hz

Q. Hydrogen परमाणु की प्रथम कक्षा में परिक्रमा करते e^- की गति के कारण उत्पन्न कक्षीय धारा ज्ञात करें।

Ans. $i = \frac{qv}{2\pi r} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 1.5 \times 10^6}{2\pi \times 0.53 \times 10^{-10}}$

$1.5 \times 10^6 = 2.2 \times 10^6 \text{ m/s}$

$0.53 \times 10^{-10} \text{ m}$

$= \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 2.2 \times 10^6}{2 \times 3.14 \times 0.53 \times 10^{-10}}$

$= \frac{1.6 \times 10^{-19+6+10} \times 2.2}{2 \times 3.14 \times 0.53}$

$= 1 \text{ mA}$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q एक α -कण 6.25×10^{15} $\text{C/m}^2/\text{sec}$ से परिक्रमा करता है तो उसकी गति के कारण उत्पन्न धारा ज्ञात की।

Ans:
$$I = \frac{qW}{2\pi} = qf$$

$$= 1.6 \times 10^{-19} \times 2 \times 6.25 \times 10^{15}$$


$$= 2 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$= 2 \text{ mA}$$

धारा घनत्व:-


Current density

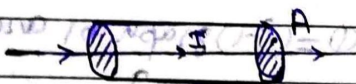चापक के काट क्षेत्र के लंबवत प्रति इकाई काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, धारा घनत्व (J) को दर्शाती है।



$$J = I/A$$

amp/m²

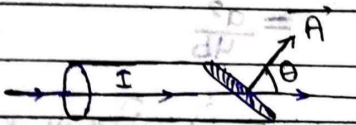


$$J = \frac{I}{A \cos \theta}$$

$$\Rightarrow I = JA \cos \theta = \vec{J} \cdot \vec{A}$$

धारा घनत्व एक सदिश है जिसकी दिशा धारा प्रवाह की दिशा में होती है।

Q एक खोखले बेलनाकार चापक की काट क्षेत्र की आंतरिक व बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः a व b हैं। इस चापक की लंबाई के अनुदिश प्रवाहित धारा I है। धारा घनत्व ज्ञात की।

Ans:

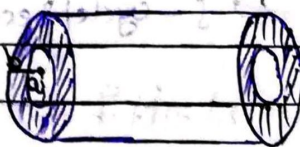

$$J = \frac{I}{A} = \frac{I}{\pi b^2 - \pi a^2}$$

$$= \frac{I}{\pi(b^2 - a^2)}$$

तापीय चाल (VT) = $\frac{1}{\rho}$

चापक के विरोध विभाजित नहीं है तो चापक के अंदर मुक्त e तापीय चापक से यादृच्छिक गति करते हैं। यह

यह तापीय चाल धातु के अंदर e की तापीय ऊर्जा के कारण होती है। इसे निम्नलिखित किया जाता है:-

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

$$U_T = \frac{3KT}{m}$$


तापीय चाल्य कमरे के तापमान पर तापीय चाल्य 10^5 m/sec की गति की होती है।

यादृच्छिक गति के दौरान मुक्त e चालक के जालक से टकराते हैं तथा जालक में स्थित स्थिर धनायनों से टकराते हैं। टक्कर के कारण e की गति दिशा बारंबार परिवर्तित होती है। अतः यादृच्छिक गति के दौरान e का वेग हर संभव दिशा में माना जाता है। इस कारण औसत तापीय वेग शून्य होता है।

यादृच्छिक गति के दौरान चालक के काट क्षेत्र से एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हुए आवेश शून्य होता है। अतः चालक के सिरों पर विभवान्तर की अनुपस्थिति में धारा प्रवाह नहीं होता।

माध्य मुक्त पथ : λ
Mean free path

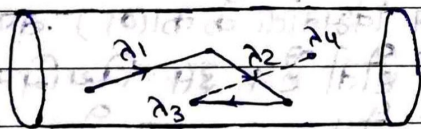e द्वारा क्रमागत टक्करों के मध्य तय औसत दूरी, माध्य मुक्त पथ कहलाती है।



$$\lambda = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{टक्करों की संख्या}}$$

$$\lambda = \frac{\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_N}{N}$$

माध्य मुक्त पथ N° कीटि का होता है।

विश्रान्ति काल (τ):-

Time of Relaxation

दी क्रमागत टक्करों के मध्य e द्वारा व्यतीत औसत समय विश्रान्ति काल को दर्शाता है।

$$\tau = \frac{\text{कुल समय}}{\text{टक्करों की संख्या}} = \frac{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \dots + \lambda_N}{N}$$

$$= \frac{\frac{\lambda_1}{v_T} + \frac{\lambda_2}{v_T} + \frac{\lambda_3}{v_T} + \dots + \frac{\lambda_N}{v_T}}{N}$$

$$\tau = \frac{\lambda}{v_T}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com


→ विभांति का तापमान पर निर्भर है-

$$\begin{aligned} \text{temp} \uparrow &\rightarrow \tau \downarrow \\ \text{temp} \downarrow &\rightarrow \tau \uparrow \end{aligned}$$

→ विभांतिकाल 10^{-15} sec. कीटिका होता है।

अपवहन वेग
drift Velocity - " V_d "

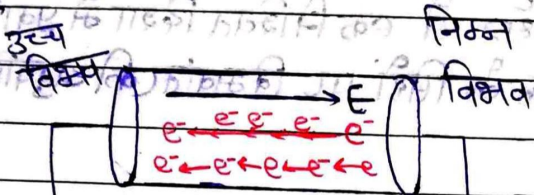चापक के सिरो पर विभवांतर आरोपित करने पर धारा प्रवाह के दौरान चापक के अंदर e^- की गति अपवहन वेग से होती है।



→ चापक के सिरो पर विभवांतर आरोपित करने पर चापक के अंदर विद्युत क्षेत्र

स्थापित होता है जिससे e^- पर विद्युत बल आरोपित होता है। इसके प्रभाव में e^- की यादृच्छिक गति नियमित गति में परिवर्तित हो जाती है।

→ उपरोक्त नियमित गति वलण (आरोपित विभवांतर के कारण) तथा मंदन (टक्करों के कारण) के संयुक्त प्रभाव में होती है। इस नियमित गति के दौरान e^- का औसत नियमित गति वेग 'अपवहन वेग' कहलाता है।

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \vec{v}_d + \vec{v}_t \quad \text{औसत तापीय वेग} \\ \Rightarrow \langle \vec{v} \rangle &= \langle \vec{v}_d \rangle + \langle \vec{v}_t \rangle \\ \Rightarrow \vec{v}_d &= 0 + \vec{v}_d \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \vec{v}_d = -\frac{eE\tau}{m}$$

$$i \quad V_d = \frac{eE\tau}{m}$$

→ अपवहन वेग की दिशा आरोपित विभवांतर के कारण स्थापित विद्युत क्षेत्र की दिशा से विपरीत होती है।

→ अपवहन वेग तापमान पर निर्भर है-


$$\begin{aligned} \text{temp} \uparrow &\rightarrow \tau \downarrow \rightarrow V_d \downarrow \\ \text{temp} \downarrow &\rightarrow \tau \uparrow \rightarrow V_d \uparrow \end{aligned}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

→ कमरे के तापमान पर अपवहन वेग 10^6 sec^{-1} कीटि का होता है।

→ विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध-

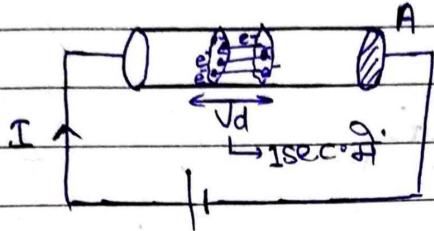

✓ चापक के इकाई आयतन में e की संख्या = n होती

✓ चापक के काट क्षेत्र से प्रति sec प्रवाहित

e की संख्या = $n(VA)$

∴ चापक के काट क्षेत्र से प्रति sec प्रवाहित

आवेश = $n(VA)e$

विद्युत धारा

$$I = n e A V_d$$

→ धारा घनत्व तथा विद्युत चापकता में संबंध-

$$I = n e A V_d$$

$$\Rightarrow \frac{I}{A} = n e V_d$$

$$\Rightarrow J = n e \left(\frac{e E \tau}{m} \right)$$

$$\Rightarrow J = \frac{n e^2 \tau}{m} (E)$$

$$\Rightarrow J = \sigma E$$

$$\sigma = \frac{n e^2 \tau}{m}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{J}{E} = \sigma \right]$$

Conductivity (चापकता)

→ विद्युत चापकता तापमान तथा चापक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती

→ दिये गये तापमान पर विद्युत चापकता का क्रम निम्नानुसार है-

$$\sigma_{\text{Cu}} > \sigma_{\text{Ag}} > \sigma_{\text{Al}} > \sigma_{\text{Au}}$$

→ मुक्त e की गतिशीलता (μ):-

Mobility

आवृत्ति प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के संगत e का

अपवहन वेग गतिशीलता की दशाति है।

$$\mu = \frac{V_d}{E}$$

$$\Rightarrow \mu = \left(\frac{e E \tau}{m} \right) \frac{1}{E}$$

$$\Rightarrow \mu = \frac{e \tau}{m}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q. चित्रानुसार प्रदर्शित असमरूप काट क्षेत्र के चालक से नियत धारा प्रवाहित है। इसके दोनों सिरे पर निम्न भौतिक राशियों की तुलना कीजिये-


(i) अपवहन वेग

(ii) धारा घनत्व

(iii) चालकता

(iv) गतिशीलता

(v) विद्युत क्षेत्र

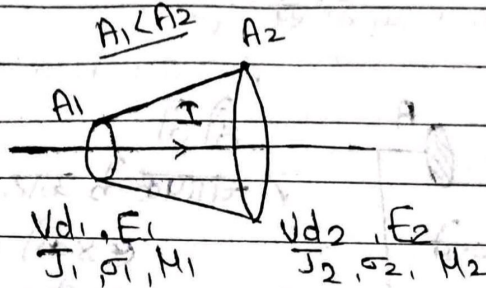

Ans. (i) $I = n e A v_d$; $I \propto A v_d$
 $= \text{const.}$; $A \propto \frac{1}{v_d}$
 $\Rightarrow v_{d1} > v_{d2}$

(ii) $J = I/A \Rightarrow J \propto 1/A$
 $J_1 > J_2$

(iii) $\sigma = \frac{n e^2 \tau}{m}$; $\tau = \text{const.}$ $\Rightarrow \sigma_1 = \sigma_2$

(iv) $M = \frac{e \tau}{m} = \text{const.} \Rightarrow M_1 = M_2$

(v) $J = \sigma E \Rightarrow J \propto E$
 $\Rightarrow E_1 > E_2$

→ धारा प्रवाह के दौरान धारावाही चालक तार के E की संख्या अपरिवर्तित रहती है अर्थात् धारावाही चालक तार विद्युत क्षेत्र से उदासीन होता है।

→ धारावाही चालक तार विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। धारावाही चालक तार के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तथा धारावाही चालक तार के अंदर विद्युत क्षेत्र अशून्य होता है लेकिन उस अशून्य विद्युत क्षेत्र का स्त्रोत बैटरी द्वारा आरोपित विभवांतर है।

→ चालक के सिरे पर विभवांतर आरोपित करने पर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का स्थापित होना तथा धारा प्रवाह का प्रारंभ होना, प्रभावी रूप से उदासीन की चाल से होता है।

Ohm's Law:


इसके अनुसार चालक की ज्यामिति तथा तापमान अपरिवर्तित हो तो चालक में प्रवाहित धारा, आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है।

$I \propto V$
 $\Rightarrow V \propto I \Rightarrow V = IR$ प्रतिरोध | समानुपाती नियतांक

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

$$\begin{aligned}
 I &= neAv_d \\
 \Rightarrow I &= neA \left(\frac{eE\tau}{m} \right) = \frac{ne^2\tau A(E)}{m} \\
 \Rightarrow I &= \frac{ne^2\tau A(V)}{mL} \\
 \Rightarrow V &= \left(\frac{m}{ne^2\tau A} \right) (I) \rightarrow \text{const.} \\
 \Rightarrow \boxed{V \propto I} & \text{ ohm's Law}
 \end{aligned}$$

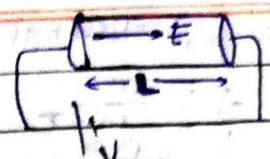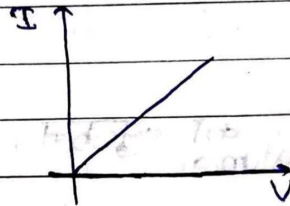

 $E = \frac{V}{L}$

$$R = \left(\frac{m}{ne^2\tau} \right) \left(\frac{L}{A} \right)$$

→ ओम का नियम सार्वत्रिक नहीं है।

(i) ओमीय पदार्थ - जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय पदार्थ कहलाते हैं। उनसे संबंधित परिपथ ओमीय परिपथ कहलाता है।

eg. metallic Conductor




"रेखीय पदार्थ"

(ii) अनओमीय पदार्थ - non-ohmic substance

जो पदार्थ ओम के नियम का पालन नहीं करते, अनओमीय पदार्थ कहलाते हैं। इनसे संबंधित परिपथ अनओमीय परिपथ होता है।

eg. electrolyte, Semi Conductor

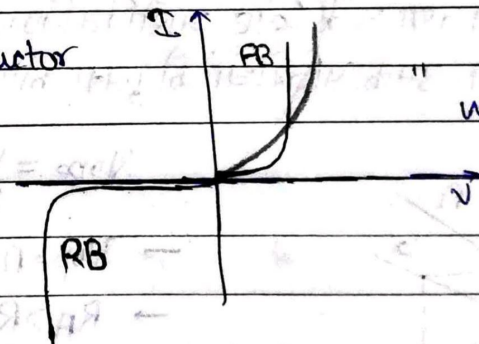

"non-linear substance"

12/10/16

प्रतिरोध (R) :-
Resistance

धारा प्रवाह का विरोध, प्रतिरोध कहलाता है।

$$R = \frac{V}{I}$$

(Resistance)

(Specific Resistance)

$$\left[R = \frac{m}{ne^2\tau} \left(\frac{L}{A} \right) = \frac{\rho L}{A} \right] ; \quad \left[R = \frac{L}{\sigma A} \right]$$

→ प्रतिरोधकता or विभिन्न प्रतिरोध

$$\rho = \frac{m}{ne^2\tau} = \frac{1}{\sigma}$$

→ चालकता का व्युत्क्रम

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

→ $\rho = \frac{1}{\sigma}$, चालकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता

$$\rho = \frac{m}{ne^2 \tau}$$

↳ प्रतिरोधकता चालक पदार्थ की प्रकृति (n) तथा तापमान (τ) पर निर्भर करती है। यह चालक की ज्यामिति पर निर्भर नहीं है।

→ प्रतिरोध चालक की ज्यामिति, तापमान एवं पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।

प्रतिरोध चालक में प्रवाहित धारा तथा आरोपित विभवांतर पर निर्भर नहीं है।

$$R = \frac{\text{Volt}}{\text{amp}} = "\Omega" (\text{ohm})$$

$$\frac{J}{C \cdot \text{amp}} = \frac{J}{\text{amp}^2 \cdot \text{sec}} = \frac{ML^2T^{-2}}{A^2T^2} = [ML^2T^{-3}A^{-2}]$$

$$\rho = \text{ohm} \times \text{mt} = \Omega \times \text{mt}$$

$$[ML^3T^{-3}A^{-2}]$$


चालकत्व (G) - प्रतिरोध का व्युत्क्रम, चालकत्व होता है।
Conductance (Resistance)

$$G = \frac{1}{R}$$

$$\rightarrow \text{ohm}^{-1} \text{ or mho / Siemens}$$

$$[M^{-1}L^2T^3A^2]$$

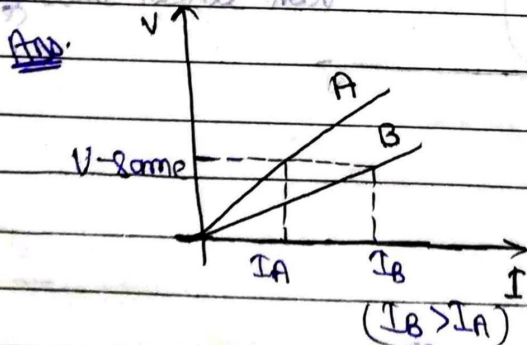Q. दो चालक तार A तथा B के लिए आरोपित विभवांतर तथा धारा के मध्य वक्र निम्न अनुसार हैं तो उनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए।



$$\text{slope} = \frac{V}{I} = R$$

$$\rightarrow \text{slope } A > \text{slope } B$$

$$\rightarrow R_A > R_B$$

Q. तांबे के तार का प्रतिरोध 10Ω है। शगुनी लंबाई तथा पगुने काट क्षेत्रफल के द्वाारा तार का प्रतिरोध ज्ञात की।

Ans.

$$R = \frac{\rho L}{A} = 10\Omega \quad (1)$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

$$R' = \frac{3(2L)}{(4A)} = \frac{10}{2} = 5\Omega$$

Q. ताँबे के तीन तारों की लंबाइयों का अनुपात 1:2:3 है एवं उनके काट क्षेत्रफल का अनुपात 3:2:1 है तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा?

Ans. $R \propto \frac{l}{A}$ (8-same)

$$R_1 : R_2 : R_3 = \frac{1}{3} : \frac{2}{2} : \frac{3}{1}$$

$$= 2 : 6 : 18$$

$$= 1 : 3 : 9$$

Q. ताँबे के तीन तारों की लंबाइयों का अनुपात 1:2:3 है। उनके द्रव्यमान का अनुपात 2:3:4 है तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात बता कीं।

Ans. $R = \frac{\rho L}{A} = \frac{\rho L}{\frac{m}{\rho A}} = \frac{\rho^2 L A}{m}$

$$R \propto \frac{L^2}{m}$$


$$R_1 : R_2 : R_3 = \left(\frac{1^2}{m_1}\right) : \left(\frac{2^2}{m_2}\right) : \left(\frac{3^2}{m_3}\right)$$

$$= \frac{1}{2} : \frac{4}{3} : \frac{9}{4}$$

$$= 6 : 16 : 27$$

$m = \rho \times V$
 $m = (\rho A) L$
 $A = \frac{m}{\rho L}$
 $\frac{dR}{dL} = \frac{dR}{dL} = 2$ (i)
 $\frac{dR}{dL} = \frac{dR}{dL} = 2$ (ii)
 $\frac{dR}{dL} = \frac{dR}{dL} = 2$ (iii)

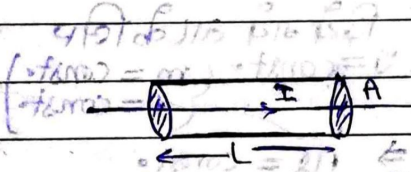→ प्रतिरोध की चापक की ज्यामिति पर निर्भरता-



$$R = \frac{\rho L}{A}$$

प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु लंबाई द्वारा प्रवाह के अनुदिश प्रयुक्त होती है जबकि क्षेत्रफल द्वारा प्रवाह के लंबवत काट क्षेत्र का प्रयुक्त होता है।

Q. एक गुटके की विमाएं 2:3:4 में हैं। गुटके के R_{max} तथा R_{min} का ratio ज्ञात कीं।

Ans. $R_{max} = \frac{\rho L_{max}}{A} = \frac{\rho 4}{2 \times 3} = \frac{4\rho}{6}$ (i)

$$R_{min} = \frac{\rho L_{min}}{A} = \frac{\rho 2}{12} \quad \text{(ii)}$$


$$\frac{R_{max}}{R_{min}} = 4:1$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com


Q. खींचले हुए तार का चापक की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या a तथा b है। लंबाई L तथा पदार्थ की प्रतिरोधकता ρ है तो उसकी वृत्ताकार सतहों के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करें।

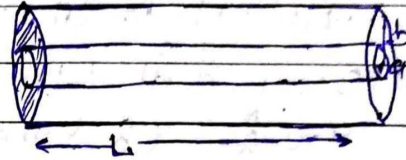Ans. $R = \frac{\rho L}{A} = \frac{\rho L}{\pi b^2 - \pi a^2}$
 $= \frac{\rho L}{\pi(b^2 - a^2)}$



Q. घनाभ आकृति के गुट्टे के पदार्थ की प्रतिरोधकता ρ है। उसकी विमाएं चित्रानुसार प्रदर्शित हैं। निम्न सतहों के मध्य गुट्टे का प्रतिरोध ज्ञात की-

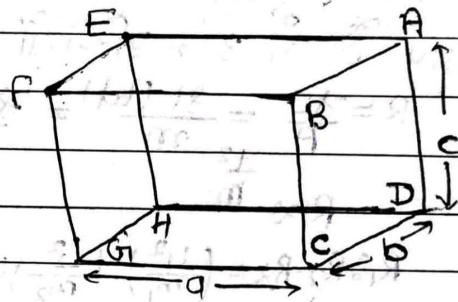- ABCD तथा EFGH के मध्य
- BFGC एवं ADEH के मध्य
- HGCD तथा EFBA के मध्य



Ans. (i) $R = \frac{\rho L}{A} = \frac{\rho a}{bc}$
 (ii) $R = \frac{\rho L}{A} = \frac{\rho b}{ac}$
 (iii) $R = \frac{\rho L}{A} = \frac{\rho c}{ab}$

→ चापक तार की खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव -

$$R = \frac{\rho L}{A} \Rightarrow R \propto \frac{L}{A}$$

दिये गये तार के लिए
 $\rho = \text{const.}$ ($m = \text{const.}$)
 $v = \text{const.}$

$$\Rightarrow R \propto \frac{L}{A}$$

$$\Rightarrow A v = \text{const.}$$

$$\Rightarrow R \propto L^2 \propto \frac{1}{A^2} \propto \frac{1}{v^4}$$

$$\Rightarrow A \propto \frac{1}{v} ; L \propto \frac{1}{A}$$

कार क्षेत्र की त्रिज्या

Q. एक चापक तार का प्रतिरोध R है। इसे खींचकर लंबाई n गुनी जाए तो नया प्रतिरोध ज्ञात करें।

Ans. $R \propto L^2 \Rightarrow \frac{R}{R_1} = \frac{L^2}{(nL)^2}$
 $\Rightarrow R_1 = n^2 R$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q. एक चापक तार का प्रतिरोध 10Ω है। इसे खींचकर लंबाई 50% बढ़ा दी जाये तो नया प्रतिरोध ज्ञात करें।

Ans.

$$R \propto L^2$$

$$\Rightarrow \frac{R}{R_1} = \left(\frac{L}{L_1}\right)^2$$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{9R}{4} = \frac{90}{4}\Omega$$

$$= 22.5\Omega$$

$$L' = L + \frac{50}{100}L = 1.5L$$

Q. तार की खींचकर उसकी लंबाई 30% बढ़ा दी जाये तो तार के प्रतिरोध में % परिवर्तन ज्ञात करें।

Ans.

$$R \propto L^2$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{L_1^2}{L_2^2}$$

$$\Rightarrow \frac{100}{R_2} = \frac{100 \times 100}{130 \times 130} \quad \checkmark R_1 = 100$$

$$\Rightarrow R_2 = 169\Omega$$

$$\Rightarrow R_2 \text{ में } = 169 - 100$$

$$\% \text{ परिवर्तन } = 69\%$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \left(\frac{L_1}{L_2}\right)^2 = \frac{R_1}{R_2} = \left(\frac{1.3L}{L}\right)^2$$

$$\Rightarrow R_2 = 1.69R$$

$$\% \text{ परिवर्तन } = \frac{(R_2 - R_1)}{R_1} \times 100$$

$$= \frac{(1.69R - R)}{R} \times 100$$

$$= 69\%$$

→ अपर परिवर्तन हेतु -
(4 से 5% तक)

$$R \propto L^2 \Rightarrow \frac{\Delta R}{R} \% = 2 \frac{\Delta L}{L} \%$$

$$R \propto L^2 \propto A^{-2} \propto r^{-4} \quad (\text{तार की खींचने पर})$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta R}{R} \% = 2 \left(\frac{\Delta L}{L} \%\right) = 2 \left(\frac{\Delta A}{A} \%\right) = -4 \left(\frac{\Delta r}{r} \%\right)$$

Q. एक तार की खींचकर लंबाई 2% बढ़ा दी जाये तो तार के प्रतिरोध में % परिवर्तन ज्ञात करें।

Ans.

$$\frac{\Delta R}{R} \% = 2 \left(\frac{\Delta L}{L} \%\right) = 2 \times 2$$

$$= 4\%$$

Q. दो चापक तारों की लंबाई तथा काट क्षेत्रफल समान हैं। उनकी प्रतिरोधकता ρ_1 तथा ρ_2 हैं। इनके श्रेणी तथा समांतर संयोजन की तुल्य प्रतिरोधकता ज्ञात करें।

Ans.


(I) Series combination

$$R = \rho L / A$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$\frac{\rho_1 L}{A} = \frac{\rho_1 L}{A} + \frac{\rho_2 L}{A} \Rightarrow$$
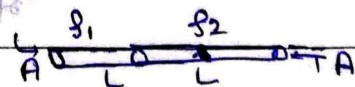
$$\rho_{eq} = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$$



For more free Study material


visit : www.sbgstudy.com

(II) parallel combinatⁿ

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{2A}{R_{eq} L} = \frac{A}{R_1 L} + \frac{A}{R_2 L}$$
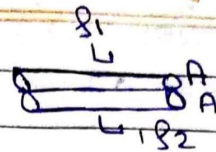
$$\Rightarrow R_{eq} = \frac{2R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



Q. उपरोक्त प्रश्न में, यदि तारों की विद्युत्वाहकताएं σ_1 तथा σ_2 हों तो जैसी व समाना संयोजन की तुल्य चालकता ज्ञात करें।

Ans. (I) series




$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$\Rightarrow \frac{2L}{\sigma_{eq} A} = \frac{L}{\sigma_1 A} + \frac{L}{\sigma_2 A}$$

$$\Rightarrow \sigma_{eq} = \frac{2\sigma_1 \sigma_2}{(\sigma_1 + \sigma_2)}$$

(II) parallel

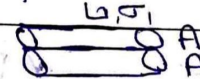

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\Rightarrow \frac{\sigma_{eq} (2A)}{L} = \frac{\sigma_1 A}{L} + \frac{\sigma_2 A}{L}$$

$$\Rightarrow \sigma_{eq} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2}$$

13/10/16

→ प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता -

$$R_\theta = R_0 (1 + \alpha \theta)$$

$$R_\theta = \frac{R_0 L}{A} = \frac{R_0 (1 + \alpha \theta) L}{A}$$

$$\Rightarrow R_\theta = R_0 (1 + \alpha \theta)$$

0°C पर प्रतिरोध

0°C पर प्रतिरोध

α - प्रतिरोध ताप गुणांक (1/°C)

$$R_\theta = R_0 + R_0 \alpha \theta$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{R_\theta - R_0}{R_0 \theta}$$

इकाई ताप परिवर्तन के संगत प्रतिरोध में परिवर्तन का अंश, प्रतिरोध ताप गुणांक की दृष्टि से है।

$$\frac{R_2 + R_1}{2} = \frac{R_1}{2} + \frac{R_2}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{R_2}{2} + \frac{R_1}{2} = \frac{R_1 + R_2}{2}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

→ चापकी के लिए $\Rightarrow +ive$ ($T \uparrow \rightarrow R \uparrow$) & ($Temp. \downarrow \Rightarrow R \downarrow$)

α अतिचापकी के लिए $\Rightarrow -ive$ $\begin{cases} Temp. \uparrow \rightarrow R \downarrow \\ Temp. \downarrow \rightarrow R \uparrow \end{cases}$


कुचापकी के लिए $\Rightarrow -ive$ (नगण्य)

→ चापकी के लिए -

$$R_\theta = R_0(1 + \alpha\theta)$$

$$\Rightarrow R_\theta = R_0 + R_0\alpha\theta$$

$$\Rightarrow y = c + mx$$

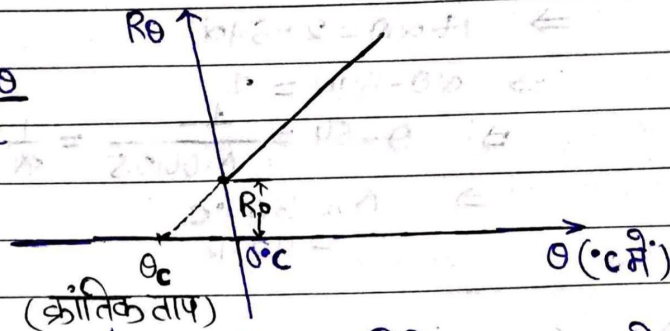

→ चापकी का प्रतिरोध तापमान के साथ सत्य रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। चापकी का तापमान घटाने पर इनका प्रतिरोध सरल रेखीय रूप से घटता है। जिस ताप पर चापकी का प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता शून्य हो जाता है, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं।

→ जब चापकी का प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो चापक, अतिचापक में रूपान्तरित हो जाते हैं।

अतिचापकी का प्रतिरोध शून्य होता है। अतः अतिचापकी में धारा प्रवाह बनाये रखने हेतु विभवांतर की आवश्यकता नहीं होती।

→ अतिचापकता को सर्वप्रथम "Kammenlingh onnes" ने पीएम प्रेषित किया था।

$$(\theta_c)_{Hg} = 4.2K$$

$$(\theta_c)_{Pb} = 7.2K$$

$$(\theta_c)_{Cu} = 38.5K$$

Q. एक चापक ताप का प्रतिरोध ताप गुणांक $0.005 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ है। इस चापक तापका R , किस तापमान पर शून्य $^\circ\text{C}$ पर प्रतिरोध का शून्य होगा?

Ans

$$R_\theta = R_0(1 + \alpha\theta)$$

$$\Rightarrow 2R_0 = R_0(1 + \alpha\theta) = R_0 + R_0\alpha\theta$$

$$\Rightarrow 2 = 1 + \alpha\theta$$

$$\Rightarrow \alpha\theta = 1$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{1}{0.005}$$

$$= 200^\circ\text{C}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q. एक चालक ताप का प्रतिरोध ताप गुणांक $0.00125/^{\circ}\text{C}$ है। इस ताप का 0°C पर प्रतिरोध 1Ω है। किस ताप पर इसका प्रतिरोध 2Ω होगा?

Ans.

$$R_0 = R_0(1 + \alpha\theta)$$

$$1\Omega = R_0(1 + \alpha \cdot 0) \quad (i)$$

$$2\Omega = R_0(1 + \alpha\theta) \quad (ii)$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1 + \alpha \cdot 0}{1 + \alpha\theta}$$

$$\Rightarrow 1 + \alpha\theta = 2 + 54\alpha$$

$$\Rightarrow \alpha\theta - 54\alpha = 1$$

$$\Rightarrow \theta - 54 = \frac{1}{0.00125} = \frac{1}{\alpha}$$

$$\Rightarrow \theta = 854^{\circ}\text{C}$$

$$= 1552^{\circ}\text{R}$$

Q. दो तारों के प्रतिरोध ताप गुणांक α तथा β हैं। इन तारों के श्रृंखलासंयोजन का तुल्य प्रतिरोध ताप मान पर निर्भर नहीं होता तो 0°C पर इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करें।

Ans.

$$R_0 = R_0(1 + \alpha\theta)$$

$$R_0 = R_0(1 + \beta\theta)$$

in series

comb.

$$(R_0)_{eq} = R_0 + R_0 = R_0 + R_0 \quad (\text{तुल्य ताप पर निर्भर नहीं करता})$$

$$R_0 + R_0 = R_0(1 + \alpha\theta) + R_0(1 + \beta\theta)$$

$$\Rightarrow (R_0)_{eq} = R_0 + R_0\alpha\theta + R_0 + R_0\beta\theta$$

$$\Rightarrow R_0 + R_0 = (R_0 + R_0) + R_0\alpha\theta + R_0\beta\theta$$

$$\Rightarrow R_0\alpha\theta = -R_0\beta\theta$$

$$\Rightarrow \frac{-\alpha}{\beta} = \frac{R_0}{R_0}$$

$$\Rightarrow \frac{R_0}{R_0} = -\frac{\beta}{\alpha}$$



→ प्रतिरोधों का संयोजन -

(i) Series Comb -

यदि परिपथ में धारा प्रवाह के लिए वैकल्पिक परिपथ उपलब्ध नहीं होती तो सभी प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होती है, तथा प्रतिरोध श्रृंखला में होते हैं।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

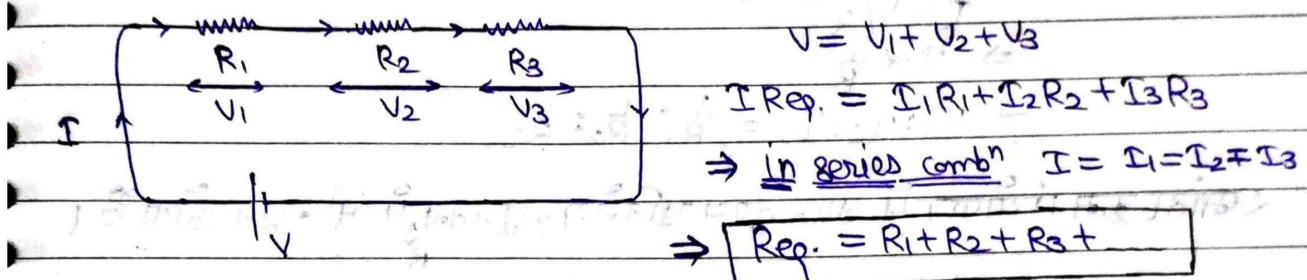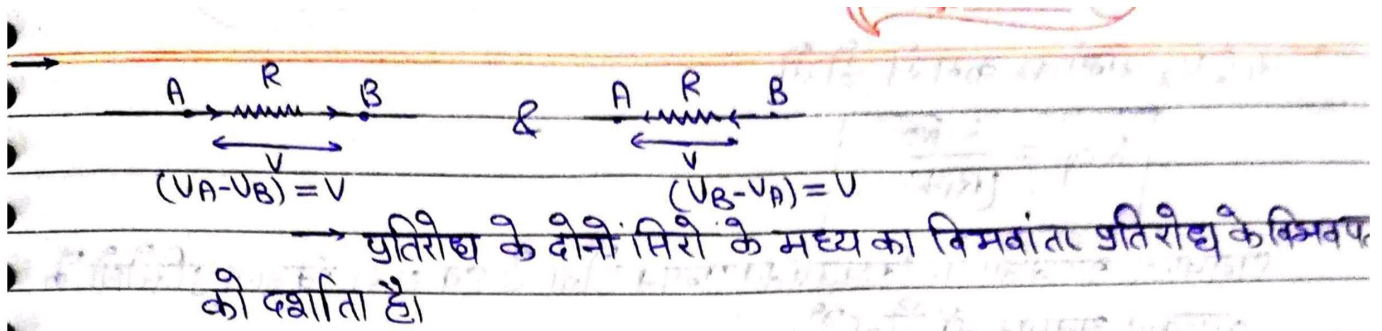

→ "n" एक समान प्रतिरोध प्रत्येक R हो तो
श्रृंखलाक्रम में $R_{eq} = nR$

→ श्रृंखलाक्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है तथा
विभवांतर प्रतिरोधों के अनुपात में होता है।

$$V = IR$$


↑
Same
 $V \propto R$

$$V_1 : V_2 : V_3 = R_1 : R_2 : R_3$$

→ श्रृंखलासंयोजन से प्राप्त तुल्य प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक
होता है।

Parallel Combination

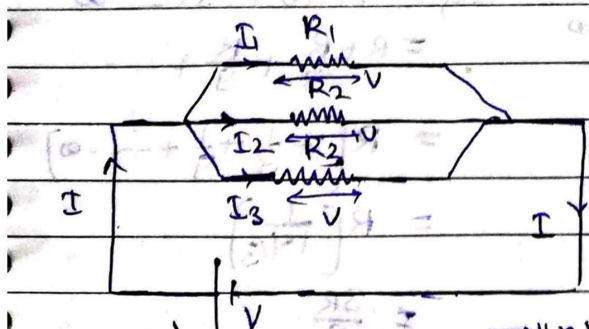यदि परिपथ में धारा प्रवाह के लिए वैकल्पिक पथ उपलब्ध
हो तो संधि पर जिस शाखाओं में धारा वितरित होती है, वे शाखाएँ
समांतर संयोजन में होती हैं।



$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$\Rightarrow \frac{V}{R_{eq}} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3} + \dots$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

in parallel
 $V_1 = V_2 = V_3 = V$

→ "n" एक समान प्रतिरोध प्रत्येक R प्रतिरोध होती
समांतर क्रम में $R_{eq} = \frac{R}{n}$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

6/11/16

DATE: / /

✓ **power rating** - विद्युतीय उपकरण की power rating से यह जानकारी प्राप्त होती है कि उपकरण की अधिकतम कितनी supply voltage दी जाती सकती है तथा उपकरण पर खर्च अधिकतम विद्युत शक्ति का मान कितना हो सकता है।

eg: power rating - [200W, 100V] $\begin{cases} (V_s)_{\max.} = 100\text{V} = V_r \\ (P_c)_{\max.} = P_r = 200\text{W} \end{cases}$

विद्युतीय उपकरण की power rating से उपकरण के प्रतिरोध की जानकारी भी मिलती है।

$$R = \frac{V_r^2}{P_r} ; R = \frac{(\text{rated voltage})^2}{(\text{rated power})}$$

power rating में यदि rated voltage की जानकारी नहीं दी जाये तो rated voltage 220V माना जाती है।

Bulb -

$$R_{\text{bulb}} = \frac{V_r^2}{P_r} = \frac{V_s^2}{P_c}$$

यहां

V_r - Rated Voltage

P_r - Rated Power

V_s - Supply Voltage

P_c - Consumed power

बल्ब का प्रतिरोध -

$$R_B = \frac{V_r^2}{P_r}$$

; V_r - Same

$$R_{\text{bulb}} \propto \frac{1}{P_r}$$

eg: $R_{100W} > R_{200W}$

बल्ब द्वारा खर्च शक्ति -


$$P_c = \frac{V_s^2}{R_{\text{bulb}}}$$

$$= \frac{V_s^2 P_r}{V_r^2}$$

$$\Rightarrow P_c = \left(\frac{V_s}{V_r} \right)^2 \times P_r$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

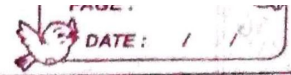

बल्ब की चमक $\propto P_c$

✓ यदि $V_s < V_r$ हो तो $P_c < P_r \Rightarrow$ बल्ब की चमक कम होगी।

✓ यदि $V_s = V_r$ हो तो $P_c = P_r \Rightarrow$ बल्ब की चमक अधिकतम होगी।

✓ यदि $V_s > V_r$ हो तो $(P_c > P_r) \Rightarrow$ बल्ब फूट हो जायेगा।

Q. एक बल्ब की power rating 220V, 100W है। इस बल्ब को 110V की supply दी जाये तो बल्ब द्वारा खर्च शक्ति ज्ञात करें।

Ans.
$$P_c = \frac{V_s^2}{R_{bulb}} = \frac{V_s^2}{V_r^2} \times P_r = \frac{110^2 \times 100}{220^2}$$

$$= \frac{100}{4} = 25 \text{ Watt}$$

Q. उपरोक्त प्रश्न में, बल्ब के तंतु पर 1 hour में उत्पन्न उष्मा ज्ञात करें-

Ans.
$$H = P \times t = 25 \times 60$$

$$= 1500 \text{ Joule}$$

Q. दिये गये संयोजन में कुल खर्च शक्ति ज्ञात करें-

Ans.
$$R_{bulb} = \frac{V_r^2}{P_r} = \frac{100^2}{100} = 100 \Omega$$

$$R_{net} = 200 \Omega \text{ (series)}$$

$$\text{total } P_c = \frac{V_s^2}{R_{net}} = \frac{200^2}{200} = 200 \text{ watt}$$

$$P_1 = P_2 = \frac{100 \times 100}{200} = 50 \text{ watt}$$

$$(P_c)_{total} = P_1 + P_2 = 50 + 50 = 100 \text{ watt}$$

Q. दिये गये संयोजन की कुल खर्च शक्ति ज्ञात करें-

Ans.
$$R_1 = R_2 = \frac{V_r^2}{P_r} = \frac{200^2}{100} = 400 \Omega$$

$$R_{total} = R_1 + R_2 = 800 \Omega$$

$$(P_c)_{total} = \frac{V_s^2}{R_t} = \frac{200^2}{800} = 50 \text{ watt}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com


दिये गये संयोजन में कुल खर्च शक्ति ज्ञात की-

Q.

Ans.

$$P_{C1} = \frac{400 \times 400}{3 \times 3 \times 100} = 400 \text{ W}$$
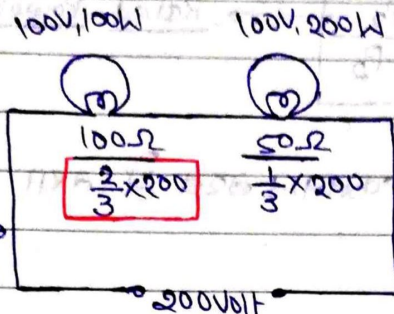
$$P_{C2} = \frac{1}{3} \times \frac{200 \times 200}{50} = 200 \text{ W}$$



$$R_1 = \frac{V_1^2}{P_1} = \frac{100 \times 100}{100} = 100 \Omega$$

$$R_2 = \frac{100 \times 100}{200} = 50 \Omega$$

$$R_T = 150 \Omega$$

$$(P_C)_{\text{total}} = \frac{V_S^2}{R_T} = \frac{200 \times 200}{150} = 266.67 \text{ Watt}$$

Bulb ① fuse हो जायेगा अतः $(P_C)_T = 0$
 $\frac{400}{3} \text{ Volt} > 100 \text{ Volt}$ (V_S) (V_R)
 ($\therefore$ परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी)

बल्बों का संयोजन -

① श्रैणी संयोजन -

$$\text{खर्च शक्ति } (P_C) = \frac{V_S^2}{R} = I_S^2 R$$


$$P_C \propto R \propto \frac{1}{P_r}$$

$$\checkmark \text{ चमक } \propto P_C \propto \frac{1}{P_r}$$

Series Comb में

$$I_S \rightarrow \text{Same}$$

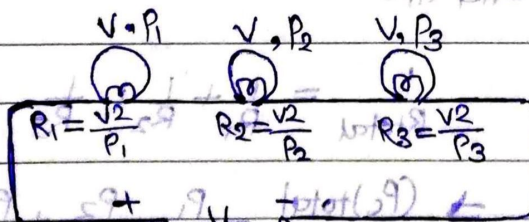भिन्न-2 rated power लेकिन समान rated voltage के बल्ब
 समान rated voltage के बराबर शक्ति वोल्टेज के साथ श्रैणीक्रम में संयोजित
 होते हैं -



$$(P_C)_{\text{total}} = \frac{V^2}{R_{\text{total}}}$$

Series Comb

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$\frac{V^2}{(P_C)_{\text{total}}} = \frac{V^2}{P_1} + \frac{V^2}{P_2} + \frac{V^2}{P_3}$$

$$\frac{1}{(P_C)_{\text{total}}} = \frac{1}{P_1} + \frac{1}{P_2} + \frac{1}{P_3}$$

rated

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

यदि P_1 & P_2 श्रृंखला में हों तो

$$(P_c)_{\text{total}} = \frac{P_1 \times P_2}{P_1 + P_2}$$

→ Rated Power

यदि उपरोक्त संयोजन में n एकसमान बल्ब हों तथा प्रत्येक की Rated Power P हो तो

$$(P_c)_{\text{total}} = \frac{P}{n}$$

; उस स्थिति में प्रत्येक बल्ब की खर्च

$$\text{शक्ति } (P_c)_{\text{each}} = \frac{P}{n^2}$$

② parallel Combⁿ-

खर्च शक्ति

$$P_c = \frac{V_s^2}{R}$$

parallel Combⁿ


V_s - समान

$$P_c \propto \frac{1}{R} \propto P_r$$

चमक $\propto P_r$

बल्बों के समांतर संयोजन में अधिक खर्च शक्ति के बल्ब की चमक भी अधिक होती है।

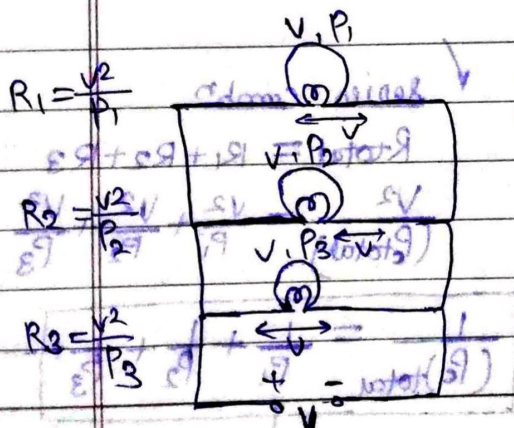समान खर्च पावर के बल्बों को खर्च पावर के बराबर supply पावर के साथ समांतर क्रम में जुड़वाया जाये तो-



$$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\Rightarrow \frac{(P_c)_{\text{total}}}{V^2} = \frac{P_1}{V^2} + \frac{P_2}{V^2} + \frac{P_3}{V^2}$$

$$\Rightarrow (P_c)_{\text{total}} = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$

Consumed / Rated

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

उपरोक्त संयोजन में n एक समान बल्ब संयोजित हों, तथा प्रत्येक की Rated शक्ति P हो तो


$$(P_c)_{\text{total}} = nP$$

इस स्थिति में, प्रत्येक बल्ब की शक्ति

$$(P_c)_{\text{each}} = P$$

बल्बों के दिये गये संयोजन में सभी बल्ब एक समान हैं। यदि B की फ्यूज का दिया जाये तो बल्ब A तथा C की चमक पर प्रभाव ज्ञात करें।

Ans:

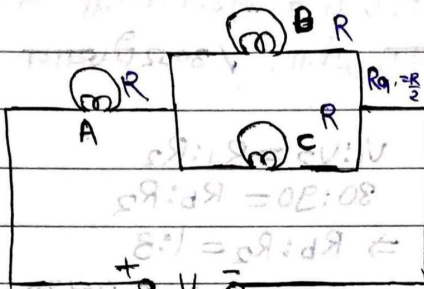

फ्यूज होने से पहले ($R_{\text{eq}} = R + \frac{R}{2} = \frac{3R}{2}$)

$$R:A:B:C = 2:1:1$$

$$V \rightarrow V_A = \frac{2V}{3}, V_B = V_C = \frac{V}{3}$$

फ्यूज होने के बाद

$$R_A:R_C = 1:1$$

$$V_A = \frac{V}{2}, V_C = \frac{V}{2}$$

✓ A की चमक घट जायेगी तथा B की चमक बढ़ जायेगी।

or शुरु में (B की फ्यूज करने से पहले)

$$R_{\text{eq}} = \frac{3R}{2} \Rightarrow I = \frac{2V}{3R}$$

$$I_A = \frac{2V}{3R}, I_B = I_C = \frac{V}{3R}$$

" B " की फ्यूज करने के बाद -

$$R_{\text{eq}} = 2R$$

$$I = \frac{V}{2R}$$

$$I_A = \frac{V}{2R}; I_C = \frac{V}{2R} [I_C > I_B]$$

$[I_A > I_B]$

Bulb A चमक ↓

चमक (↑)


Bulb B

$$P = I^2 R$$

अंत में $I_A = I_C$

Bulb A की चमक बराबर

Ans.

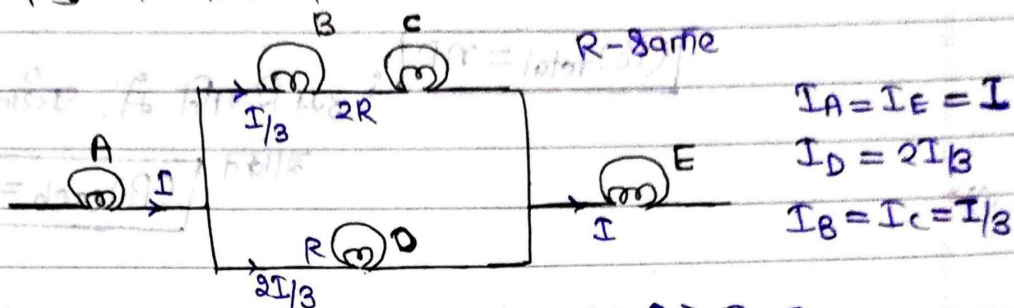


~~पमक $\rightarrow A=E > D > B=C$~~

Que:

एक 90W , 30V अंकित बल्ब को 120V की मुख्य सप्लाय में जोड़ने पर उसके प्रोणिक्रम में परिवर्धन लगाना होगा? $\checkmark$ 30A से ज्यादा

Ans.

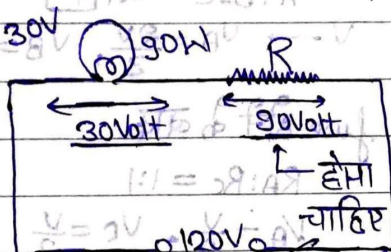

$$\begin{aligned} V_1:V_2 &= R_1:R_2 \\ 30:90 &= R_b:R_2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow R_b : R_o = 1 : 3$$

$$R_b = \frac{V_r^2}{P_r} = \frac{30 \times 30}{90} = 10 \Omega$$

$$\frac{R_b}{R} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{10}{R} = \frac{1}{3}$$


$$\frac{V_S}{R_E} \Rightarrow I_{R_E} = 30 \text{ mA}$$

$$I_A = \frac{V_S}{R_B}, I_B = I_C = \frac{V}{R_B}$$

ताई Bulb fuse ना
हो ।

Heater -

Basic Concept

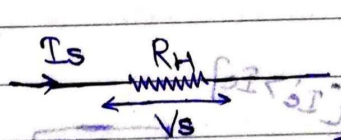

आवश्यक = हीटर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा

$$= \frac{V_s^2}{R_H} \text{ or } I_s^2 R_{Ht} \text{ or } V_s I_{st}$$

for water $S = \frac{1 \text{ cal}}{8 \text{ m}^\circ \text{C}} = \frac{1000 \text{ cal}}{\text{kg}^\circ \text{C}}$

$= \frac{4.18 \text{ J}}{8 \text{ m}^\circ \text{C}}$

$= \frac{4.2 \text{ J}}{8 \text{ m}^\circ \text{C}}$

$= 4200 \text{ J/kg}^\circ \text{C}$ (4180)

1 Lt $\equiv$ 1 kg
1 ml $\equiv$ 1 gm

only for water

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

DATE: / /

समान आवश्यक ऊष्मा उत्पन्न करने में अलग-2 हीटर द्वारा लिया गया समय उनके प्रतिरोध के समानुपाती होता है ($V_s \rightarrow \text{same}$)
($\&$ कुछ ना कहने पा)

$$t \propto RH \quad ; \quad \text{mass} = \frac{V_s^2 t}{RH}$$

$\downarrow$
same

$$\left[\frac{t}{RH} = \text{const.} \right]$$

$$t \propto RH \propto \text{Heater की कुण्डली की लंबाई}$$

समान आवश्यक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए अलग-2 प्रयुक्त किये गये हीटरों द्वारा लिया गया समय t_1 तथा t_2 है। समान आवश्यक ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु दोनों हीटर एक साथ प्रयुक्त किये जायें तो-

series में $\rightarrow t_s = t_1 + t_2$

parallel में $\rightarrow t_p = \frac{t_1 t_2}{t_1 + t_2}$

Ques: निश्चित आवश्यक ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु एक हीटर द्वारा लिया गया समय t_1 है। यदि heater की कुण्डली की लंबाई 20% घटा दी जायें तो उतनी ही आवश्यक ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु हीटर द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें।

Ans:

$V_s \rightarrow \text{same}$

$t \propto RH \propto \text{Heater की कुण्डली की लंबाई}$

$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{l_2}{l_1} \Rightarrow \frac{t_2}{20 \text{ min.}} = \frac{0.8l}{l}$$

$$\Rightarrow t_1 = 16 \text{ min.}$$

Q.

एक हीटर द्वारा n समय में उत्पन्न ऊष्मा H है। हीटर की कुण्डली को n एक समान भागों में काटकर सभी भागों को समानांतर क्रम में संयोजित करके समान Voltage supply के साथ प्रयुक्त किया जायें तो n समय में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें।

Ans:

$$H = \frac{V_s^2 t}{RH} \Rightarrow H \propto \frac{1}{R}$$

$$\Rightarrow \frac{H}{H_1} = \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^n$$

$$\Rightarrow H = n^2 H_1$$

$\frac{R}{n} \rightarrow$ समानांतर क्रम में


For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

capacitor-

RC-DC Ckt -

(A) → संधारित्र के आवेशन के दौरान -

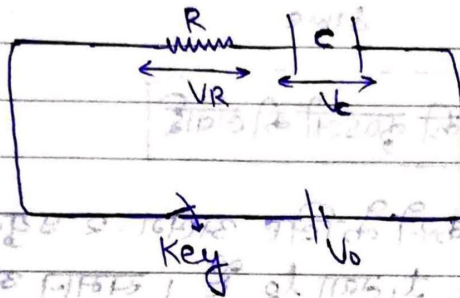

$t=0$ पर $q=0 \Rightarrow V_C = 0$
 $V_R = V_0 = I_0 R$

$t=\infty$ पर $q=Q_0 \Rightarrow V_C = V_0 = \frac{Q_0}{C}$
 $V_R = 0$

→ किसी क्षण पर परिपथ में धारा "I" एवं चार्ज का आवेश q हो तो -

$$V_R + V_C = V_0$$

$$\Rightarrow IR + \frac{q}{C} = V_0$$

$$\Rightarrow IR = V_0 - \frac{q}{C}$$

$$\Rightarrow IR = \frac{CV_0 - q}{C}$$

$$\Rightarrow I = \frac{Q_0 - q}{RC}$$

$$\Rightarrow \frac{dq}{dt} = \frac{(Q_0 - q)}{RC}$$

$$\Rightarrow \int_0^q \frac{dq}{(Q_0 - q)} = \int_0^t \frac{dt}{RC}$$

$$\Rightarrow \ln(Q_0 - q) = -\frac{t}{RC} + \ln Q_0$$

$$Q_0 - q = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$q = Q_0 (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

चरघातों की वृद्धि

; चरघातों की नियतांक

$$\tau = RC$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\tau} = 0.37$$

$$\tau = RC$$

धारित समय नियतांक

→ वे समय जिस पर चार्ज का आवेशन (चार्जिंग) 63% पूर्ण हो जाता है।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

DATE: / /

$$t = \tau \text{ पर}$$

$$q = Q_0 (1 - e^{-t/\tau}) = Q_0 (1 - e^{-\tau/\tau}) \rightarrow e^{-1} = \frac{1}{e}$$

$$\Rightarrow q = Q_0 (1 - e^{-1})$$

$$\Rightarrow q = Q_0 (1 - 0.37)$$

$$\Rightarrow \boxed{q = 0.63 Q_0 = 0.63 CV_0}; t = \tau \text{ पर}$$

अर्थात् चारितीय समय नियतांक वह समय है जिसमें संधारित्र के आवेश या निरवेशन की प्रक्रिया 63% पूर्ण हो जाये। इसे RC-DC CRCT का माध्य आयुकाल भी कहते हैं।

अर्धआयुकाल - वह समय जिसमें संधारित्र के आवेश या निरवेशन की प्रक्रिया 50% पूर्ण हो जाये। अर्धआयुकाल कहलाता है।

$$q = Q_0 (1 - e^{-t/\tau})$$

$$\Rightarrow \frac{Q_0}{2} = Q_0 (1 - e^{-t/\tau})$$

$$\Rightarrow e^{-t/\tau} = 1/2$$

$$\Rightarrow e^{+t/\tau} = 2$$

$$\Rightarrow t/\tau = \log_e 2$$

$$\Rightarrow \boxed{t_{1/2} = \tau \ln 2}; \boxed{t_{1/2} = 0.693 \times \tau = 0.693 \times RC}$$

9/11/16

संधारित्र के आवेशन के दौरान-

(a) संधारित्र के विभव का परिवर्तन-

किन्हीं क्षण पर

$$V_C = \frac{q}{C} = \frac{Q_0}{C} (1 - e^{-t/\tau})$$

$$\boxed{V_C = V_0 (1 - e^{-t/\tau})}$$

→ चरघातांकी वृद्धि

(b) प्रतिरोध पर विभवपतन-

किन्हीं क्षण पर, $V_R + V_C = V_0$

$$\Rightarrow V_R = V_0 - V_C = V_0 - V_0 (1 - e^{-t/\tau})$$

$$\boxed{V_R = + V_0 (e^{-t/\tau})}$$

→ चरघातांकी कमी

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

(c) परिपथ में धारा -
किसी क्षण पर

$$V_R = IR$$

$$\Rightarrow I = \frac{V_R}{R} = \frac{V_0 e^{-t/\tau}}{R}$$


$$\Rightarrow \boxed{I = I_0 e^{-t/\tau}} \rightarrow \text{चरघांता की कमी}$$

$$t = \tau \text{ पर}$$

$$I = I_0 e^{-1}$$

$$\Rightarrow \boxed{I = \frac{I_0}{e} = 0.37 I_0}$$

Graph -

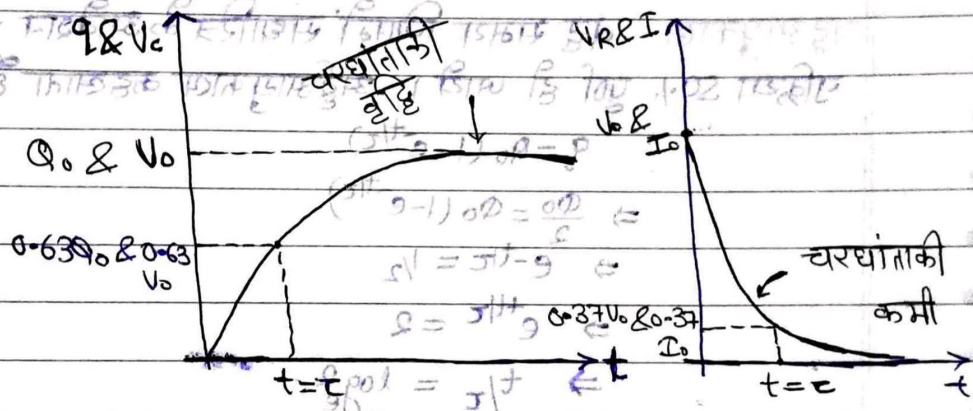


संधारित्र का दिष्ट परिपथ में व्यवहार -

Case-1

$t = 0$ पर (शरंभ में, कुंजी लगाते ही)

$$I = I_0 e^{-t/\tau} = I_0 e^0 = I_0$$

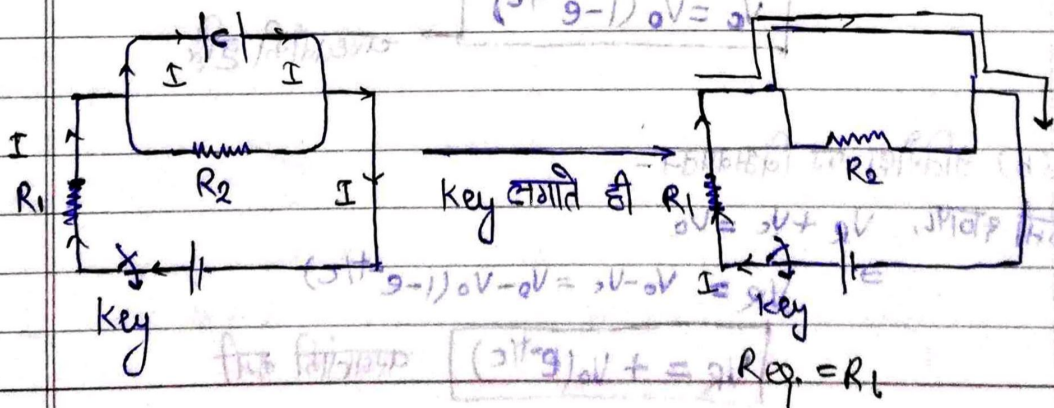अर्थात् शरंभ में, संधारित्र द्वारा प्रवाह का विरोध नहीं करता अर्थात् सघुपस्थित की तरह व्यवहार करता है।



For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com


Case-II

$t = \infty$ पर (प्रयोगिक रूप से कुंजी लगाने के कुछ समय पश्चात्)


$$I = I_0 e^{-t/\tau} = I_0 e^{-\infty/\tau} = 0$$

अर्थात् प्रयोगिक रूप से कुंजी लगाने के कुछ समय पश्चात् संधारित्र को पूर्ण आवेशित मान लिया जाता है।
(स्थायी अवस्था)

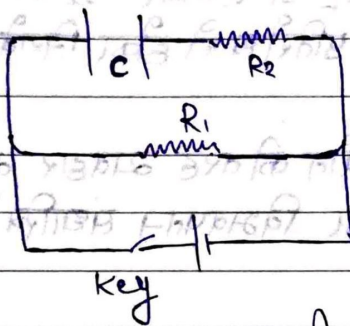→ स्थायी अवस्था प्राप्त होने के पश्चात् संधारित्र द्वारा प्रवाहित नहीं होने देता अर्थात् खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है।



स्थायी अवस्था
पा

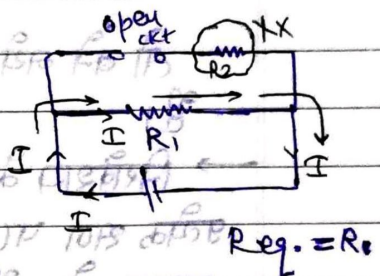

स्थायी अवस्था पर संधारित्र की शाखा में उपस्थित उत्प्रेरक महत्वहीन होते हैं।

→ कुछ नहीं कहने पर स्थायी अवस्था मानी जाती है।

✓ तुल्य समय नियतांक ज्ञात करना = $\tau = RC$

सर्वप्रथम बैटरी को लघुपथित माना जाये।



Step-I तुल्य उत्प्रेरक एवं तुल्य धारिता ज्ञात करके तुल्य समय नियतांक

Step-II ज्ञात किया जाये।

$$\tau_{eq} = R_{eq} C_{eq}$$

Que:

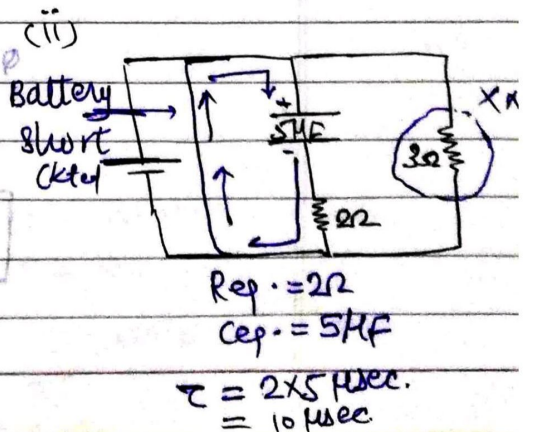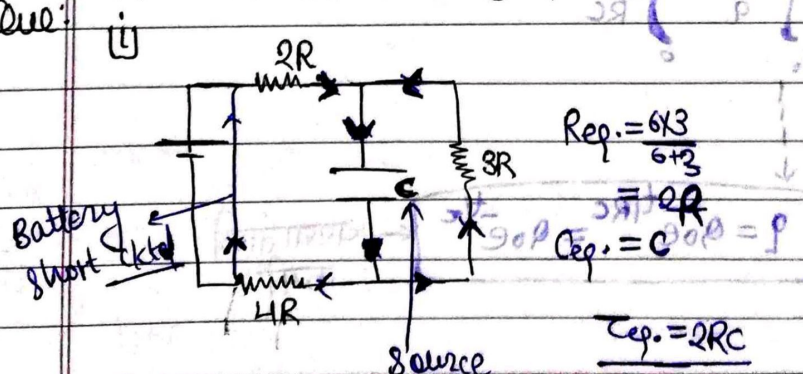
दिये गये परिपथ में तुल्य समय नियतांक ज्ञात करें-



For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

⑧ संधारित्र के निरविशान के दौरान-

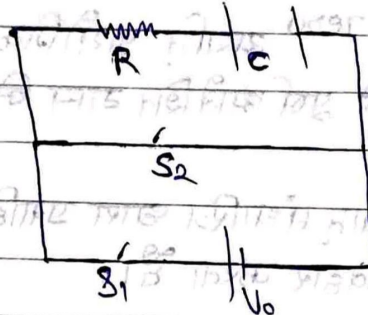

इस दौरान प्रतिरोध पर उत्पन्न ऊष्मा =

संधारित्र में संचित ऊष्मा

स्विच S_2 की खुल्ला रखते हुए S_1

बसाया जाये तो बैटरी द्वारा संधारित्र

को आवेशित किया जाता है।

→ संधारित्र के पूर्ण आवेशित होने के

पश्चात् S_1 हटाकर S_2 बसाया जाये

तो बने नये परिपथ में संधारित्र प्रतिरोध से हीका निरवेशित होता है।

→ निरवेशन के दौरान संधारित्र स्रोत की तरह व्यवहार करता है। अतः

प्रत्येक क्षण पर प्रतिरोध के सिरीज पर विभवपतन संधारित्र के विभव के बराबर होता है।

निरवेशन के दौरान,

$$t = 0 \text{ पर } \Rightarrow V_C = V_0 = \frac{Q_0}{C}$$

$$I = 0 \text{ पर } \Rightarrow V_R = V_0 = IR$$

$$t = \infty \text{ पर } \Rightarrow V_C = 0; q = 0$$

$$V_R = 0; I = 0$$

✓ किसी क्षण पर, परिपथ में धारा I के कारण आवेश q होता है

$$V_R = V_C \text{ क्योंकि } IR = \frac{q}{C}$$

$$\Rightarrow IR = \frac{q}{C}$$

$$\Rightarrow I = \frac{q}{RC} \Rightarrow \frac{dq}{dt} = \frac{q}{RC}$$

$$\Rightarrow \frac{dq}{q} = \frac{dt}{RC}$$

$$\Rightarrow \int_{Q_0}^q \frac{dq}{q} = \int_0^t \frac{dt}{RC}$$

$$q = Q_0 e^{-t/RC} = Q_0 e^{-t/\tau}$$

← चरघातांकी
कमी

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

$t = \tau$ पर

$$q = Q_0 e^{-t/\tau} = Q_0 e^{-\tau/\tau} = \frac{Q_0}{e}$$

$$q = \frac{Q_0}{e} = 0.37 Q_0$$

संधारित्र के निरववेशन के दौरान-

(a) संधारित्र का विभव-

$$V_C = \frac{q}{C} = \frac{Q_0 e^{-t/\tau}}{C}$$

$$V_C = V_0 e^{-t/\tau} \rightarrow \text{चरघात की कमी}$$

(b) निरववेशन के दौरान प्रतिरोध पर विभवपतन -

$$V_C = V_R$$

$$\Rightarrow V_R = V_0 e^{-t/\tau}$$

$\rightarrow$ चरघात की कमी

(c) परिपथ में धारा-


$$V_R = IR$$

$$\Rightarrow I = \frac{V_R}{R} = \frac{V_0 e^{-t/\tau}}{R}$$

$$\Rightarrow I = I_0 e^{-t/\tau}$$


$\rightarrow$ चरघात की कमी

Graph-

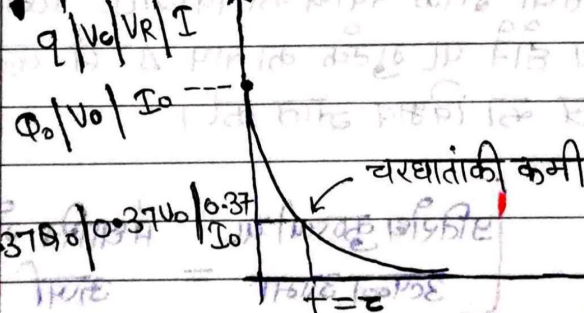

संधारित्र की लैटी' पर आवेश-

Ans:

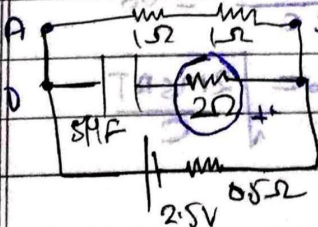

दियायी अवस्था पर $R_{eq} = (1 + 1 + 0.5) = 2.5 \Omega$

$$I = 10 \text{ mA} \cdot \left(\frac{2.5}{2.5} \right)$$

$$V_C = V_0 - I R = 2.5 - 1 \times 0.5 = 2 \text{ V}$$

$$Q = CV = 10 \text{ nF} \times 2 = 20 \text{ nC}$$

parallel
 $V_{AB} = V_0$


For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q.

चार समरूप संधारित्र तथा तीन समरूप प्रतिरोधों को E , धातव्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी में चित्रानुसार जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश होगा-

Ans.

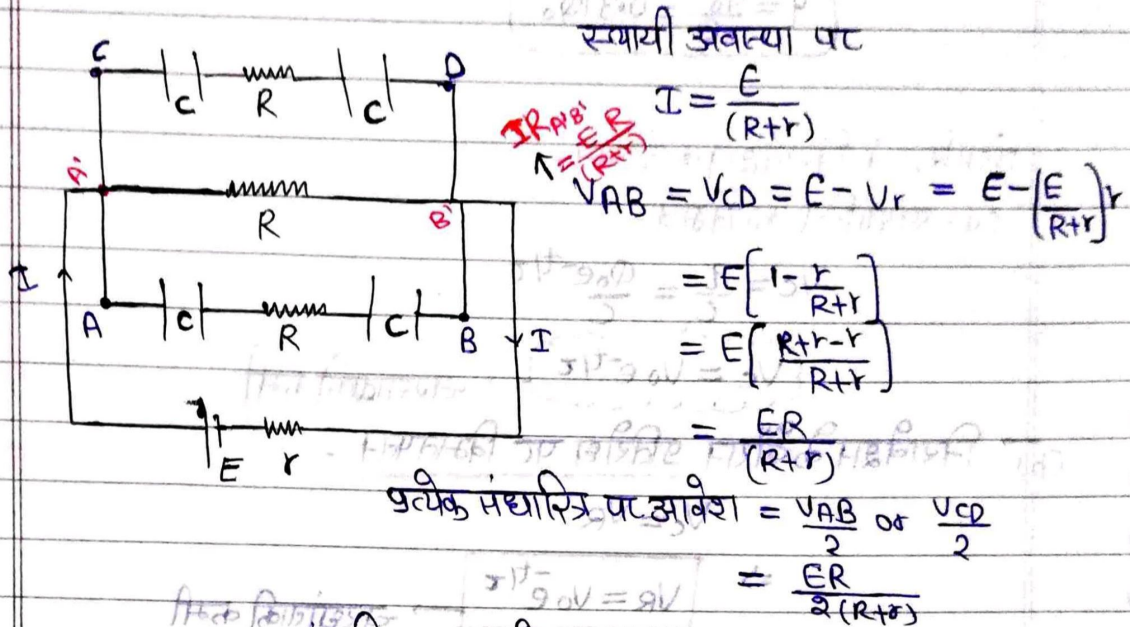


$$\therefore \text{संधारित्र का आवेश} = CV$$

$$= \frac{ECR}{2(R+r)}$$

Q.

संधारित्र के संधारित्र को पूर्ण आवेशित किया जाता है। इस पूर्ण आवेशित संधारित्र को एक प्रतिरोध कुण्डली से जोड़कर निरावेशित किया जाता है। यह प्रतिरोध कुण्डली तापीय रूप से विपणित गुटके में धंसी है। इस गुटके का द्रव्यमान m तथा इसके पदार्थ की विशिष्ट उष्मा S है और संधारित्र के निरावेशित होने पर गुटके का ताप ΔT से बढ़ता है तो पूर्ण आवेशित संधारित्र का विभव ज्ञात करें।

Ans.

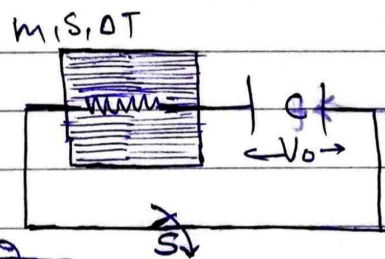

प्रतिरोध कुण्डली पर संधारित्र में संग्रहीत उत्पन्न उष्मा = ऊर्जा

$$\Rightarrow mS\Delta T = \frac{1}{2}CV_0^2$$

$$\Rightarrow \frac{2mS\Delta T}{C} = V_0^2$$

$$\Rightarrow V_0 = \sqrt{\frac{2mS\Delta T}{C}}$$

निरावेशन

$$Q_2 - Q_1 = (2.0 \times 10^{-6}) - (2.0 \times 10^{-6}) = 0$$

$$\left(\frac{2.0 \times 10^{-6}}{2.0 \times 10^{-6}}\right) \cdot (2.0 \times 10^{-6}) = I$$

$$I = 2.0 \times 10^{-6} - 2.0 \times 10^{-6} = 0 \text{ A} = 0 \text{ V}$$


$$Q_2 - Q_1 = 0 = 0$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Current Electricity

Balanced WSB-

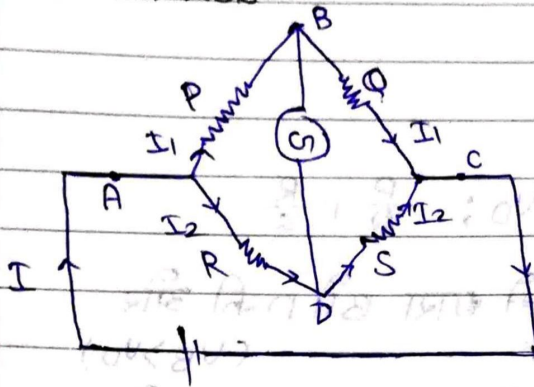

→ WSB की प्रायोगिक व्यवस्था में P तथा Q आनुपातिक भुजाएं हैं। R प्रतिरोध बॉक्स की बायां तथा S अज्ञात प्रतिरोध है।

→ WSB को संतुलित करके अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है तथा कोई भी दो प्रतिरोधों की गणना की जाती है।

जाती है।

संतुलित WSB में सेतु बायाना में प्रयुक्त धारामापी में धारा प्रवाहित नहीं होती अर्थात् WSB का संतुलन "शून्य विक्षेप विधि" पर आधारित है।

में
Balanced WSB $[I_g = 0]; [V_B = V_D]; \left[\frac{P}{Q} = \frac{R}{S} \right]$

बंद लूप "ABDA" में

$$I_1 P + I_2 R = 0$$

$$I_1 P = I_2 R \quad (i)$$

बंद लूप "BCDB" में

$$-I_1 Q + I_2 S = 0$$

$$\Rightarrow I_1 Q = I_2 S \quad (ii)$$

By (i) (ii) $\boxed{\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}}$

✓ WSB का संतुलन केवल P, Q, R तथा S पर निर्भर करता है। यह धारामापी के प्रतिरोध तथा सेतु के विद्युतवाहक बल पर निर्भर नहीं करता।

✓ संतुलित WSB में धारामापी तथा सेतु को अन्तर्परिवर्तित किया जा सकता है। इससे WSB के संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(परिणाम ✓)

✓ WSB के सर्वाधिक सुगम ही होने के लिए P, Q, R & S समान कोटि के होने चाहिए।


Unbalanced WSB -

$$I_g \neq 0; V_B \neq V_D; \frac{P}{Q} \neq \frac{R}{S}$$

यदि $\frac{P}{(1)} < \frac{R}{5(\downarrow)} \rightarrow$ सेतु बायाँ में द्वारा B से D की ओर $(V_B > V_D)$

यदि $\frac{P}{P_A} > \frac{R}{S(1)}$ सेतु शाखा में धारा D से B की ओर $(V_D > V_B)$

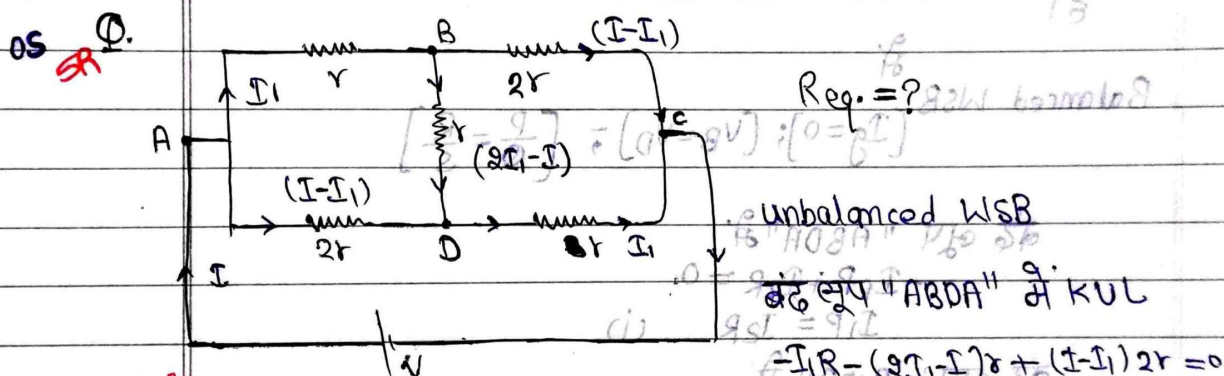unbalanced CSS में सेतु शाखा में प्रयुक्त प्रतिक्रिया व संघासिकी नहीं
हयया पाठिकला



I - Short Ckt $\rightarrow$ Reg.
II - Open Ckt $\rightarrow$ Reg.
Reg. 3/15/2021

$$\Rightarrow 4I_r - 2I_r + I_r + 2I_r - 2I_r = 0$$

$$\Rightarrow 3I_r = 5I_r$$

$$\Rightarrow I_1 = 3I_5$$

✓ बंद लूप "ABCA" में KVL (Via Battery)

$$-I_{1r} - (I - I_{12r} + V) = 0$$

$$\Rightarrow -I_1 R - 2I_1 + 2I_1 R = 0$$

$$\Rightarrow \oint_C \mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

7 5 75 V

$$= \frac{1}{5} \times 100 = 20\%$$


$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$

$$V = IR$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

or direct method -

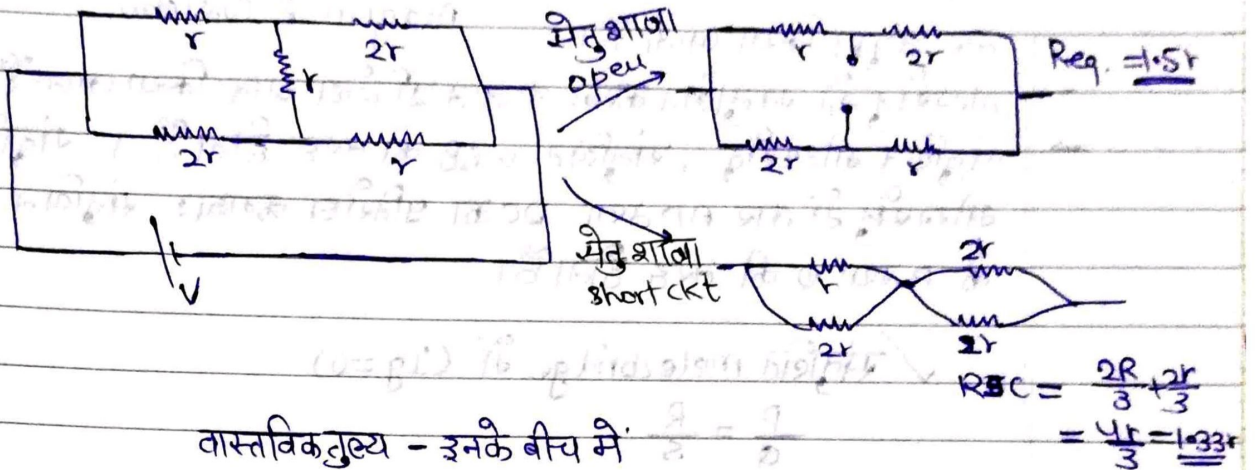

वास्तविकतुल्य - इनके बीच में

$$R_{oc} > R_{eq} > R_{sc}$$

$$- 1.5r > 1.4r > 1.33r$$


दिये गये परिपथ में धारामापी का विकीप शून्य हो तो सही संबंध-

(i) $\frac{R_1}{R_2} = \frac{C_1}{C_2}$

(ii) $\frac{R_1}{R_2} = \frac{C_2}{C_1}$

(iii) $\frac{R_1}{R_2} = \frac{C_2^2}{C_1^2}$ (iv) $\frac{R_1}{R_2} = \frac{C_1^2}{C_2^2}$

Ans:

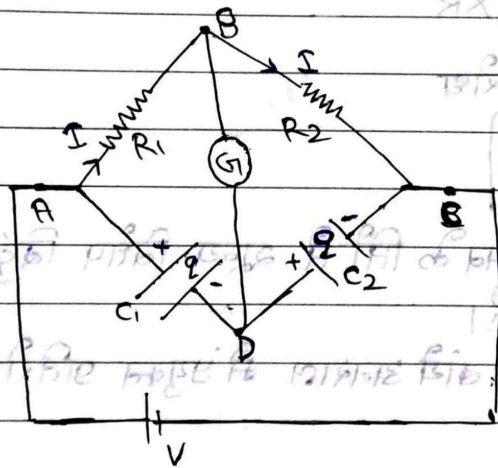

बंद लूप "ABDA" में KVL

$$-IR_1 + \frac{q}{C_1} = 0$$

$$\Rightarrow IR_1 = \frac{q}{C_1} \quad (i)$$

बंद लूप "BCDB" में KVL


$$-IR_2 + \frac{q}{C_2} = 0$$

$$\Rightarrow IR_2 = \frac{q}{C_2} \quad (ii)$$

$$\text{eq. (i) / (ii)} \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{R_1}{R_2} = \frac{C_2}{C_1}}$$

→ Meter Bridge -

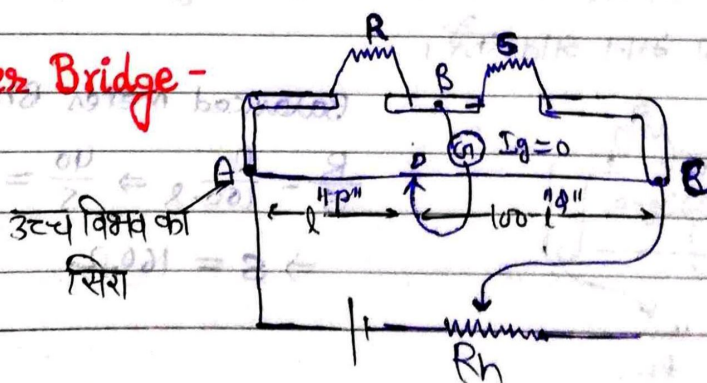

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com



DATE: / /

- मीटरसेतु की प्रायोगिक व्यवस्था में दी गई स्थिति के अनुसार बिंदु A तथा C के मध्य 1m लंबाई का मैंगनीज तथा कॉन्स्टैन्टिन से निर्मित तार प्रयुक्त किया जाता है। Magnin & Constelan
- मीटरसेतु को संतुलित करके अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है।
- संतुलित मीटरसेतु, संतुलित WSB की तरह होता है। संतुलित मीटरसेतु में तार AD तथा DC का प्रतिरोध क्रमशः, संतुलित WSB के P तथा Q की तरह होता है।

✓ संतुलित meterbridge में ($I_g = 0$)

$$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$$

$$\Rightarrow \frac{R_{AC}}{R_{DC}} = \frac{R}{S}$$

$$\Rightarrow \frac{(81/A)}{(3(100-l)/A)} = \frac{R}{S}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{R}{S} = \frac{l}{(100-l)}}$$

$$\Rightarrow S = \frac{(100-l) \times R}{l}$$

अज्ञात प्रतिरोध


$$\Rightarrow \boxed{\frac{R}{l} = \frac{S}{(100-l)}}$$

- मीटरसेतु के तार के उच्च विभव के सिरे से शून्य विभव बिंदु की दूरी, संतुल्य लंबाई होती है।
- कुछ नदी कदम पर संतुल्य लंबाई बांये अंतराल में प्रयुक्त प्रतिरोध के लिए मानी जाती है।

Que:

मीटरसेतु की दी गई व्यवस्था में धारमापी शून्य विक्षेप पड़ता है तो प्रतिरोध S का मान ज्ञात करें।

Ans:

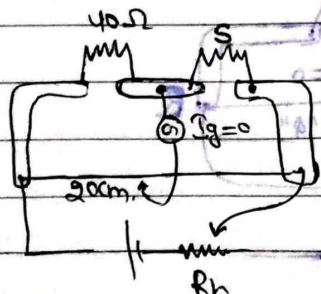

Balanced meter Bridge ($I_g = 0$)

$$\frac{R}{S} = \frac{l}{100-l} \Rightarrow \frac{40}{S} = \frac{20}{(100-20)}$$

$$\Rightarrow S = 160 \Omega$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q.

एक मीटरसेतु के बायें तथा दायें अंतर्गाम में क्रमशः R_1 एवं R_2 प्रतिरोध प्रयुक्त किये जाते हैं तो संतुलन अंबाई $1/3$ मी. प्राप्त होती है। यदि छोटे प्रतिरोध के श्रेणीक्रम में 6Ω प्रतिरोध प्रयुक्त किया जाये तो संतुलन अंबाई $2/3$ मी. हो जाती है। R_1 व R_2 ज्ञात करें।

Ans.

Ist

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{1/3}{(1-1/3)} = \frac{1}{2} \quad (i) \quad (R_1 < R_2)$$

IInd Case

$$\frac{R_1 + 6}{R_2} = \frac{2/3}{(1-2/3)} = \frac{2}{1}$$

$$\Rightarrow 2R_2 = R_1 + 6$$

$$\Rightarrow 2(2R_1) = R_1 + 6$$

$$\Rightarrow 3R_1 = 6$$

$$\Rightarrow R_1 = 2 \Omega$$

$$\& R_2 = 4 \Omega$$

Q.

एक मीटरसेतु में प्रतिरोध x तथा y प्रयुक्त किये जायें तो शून्य विक्षेप बिंदु एक सिरे से 25 cm. दूरी पर प्राप्त होता है। यदि $y > x$ तो x के स्थान पर प्रतिरोध $2x$ प्रयुक्त करने पर उसी सिरे से कितनी दूरी पर शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त होगा?

Ans.

Ist

$$\frac{x}{y} = \frac{25}{(100-25)}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{1}{3} \quad (i)$$

IInd Case

$$\frac{2x}{y} = \frac{l}{(100-l)}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{3} = \frac{l}{100-l}$$

$$\Rightarrow 200 - 2l = 3l$$

$$\Rightarrow l = 40 \text{ cm.}$$

26/10/16


विभवमापी -

potentiometer

प्रायोगिक रूप से संभव वोल्टमीटर समानांतर शाखा से द्वारा ग्रहण करता है तथा वास्तविक विभवांतर से कम मापता है। वोल्टमीटर की इस कमी को दूर करने हेतु विभवमापी की व्यवस्था बनायी गयी।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

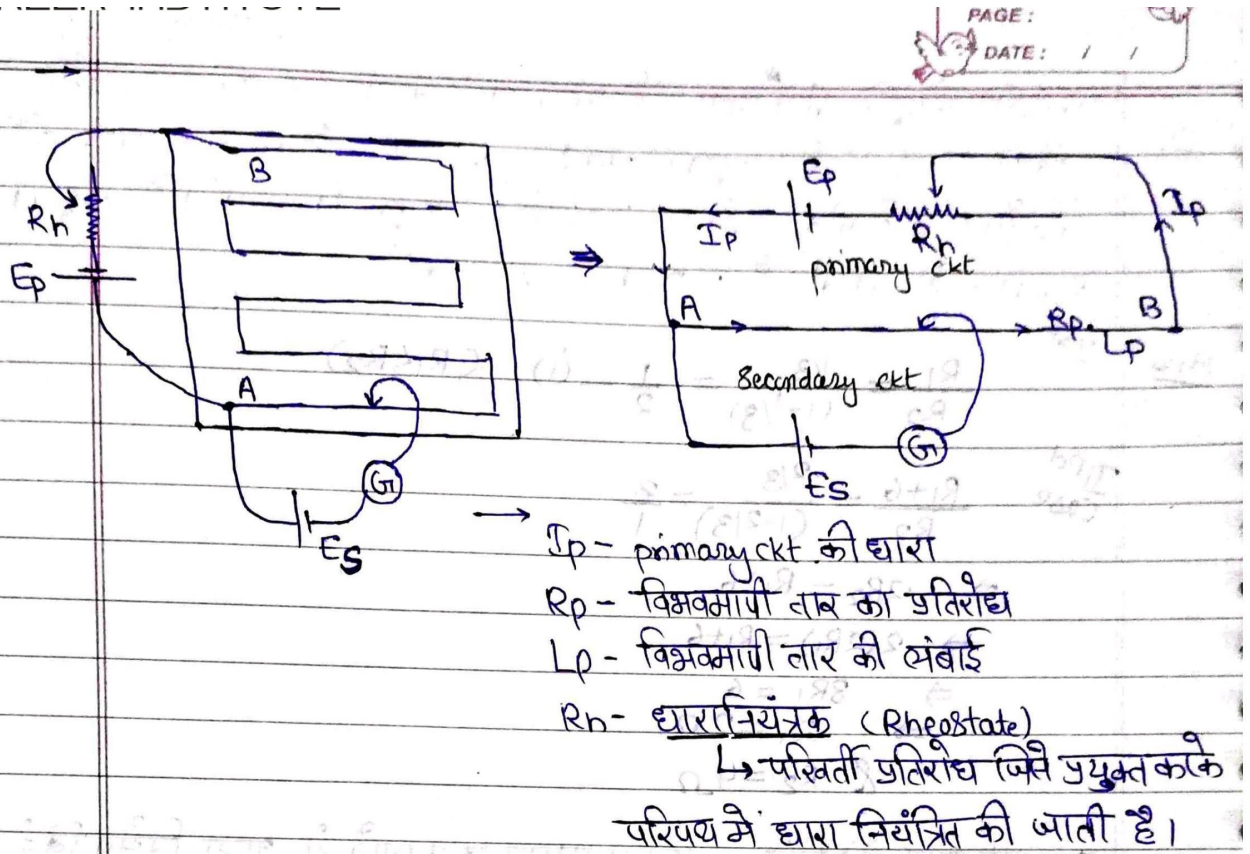

- ज्ञात विद्युतवाहक बल का स्रोत (E_p), विभवमापी तार तथा धारा नियंत्रक प्रयोगक्रम में प्रयुक्त किये जाते हैं। इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं।
- अज्ञात विभवांतर का स्रोत (E_s), धारामापी द्वारा विभवमापी तार से संबंधित होता है। इसे द्वितीयक परिपथ कहते हैं।
- विभवमापी तार पर समरूप विवर्तित ज्ञात विभवांतर से द्वितीयक श्रृंखला में प्रयुक्त अज्ञात विभवांतर की तुलना करके संतुलन अवस्था पर अज्ञात विभवांतर का मापन किया जाता है।
- संतुलन अवस्था पर श्रृंखला के धारामापी में शून्य विक्षेप होता है अर्थात् संतुलन अवस्था पर श्रृंखला के स्रोत से विभवमापी का पं. तार द्वारा गृहण नहीं करता। अतः संतुलन अवस्था पर श्रृंखला के अज्ञात विभवांतर का मापन करते समय विभवमापी आदर्श वोल्टमीटर की तरह व्यवहार करता है।

विभवप्रवणता (PG)
potential gradient

विभवमापी तार की प्रति इकाई लंबाई पर विभवप्रवणता को दर्शाता है।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

DATE: / /

$$x = \frac{V_{AB}}{L_p}$$

$$x = \frac{V_{AB}}{L_p} = \frac{I_p R_p}{L_p} = \frac{I_p R}{A}$$

$$R = \frac{R_p}{A} \Rightarrow \frac{R_p}{L_p} = \frac{R}{A}$$

$$x = \frac{I_p R_p}{L_p} = \frac{E_p}{(R_p + R_h)} \frac{R_p}{L_p}$$

$$R_h = 0 \Rightarrow x \rightarrow \max.$$

$$R_h \rightarrow \max. \Rightarrow x \rightarrow \min.$$

→ विभव प्रवणता ρ_n ckt का अवयव है। अतः δE_c ckt पर निर्भर नहीं करती।

✓ विभवमापी की सामर्थ्य-

विभवमापी द्वारा मापा जा सकने वाला अधिकतम विभवांतर, विभवमापी की सामर्थ्य को दर्शाता है।

→ विभवमापी तार की संपूर्ण लंबाई पर विभवपतन, विभवमापी की सामर्थ्य को दर्शाता है।

विभवमापी की

सामर्थ्य

$$V_{AB} = x L_p$$

✓ विभवमापी की सुग्राहिता-

प्रति इकाई विभवांतर के लिए प्राप्त संतुलन लंबाई

सुग्राहिता को दर्शाती है।

$$\text{सुग्राहिता} = \frac{\text{संतुलन लंबाई}}{\text{विभवांतर}} = \frac{l}{V} = \frac{1}{x}$$

$$\downarrow x = \frac{V_{AB}}{L_p} \leftrightarrow$$

सुग्राहिता $\uparrow$


✓ विभवमापी की सामर्थ्य अपरिवर्तित रखते हुए सुग्राहिता बढ़ाने के लिए विभवमापी तार अधिक लंबाई का प्रयुक्त किया जाता है।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

विभवमापी का मानकीकरण -

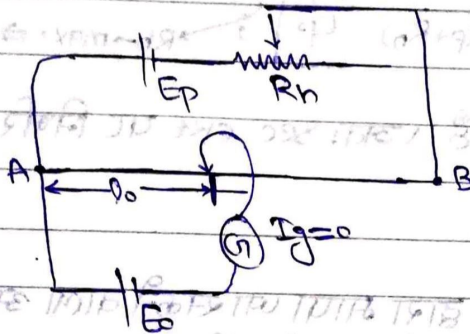विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में ज्ञात विद्युत्वाहक बल का मानक सेल प्रयुक्त करके विभवप्रवणता का शायर्य मान ज्ञात करने की प्रक्रिया, विभवमापी का मानकीकरण कहलाता है।



$$\therefore l_0 \text{ संबंधित विभवपतन} = E_s$$

$$\therefore \text{इकाई संबंधित विभवपतन} = \frac{E_s}{l_0}$$

$$x = \frac{E_s}{l_0}$$

संतुल्य लंबाई हमेशा उच्च विभव के सिरे से मापी जाती है।

→ प्राथमिक तथा द्वितीयक परिपथ के उच्च विभव के सिरे एक साथ जुड़े होने चाहिए।


$$E_s \text{ or } E_s \leq E_p$$

→ विभवमापी तार की विभवप्रवणता x ही तथा द्वितीयक परिपथ में प्रयुक्त अज्ञात विभवांतर के लिए विभवमापी तार पर प्राप्त संतुल्य लंबाई l होती है।

$$E_s = x l$$

Q. विभवमापी की दी गई व्यवस्था में 80 mV के अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करें -

Ans.

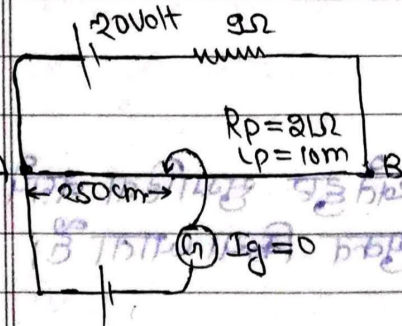

$$x = \frac{V_{AB}}{l_p} = \frac{I_p R_p}{l_p} = \frac{E_p}{(R_p + R_h) l_p}$$

$$= \frac{20 \times 2}{(2 + 3) \times 10} = \frac{20 \times 2}{30 \times 10}$$

$$= 1.4 \text{ Volt/m}$$

for sec. cell -

$$E_s = x l$$

$$= 1.4 \times 20.5$$

$$= 28.7 \text{ Volt}$$


For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q.

विभवमापी के दिये गये परिपथ में 20Ω प्रतिरोध पर विभवपतन 20mV है तो sec. ckt. के अज्ञात विभवांतर के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करें-

Ans.

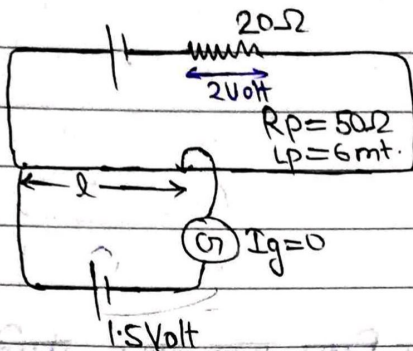

$$x = \frac{V_{AB}}{L_p} = \frac{I_p R_p}{L_p} \quad I_p = \frac{V}{R_h} \Rightarrow I_p = \frac{2}{20} = 1/10 \text{ amp}$$

$$x = \frac{1 \times 50}{10 \times 6} = 5/6 \text{ mt.}$$


$$E_s = x l \Rightarrow x = \frac{E_s}{l} = \frac{1.5 \times 6}{5} = 1.8 \text{ mt.}$$

4/11/16

Q.

विभवमापी तार की लंबाई 1m तथा प्रतिरोध 10Ω है। इसे 2V विद्युतवाहक बल की बैटरी व प्रतिरोध R के साथ श्रृंखला में घुसकत किया जाता है। 10mV अज्ञात विभवांतर के लिए विभवमापी तार पर संतुलन लंबाई 40cm होती प्रतिरोध R का मान ज्ञात करें।

Ans.

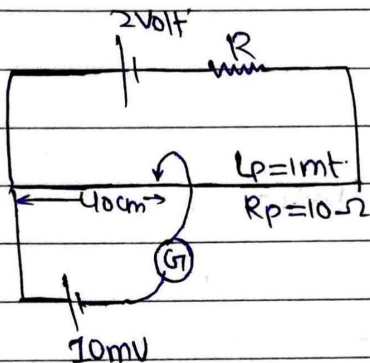

sec. ckt. के लिए

$$E_s = x l$$

$$\Rightarrow 10 \times 10^{-3} = x \times 40 \times 10^{-2}$$

$$\Rightarrow x = \left(\frac{1}{40} \right) \frac{\text{volt}}{\text{mt.}}$$

pri. ckt. के लिए

$$x = \frac{E_p}{(R_p + R_h) L_p}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{40} = \frac{2}{(10 + R)} \times \frac{10}{1}$$

$$\Rightarrow R = 790\Omega$$

→ विभवमापी के अनुप्रयोग-



① किसी सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात करना-

विभवप्रवृत्ता की यथार्थता → मानकीकरण का पद।

EMF / विभवांतर की यथार्थता के लिए

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

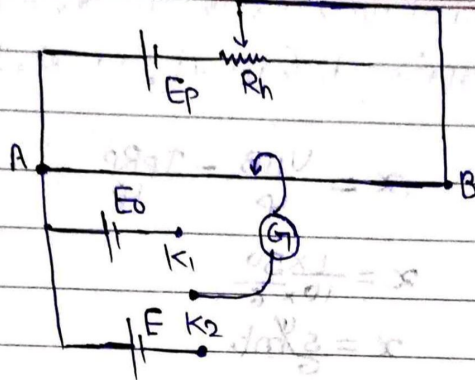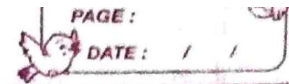

✓ कुंजी K_1 प्रयुक्त करने पर मानक विद्युत वाहक बल E_0 संतुलित होता है। यदि संतुलन लंबाई l_0 होती -

$$E_0 = x l_0$$


$$\Rightarrow x = \frac{E_0}{l_0} \text{ (मानकीकरण)}$$

कुंजी K_1 हटाकर K_2 प्रयुक्त की जाये तो अज्ञात विद्युतवाहक बल E संतुलित होता है। यदि संतुलन लंबाई l हो तो -

$$E = x l$$

$$\Rightarrow \boxed{E = \left(\frac{E_0}{l_0} \right) l}$$

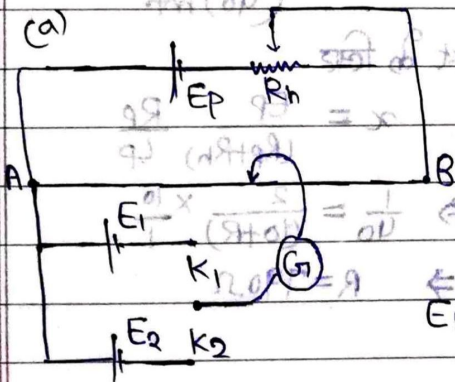(2) दो सेल की विद्युतवाहक बलों की तुलना करना -



कुंजी K_1 प्रयुक्त करने पर विद्युतवाहक बल E_1 संतुलित होता है। यदि संतुलन लंबाई l_1 होती

$$E_1 = x l_1 \text{ (i)}$$


→ कुंजी K_1 हटाकर K_2 प्रयुक्त की जाये तो विद्युतवाहक बल E_2 संतुलित होता है। यदि संतुलन लंबाई l_2 होती - $E_2 = x l_2 \text{ (ii)}$

$$\text{Dividing (i) by (ii) -}$$

$$\boxed{\frac{E_1}{E_2} = \frac{l_1}{l_2}}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

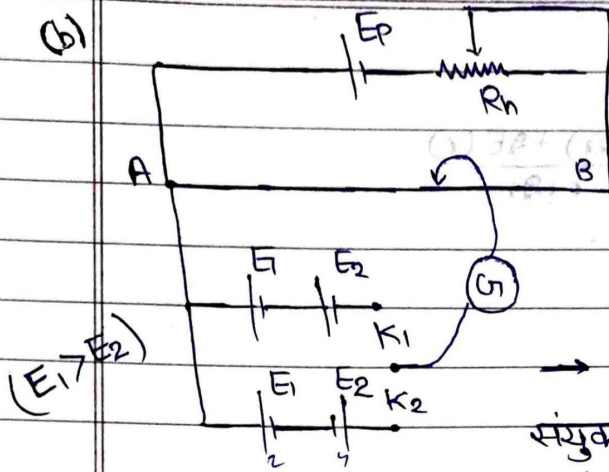

कुंजी K_1 प्रयुक्त करने पर संयुक्त बल $(E_1 + E_2)$ संतुलित होता है। यदि संतुलन लंबाई l_1 हो तो

$$(E_1 + E_2) = \alpha l_1 \quad \text{--- (i)}$$

कुंजी K_1 को हटाकर K_2 प्रयुक्त की जाये तो संयुक्त बल $(E_1 - E_2)$ संतुलित होता है। यदि संतुलन लंबाई l_2 हो तो

$$(E_1 - E_2) = \alpha l_2 \quad \text{--- (ii)}$$

eq. (i)

$$\frac{\text{--- (i)}}{\text{--- (ii)}} \rightarrow \frac{E_1 + E_2}{E_1 - E_2} = \frac{l_1}{l_2}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{E_1}{E_2} = \frac{l_1 + l_2}{l_1 - l_2}}$$

Ques:

E_1 तथा E_2 विद्युतवाहक बल ($E_1 > E_2$) के दो सैल विभवमापी के श्रृंखला में समान ध्रुवता से श्रृंखला में संयोजित हो तो संयोजन के लिए प्राप्त संतुलन लंबाई 150 cm. है। इन्हीं सैलों की विपरीत ध्रुवता से श्रृंखला में संयोजित किया जाये तो संयोजन के लिए प्राप्त संतुलन लंबाई 50 cm. है। E_1/E_2 ज्ञात करें।

Ans:

$$E_1 + E_2 = \alpha \cdot 150 \quad \text{(i)}$$

$$E_1 - E_2 = \alpha \cdot 50 \quad \text{(ii)}$$

$$\frac{\text{eq. (i)}}{\text{(ii)}} \Rightarrow \frac{E_1 + E_2}{E_1 - E_2} = \frac{150}{50} = 3$$

$$\Rightarrow \frac{E_1}{E_2} = \frac{2}{1}$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{l_1 + l_2}{l_1 - l_2}$$

$$= \frac{150 + 50}{150 - 50}$$


$$= \frac{2}{1}$$

Q.

एक सैल का विद्युतवाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध r है। इस सैल को विभवमापी के श्रृंखला में प्रयुक्त किया जाये तो प्राप्त संतुलन लंबाई l है। इस सैल के समानांतर क्रम में $2E$ विद्युतवाहक बल व $2r$ आंतरिक प्रतिरोध का सैल प्रयुक्त किया जाये तो संयोजन के लिए प्राप्त संतुलन लंबाई ज्ञात करें।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

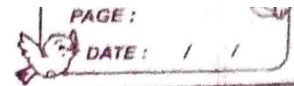

Ans.

1st case में

$$E = \alpha l \quad (i)$$

2nd case में

$$E_{\text{net}} = \frac{E_1 r_2 + E_2 r_1}{r_1 + r_2} = \frac{E(2r) + 8E(r)}{r+2r}$$

$$E_{\text{net}} = \frac{4E}{3}$$

→ संतुलन लंबाई = l'

$$E_{\text{net}} = \alpha l'$$

$$\Rightarrow \frac{4E}{3} = \frac{E}{l} l'$$

$$\Rightarrow l' = \frac{4l}{3}$$

$$(ii) \quad \dots = (23 - 17)$$

Q.

दो सैलों के विद्युतवाहक बलों में अंतर 0.5 Volt है। इन सैलों की विभवमापी तार पर अपेक्षा-संतुलित किया जाये तो प्राप्त संतुलन लंबाईयाँ में अंतर 20 cm है तो विभवमापी की विभवपतनता ज्ञात की।
(यदि विभवमापी तार की कुल लंबाई 10 m हो तो विभवमापी की सामर्थ्य भी ज्ञात की।)

Ans.

$$\checkmark E_1 = \alpha l_1 \quad (i)$$

$$E_2 = \alpha l_2 \quad (ii)$$

$$\Rightarrow E_1 - E_2 = \alpha (l_1 - l_2)$$

$$\Rightarrow 0.5 = \alpha (20 \times 10^{-2})$$

$$\Rightarrow \alpha = 2.5 \text{ Volt/m}$$

विभवमापी सामर्थ्य = विभवमापी तार की पूरी लंबाई पर विभवपतन


$$10(VAB) = \alpha l$$

$$= 2.5 \times 10$$

$$= 25 \text{ Volt}$$

③

किसी सैल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना -

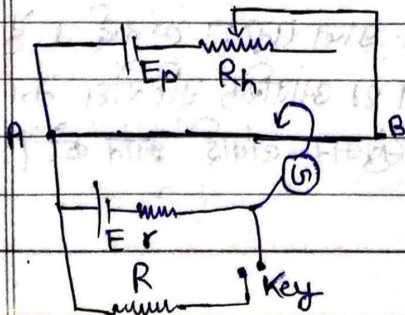

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

DATE: / /

द्वितीयक परिपथ के उपपरिपथ में कुंजी को खुला रखते हुए संतुलन बनाया जाये तो सेल का विद्युतवाहक बल संतुलित होता है। इसके लिए संतुलन लंबाई l_0 हो तो

$$E = x l_0 \quad \text{--- (i)}$$

sec. ckt. के उप-परिपथ में कुंजी लगाकर संतुलन स्थिति बनायी जाये तो सेल की टर्मिनल वोल्टता संतुलित होती है। यदि संतुलन लंबाई l_c हो तो

$$V = x l_c \quad \text{--- (ii)}$$

✓ सेल से धारा लेने पर

टर्मिनल वोल्टता $V = \frac{ER}{R+r}$

$$\Rightarrow r = \frac{(E-V)R}{V} \quad \text{--- (iii)}$$

समी. (i), (ii) व (iii) से

$$r = \frac{(l_0 - l_c) \times R}{l_c}$$

$$l_0 > l_c$$

Ques. एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु सेल को विभवमापी के sec. ckt. में प्रयुक्त किया जाये तो प्राप्त संतुलन लंबाई 500 cm है। इस सेल के सिरे पर 5Ω बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाये तो संतुलन लंबाई 400 cm रह जाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें।

Ans.

$$r = \frac{(l_0 - l_c) \times R}{l_c}$$

$$= \frac{500 - 400}{400} \times 5$$

$$= 1.25 \Omega$$


$$l_0 = 500$$

$$l_c = 400$$

5/11/16

④

दो प्रतिरोधों की तुलना करना-

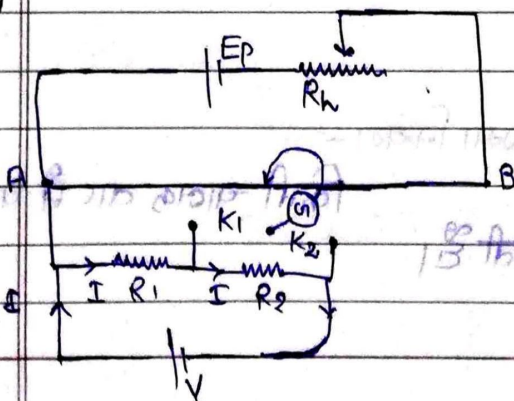

✓ कुंजी K_1 प्रयुक्त करने पर R_1 के सिरे का विभवपतन संतुलित होता है। यदि संतुलन लंबाई l_1 हो तो

$$I R_1 = x l_1 \quad \text{--- (i)}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

कुंजी K_1 हटाकर K_2 प्रयुक्त की जाये तो संयुक्त बल से $(R_1 + R_2)$ का विभवांतरा संतुलित होता है। यदि संतुलन लंबाई l_2 हो तो


$$I(R_1 + R_2) = x l_2 \quad \text{--- (ii)}$$

eq. (i) $\rightarrow$ (ii)

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{l_1}{l_2}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{R_1}{R_2} = \frac{l_1}{l_2 - l_1}}$$

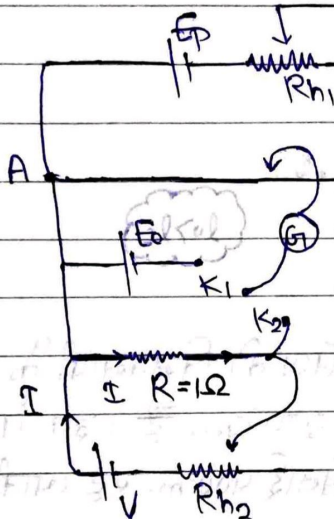5. किसी परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करना



कुंजी K_1 प्रयुक्त की जाये तो मापक विद्युतवा-
बल E_0 संतुलित होता है। यदि संतुलन
लंबाई l_0 हो तो

$$E_0 = x l_0$$

$$x = \frac{E_0}{l_0} \quad (\text{मानकीकरण})$$

कुंजी K_1 हटाकर K_2 प्रयुक्त की जाये तो 1Ω के सिरों का
विभवांतरा संतुलित होता है। यदि संतुलन लंबाई l हो तो

$$IR = x l$$


$$\Rightarrow I(1) = \frac{E_0}{l_0} l$$

$$\Rightarrow \boxed{I = \left(\frac{E_0}{l_0}\right) l}$$

धारा का उष्मीय प्रभाव / जूल का उष्मा नियम -

प्रवाहित होनी उष्मा उत्पन्न होती है।

किसी चालक तार से धारा

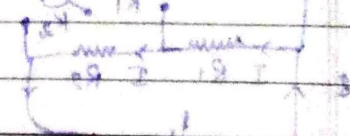


For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

धारा प्रवाह के दौरान चालक तार के अंदर e^- जालक से टकराते हैं तथा जालक में स्थित स्थिर धनायनों से टकराते हैं। टक्का के कारण e^- की गतिज ऊर्जा में कमी होती है जो उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है।

→ धारा का ठण्डीय प्रभाव अनुक्रमणीय है। यह धारा की दिशा पर निर्भर नहीं है।

उत्पन्न उष्मा (H):-

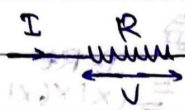

$$H = I^2 R t = \frac{V^2 t}{R} = V I t$$

I - amp.

R - Ω

t - sec.

V - Volt

H
↓
Joule

$$1 \text{ Cal} = 4.18 \text{ J}$$

$$= 4.2 \text{ Joule}$$

विद्युत शक्ति (P) -

विद्युत परिपथ में उष्मा उत्पन्न होने की दर / प्रति इकाई समय में उत्पन्न उष्मा, विद्युत शक्ति की दशाती है।

$$P = \frac{dH}{dt}$$

$$P = \frac{H}{t}$$

$$P = I^2 R = \frac{V^2}{R} = V I$$

Watt / J/sec.

$$1 \text{ kWh} = 10^3 \times 3600 \text{ watt} \times \text{sec.}$$

$$1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ Joule}$$

(1 unit)

यदि विद्युत शक्ति P नियत हो तो उत्पन्न उष्मा -

$$H = P \times t$$

→ यदि धारा $I = f(t)$

विद्युत शक्ति $P = f(t)$

उत्पन्न उष्मा

$$H = \int_{t_1}^{t_2} P dt$$

विद्युत शक्ति का समय के साथ समकाल या विद्युत शक्ति-समय ग्राफ का area दिये गये समयांतराल में उत्पन्न उष्मा की दशाती है।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q. दिये गये परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में 1 sec. में उत्पन्न उष्मा ज्ञात कीं।

Ans.

$R_{eq} = 6\Omega$
 $I = \frac{V}{R} = 3 \text{ amp}$
 "4Ω" में 1 sec. में उत्पन्न उष्मा = $I^2 R t = 3^2 \times 4 \times 1 = 36 \text{ watt} \times \text{sec}$

"3Ω" में $H = I^2 R t = 2^2 \times 3 \times 1 = 12 \text{ watt} \times \text{sec} = 12 \text{ Joule}$

"6Ω" में 1 sec. में उत्पन्न उष्मा = $I^2 R t = 1^2 \times 6 \times 1 = 6 \text{ watt} \times \text{sec} = 6 \text{ Joule}$

total = 54 Joule

Q. दिये गये संयोजन में 4Ω प्रतिरोध पर खर्च शक्ति 16 watt है तो 5Ω प्रतिरोध पर खर्च शक्ति ज्ञात कीं।

Ans.

$P = I^2 R$
 $16 = I^2 \times 4 \Rightarrow I = 2 \text{ amp}$
 $I_1:I_2 = R_2:R_1 = 20:10 = 2:1$

"5Ω" पर खर्च शक्ति = $I^2 R$

$= 3^2 \times 5 = 9 \times 5 = 45 \text{ watt}$

Q. दिये गये परिपथ में कुल खर्च शक्ति 40 watt है तो प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीं।

Ans.

$P = \frac{V^2}{R}$
 $\Rightarrow 40 = \frac{20^2}{R}$
 $\Rightarrow R = 10$
 $\Rightarrow 10 = \frac{6 \times 3}{6 + 3} + R$
 $\Rightarrow R = 8 \Omega$


For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q.

दिये गये संयोजन में प्रयुक्त तारों के ताप AB तथा BC की खंडों समान हैं। AB के काट क्षेत्र की त्रिज्या, BC के काट क्षेत्र से 2 गुनी है तो AB तथा BC पर खर्च विद्युत शक्ति का अनुपात = ?

Ans.

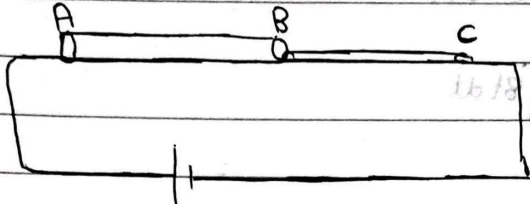

$$P = I^2 R$$

$$\Rightarrow P \propto R$$

$$\Rightarrow \frac{P_{AB}}{P_{BC}} = \frac{R_{AB}}{R_{BC}} = \frac{1}{4}$$

$$R = \frac{\rho L}{A} = \frac{\rho L}{\pi r^2}$$

$$R \propto \frac{1}{r^2}$$

$$\frac{R_{AB}}{R_{BC}} = \left(\frac{r_{BC}}{r_{AB}} \right)^2 = \frac{1}{4}$$

Q.



एक सैल का आंतरिक प्रतिरोध r है। इसे बाह्य प्रतिरोध R_1 के साथ संयोजित किया जाये। इसी सैल को बाह्य प्रतिरोध R_2 के साथ संयोजित किया जाये। यदि दोनों पर खर्च विद्युत शक्ति समान है तो सही संबंध-

(i) $r = (R_1 + R_2)$

(ii) $r = \sqrt{R_1 R_2}$

(iii) $r = \frac{R_1 + R_2}{2}$

(iv) $r = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

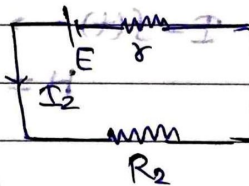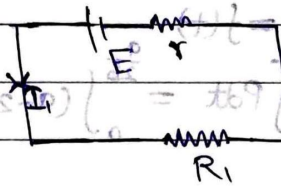

$$I_1 = \frac{E}{(R_1 + r)}$$

$$I_2 = \frac{E}{(R_2 + r)}$$

$$P_1 = I_1^2 R_1$$

$$P_2 = I_2^2 R_2$$

$$P_1 = P_2$$

$$\Rightarrow \frac{E^2}{(R_1 + r)^2} R_1 = \frac{E^2}{(R_2 + r)^2} R_2$$

$$\Rightarrow R_1 (R_2 + r)^2 = R_2 (R_1 + r)^2$$

$$\Rightarrow R_1 (R_2^2 + r^2 + 2R_2 r) = R_2 (R_1^2 + r^2 + 2R_1 r)$$

$$\Rightarrow R_1 R_2^2 + R_1 r^2 + 2R_1 R_2 r = R_2 R_1^2 + R_2 r^2 + 2R_1 R_2 r$$

$$R_1 R_2^2 - R_2 R_1^2 = R_2 r^2 - R_1 r^2$$

$$r^2 (R_1 - R_2) = R_1 R_2 (R_1 - R_2)$$

$$\Rightarrow r = \sqrt{R_1 R_2}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q.

2.2 प्रतिरोध के तार में प्रवाहित धारा $I = 2\sqrt{t}$ amp है तो इस तार में प्रथम पांच सेक में उत्पन्न उष्मा ज्ञात करें।

Ans.

$$P = I^2 R = (2\sqrt{t})^2 R$$

$$= 8t$$

$$H = \int_0^5 P dt = \int_0^5 8t dt$$

$$= 4t^2 \Big|_0^5$$

$$= 100 \text{ joule}$$

Q.

किसी प्रतिरोध R में प्रवाहित आवेश का समय के साथ विचलन $Q = at - bt^2$ के रूप में होता है, जहाँ a & b घनात्मक नियतांक तो R में उत्पन्न कुल उष्मा -

Ans.

$$Q = at - bt^2$$

$$I = \frac{dQ}{dt} = (a - 2bt)$$

$$I = f(t) \rightarrow P = f(t)$$

$$H = \int_0^{\frac{a}{2b}} P dt = \int_0^{\frac{a}{2b}} (a - 2bt)^2 dt = \int_0^{\frac{a}{2b}} (a^2 + 4b^2 t^2 - 4abt) dt$$

$$H = R \left[a^2 t + \frac{4b^2 t^3}{3} - \frac{4abt^2}{2} \right]_0^{\frac{a}{2b}}$$

$$= R \left[\frac{a^3}{2b} + \frac{4b^2}{6b} \left(\frac{a^3}{8b^3} \right) - \frac{4ba}{2} \left(\frac{a^2}{4b^2} \right) \right]$$

$$= R \frac{a^3}{6b}$$

Q.

एक चालक तार के व्यास की प्रतिरोधकता ρ है। इसके सिरीज पर विभवांतर आरोपित किया जाये तो तार में स्थापित विद्युत क्षेत्र E है। तार के प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न उष्मा की दर ज्ञात करें।


Ans.

(i) $E\rho$

(ii) E/ρ

(iii) $\frac{E^2}{\rho}$

(iv) $E^2\rho$

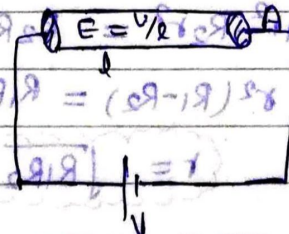

उष्मा उत्पन्न होने की दर P

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(E\rho)^2}{R}$$

$$= \frac{E^2 \rho^2}{R} = \frac{E^2 \rho}{\rho R}$$

$$\frac{P}{V} = \frac{E^2}{\rho}$$