
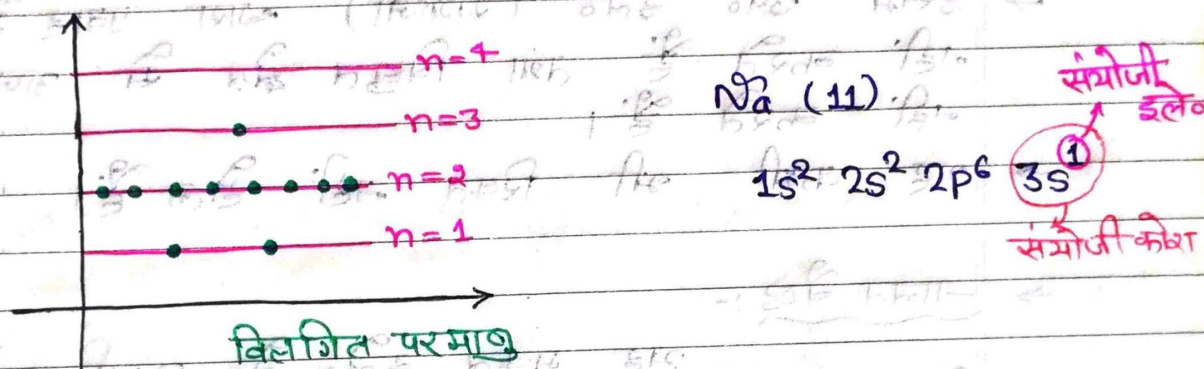


→ विलगित परमाणु में e^- निश्चित ऊर्जा स्तरों में विद्यमान होते हैं।

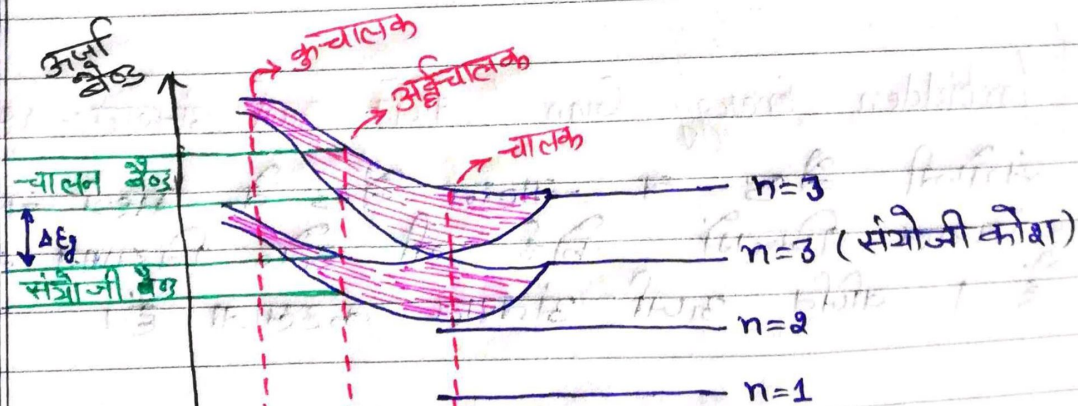→ परमाणु का वह बाह्यतम कोश जिसमें उन उत्तेजित इले. विद्यमान होते हैं संयोजी कोश कहलाते हैं तथा इसमें उप० इले. संयोजी इले. कहलाते हैं।



→ ठोस निर्माण के दौरान असंख्य परमाणु अत्यधिक नजदीक आते हैं। परिणाम स्वरूप बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की निकटवर्ती परमाणुओं से क्रिया के कारण उनके ऊर्जा स्तर उच्च व निम्न ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं।



→ ठोस निमिष के पश्चात परमाणुओं के मध्य दूरी $\rightarrow r$ (परमाणुओं के मध्य दूरी)
 → जालक नियतांक $\rightarrow a$ (जालक नियतांक)
 → जालक नियतांक को a कहते हैं। पर CB व UB की चौ. घटती है।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

→ ठीस में इले. के अति निकट ऊर्जा स्तरो के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं।

⇒ संयोजी बैंड :-

यह संयोजी इले. के ऊर्जा स्तरो का समूह है।

→ यह बंधित इले. का उच्चतम ऊर्जा बैंड है।

→ इसमें उप. इले. (संयोजी) द्वारा प्रवाह में योगदान नहीं करते हैं तथा विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण नहीं करते हैं।

→ यह कभी भी रिक्त नहीं होता है।

⇒ चालन बैंड :-

यह मुक्त इले. के ऊर्जा स्तरो का समूह है।

→ यह मुक्त इले. का निम्नतम ऊर्जा बैंड है।

→ इसमें उप. इले. द्वारा प्रवाह में योगदान देते हैं तथा वि. क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करते हैं।

→ यह पूर्ण खाली कुचालक या आंशिक रूप से भरा हो सकता है।


Forbidden Energy Gap / वर्जित ऊर्जा अंतराल :- ΔE

संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य बंध ऊर्जा अंतराल जिसमें कोई भी इले. विद्यमान नहीं होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

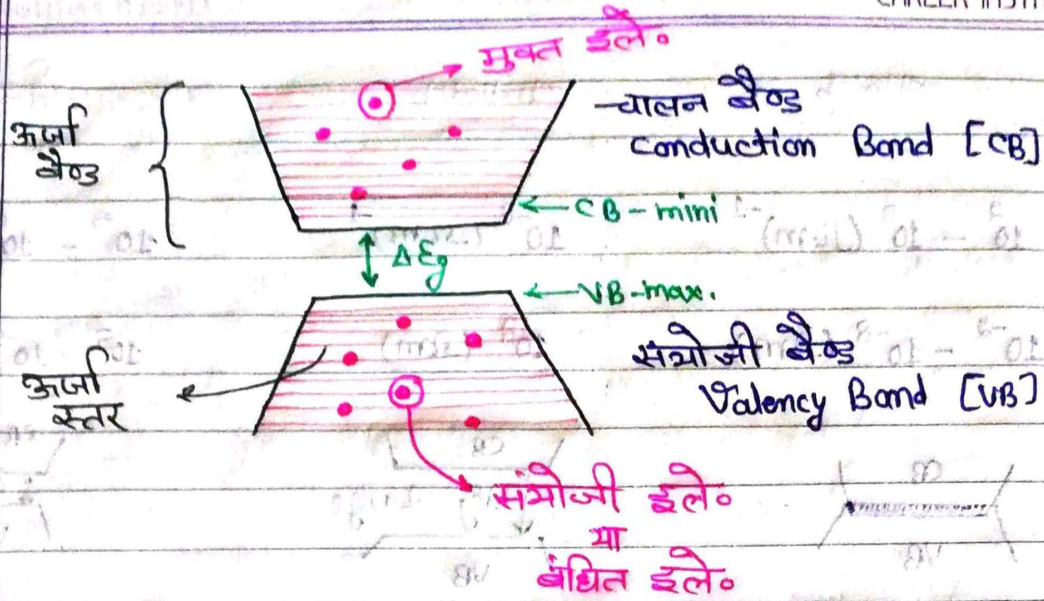

$$\Delta E_g = (CB)_{\min} - (VB)_{\max}$$

→ ठीस में इलेक्ट्रॉन को संयोजी Band से Conduction Band में भेजने के लिए अर्थात् मुक्त इलेक्ट्रॉन में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ΔE_g के तुल्य होती है।

$$\Delta E_g = \frac{hc}{\lambda} = \Delta E_g = \frac{12400}{\lambda (\text{\AA में})} \text{ eV.}$$

ऊर्जा मान

$$\Delta E_g \begin{cases} \rightarrow \frac{3}{2} KT & (\text{नहीं दिया हो}) \\ \rightarrow KT & (\text{दिया हो}) \end{cases}$$

ताप बढ़ाने पर ठीस का ΔE_g घटता है।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

Q.1 Al तथा Ge का ताप घटाने पर इनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

Ans: Al $\downarrow$ चालक $\uparrow$ Ge $\downarrow$ अर्धचालक

ताप $\uparrow$ $\downarrow$ $\uparrow$ $\downarrow$

Q.2 Cu, C व Si के ΔE_g का क्रम ज्ञात करें-

Ans: C $>$ Si $>$ Cu

Q.3 डीस का $\Delta E_g = 8 \text{ eV}$ है। इसमें e- को मुक्त करवाने के लिए आवश्यक फोटोन की अधिकतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें-


Ans:
$$\Delta E_g = \frac{12400}{\lambda (\text{\AA})} \text{ eV}$$

$$\lambda = \frac{12400}{\Delta E_g}$$

$$\lambda = 6200 \text{ \AA}$$




$$\lambda = 6200 \times 10^{-10} \text{ m}$$
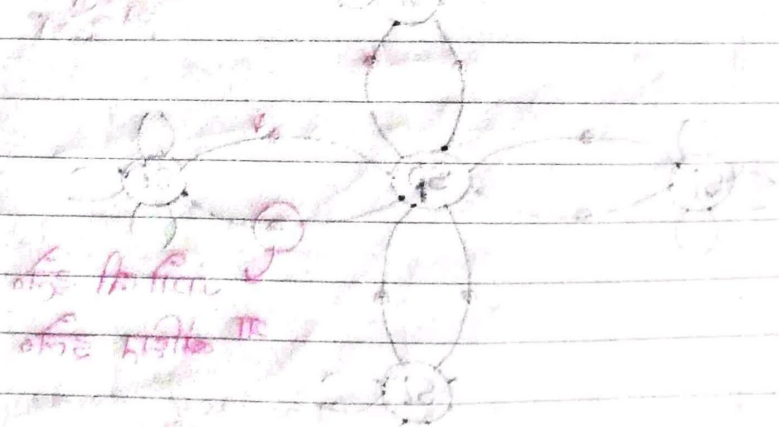
$$\lambda = 620 \times 10^{-9} \text{ m} \quad \lambda = 620 \text{ nm}$$



For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

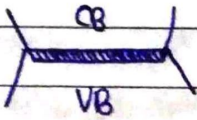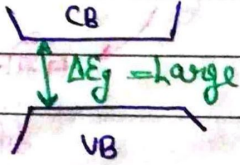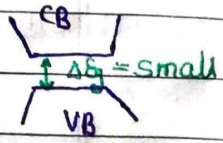गुणधर्म	चालक	कुचालक	अर्धचालक
चालकता :-	$10^2 - 10^8 (\Omega\text{-m})^{-1}$	$10^{-8} (\Omega\text{-m})^{-1}$	$10^{-5} - 10^5 (\Omega\text{-m})^{-1}$
प्रतिरोधकता :-	$10^{-2} - 10^{-8} (\Omega\text{-m})$	$10^8 (\Omega\text{-m})$	$10^5 - 10^{-5} (\Omega\text{-m})$
ऊर्जा बैंड संरचना			
वर्जित ऊर्जा अंतराल	$\Delta E_g \approx 0 \text{ eV}$	$\Delta E_g > 3 \text{ eV}$	$\Delta E_g \approx 1 \text{ eV}$ Si Semiconductor के लिए $\Delta E_g = 1.1 \text{ eV}$ Ge S.C के लिए $\Delta E_g = 0.7 \text{ eV}$
ताप बढ़ाने पर	$\sigma \downarrow$ व $\rho \uparrow$	—	$\sigma \uparrow$ व $\rho \downarrow$
ताप प्रतिरोधकता गुणांक α	$\alpha =$ धनात्मक	—	$\alpha =$ ऋणात्मक
उदाहरण :-	सभी धातुएँ	Plastic, Rubber, Diamond	Si, Ge, GaAs

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

0 kelvin ताप पर

Sc की प्रमाण ऊर्जा = 0 $\rightarrow$ कोई सहसंयोजक बंध नहीं हुआ नहीं होगा

No free electrons

कुचालक

उदाहरण:-


अकार्बनिक अर्द्धचालक = Si, Ge आदि

औद्योगिक अर्द्धचालक

अकार्बनिक S.C. = GaAs, InP, CdS आदि

कार्बनिक S.C. = Anthracene

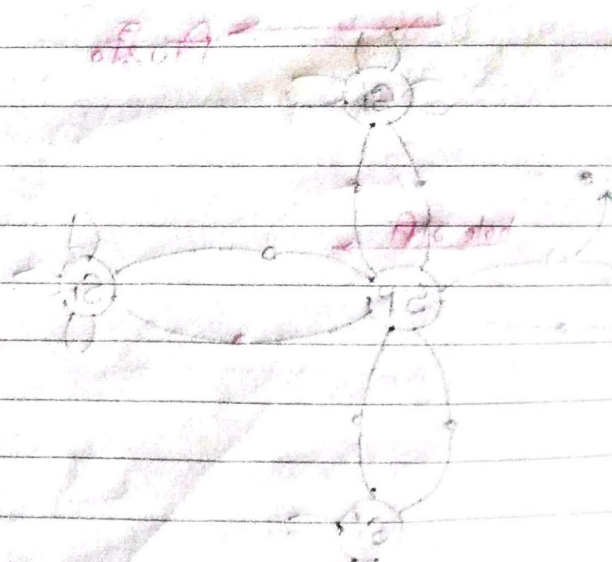Polymer S.C. = polypyrrole, polyaniline
(बहुलक अर्द्धचालक)



For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

⇒ अर्द्धचालक :-

कार्बन परिवार के अवयव (C के अलावा) अर्द्धचालक अवयव की भांति व्यवहार करते हैं।



→ अर्द्धचालक परमाणु के पास 4 संयोजी इले. होते हैं जो निकटवर्ती 4 परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बनाने में भाग लेते हैं।

→ परम शून्य ताप (0 Kelvin) पर अर्द्धचालक, कुचालक की भांति व्यवहार करता है।

↓
ΔEg घबटा है।

C	} कुचालक
Si	} अर्द्धचालक
Ge	
Sn	} चालक
Pb	

27°C ताप पर

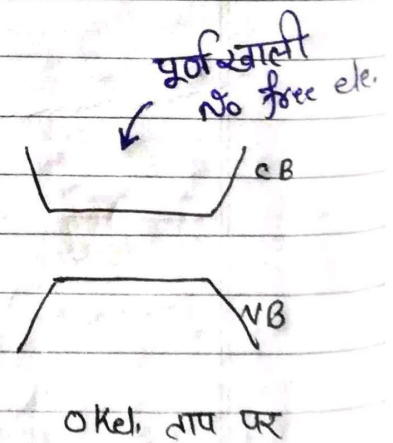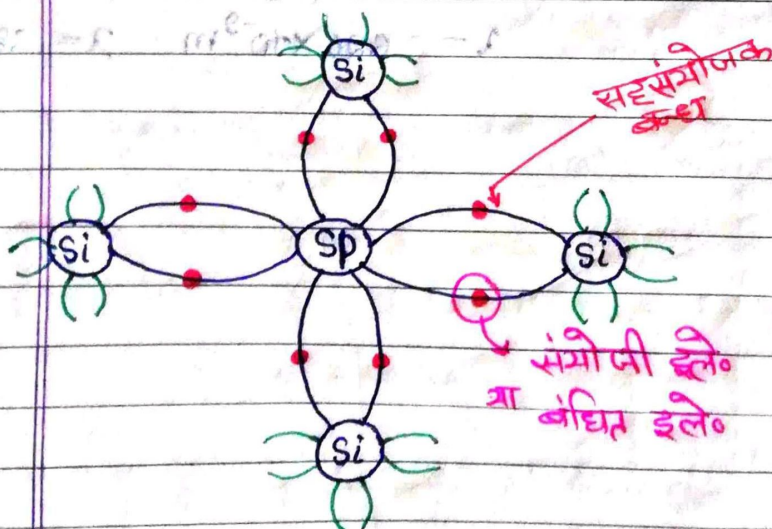

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

⇒ होल या कोटर की अवधारणा :-

→ अर्धचालक को पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने पर भा ताप बढ़ाने पर इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुँचते हैं तथा इसके कारण संयोजी बैंड में रिक्त स्थान उत्पन्न होता है इसे होल या कोटर कहते हैं।


→ यह संयोजी इलेक्ट्रॉन की कमी है।

→ यह आभासी धनावेश है।

→ मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत चालन बैंड में तथा होल विद्युत क्षेत्र अनुदिश संयोजी बैंड में गति करते हैं।

→ मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता μ_{e^-} होल की तुलना में अधिक होती है।

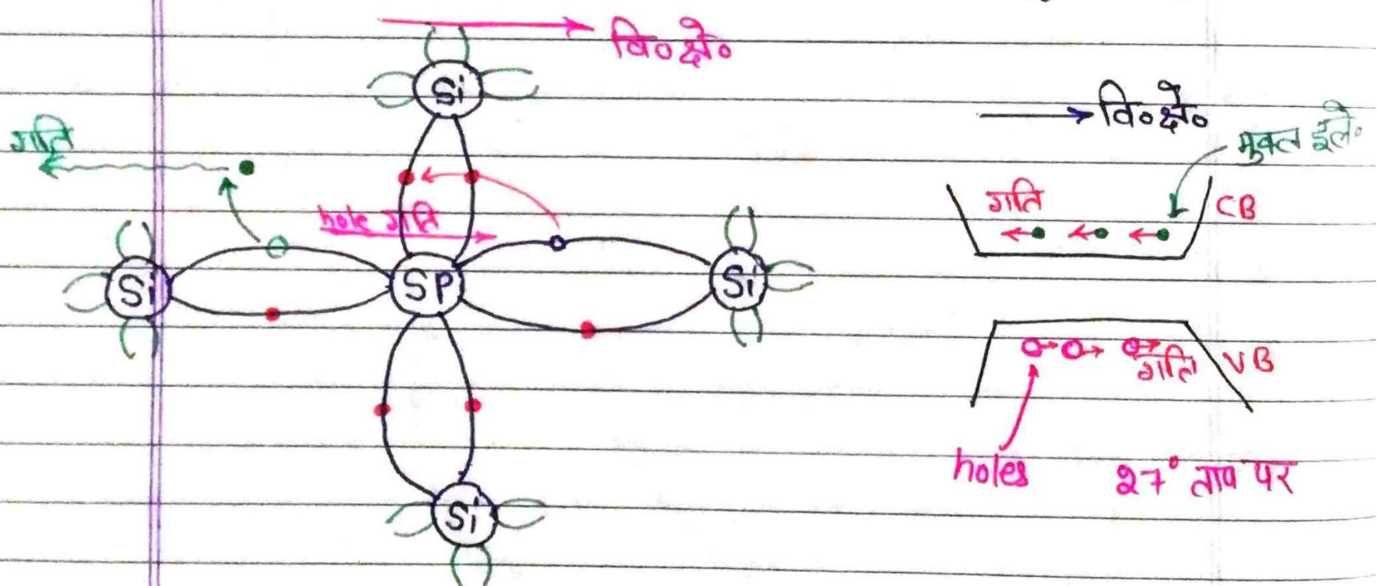$\mu_e > \mu_h$ तथा द्रव्यमान $m_h > m_{e^-}$



27°C ताप पर

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

अपवहन द्वारा

$$I = n_e e A V_d$$

n = इलेक्ट्रॉन की सांद्रता

V_d = अपवहन वेग

अपवहन द्वारा

इलेक्ट्रॉन के कारण

$$I_e = n_e e A V_{d_e}$$

होल के कारण

$$I_h = n_h e A V_{d_h}$$

चालकता

$$\sigma = n e \mu$$

μ = गतिशीलता

चालकता

इलेक्ट्रॉन के कारण:-

$$\sigma_e = n_e e \mu_e$$

होल के कारण

$$\sigma_h = n_h e \mu_h$$

परिणामी चालकता = $\sigma_e + \sigma_h$



$$\sigma = (n_e \mu_e + n_h \mu_h) e$$

प्रतिरोधकता

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{n e \mu}$$

प्रतिरोधकता
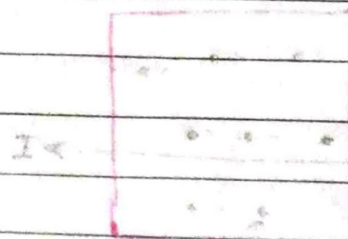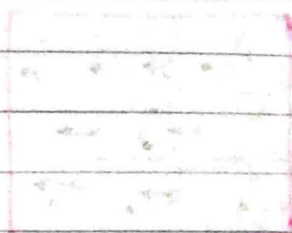
$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{(n_e \mu_e + n_h \mu_h) e}$$



For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

→ 27°C ताप पर अर्द्धचालक चालक की भांति व्यवहार करता है। लेकिन इसकी चालकता कम होती है।

अर्द्धचालक

नैज अर्द्धचालक
(Intrinsic S.C.)

$$N\text{ type S.C. } n_e > n_h$$

बाह्य अर्द्धचालक

(Extrinsic S.C.)

$$P\text{ type S.C. } n_h > n_e$$

→ शुद्ध अवस्था में अर्द्धचालक

→ इसे नैज अर्द्धचालक में बाह्य अशुद्धि मिलाकर प्राप्त करते हैं।


$$n_e = n_h = n_i$$

जहाँ n_e = इले. की सांद्रता
 n_h = होल की सांद्रता

$$n_e \neq n_h$$


सहसंयोजक बंध
टूटने के कारण

चालक

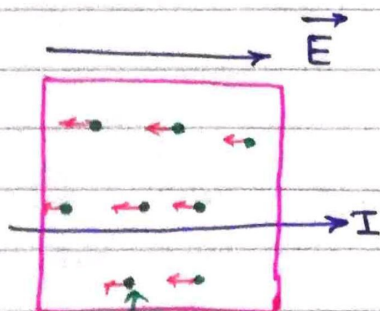

केवल मुक्त इले.

अर्द्धचालक

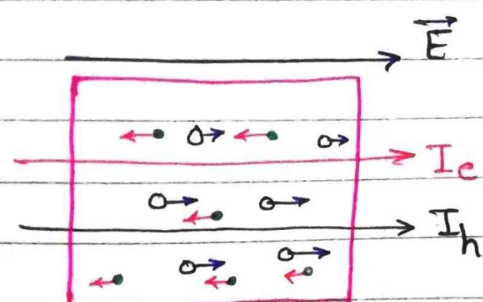

S.C. में परिणामी धारा

$$I = I_e + I_h$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

→ **Doping (डोपिंग या अपमिश्रण या मादित) :-**

नेज अर्धचालक की चालकता कम तथा ताप पर निर्भरता अधिक होने के कारण अधिक होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में सीधे प्रयुक्त नहीं करते।

नेज अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने तथा ताप पर निर्भरता को कम करने के लिए बाह्य परमाणुओं की अशुद्धि को मिलाते हैं इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं।

→ **N^o प्रकार का अर्धचालक :-**

इसे प्राप्त करने के पंचसंयोजी परमाणु (~~P~~ As Sb Bi) की अशुद्धि मिलाते हैं।

→ अशुद्धी परमाणु की चार संयोजी इले. संहसंयोजक बंध बनाने में भाग लेते हैं तथा पांचवा इले. अल्प ऊर्जा ग्रहण कर मुक्त e^- में परिवर्तित होता है, अतः अशुद्धी परमाणु इले. दान करता है, इसलिए इसे दाता अशुद्धी कहते हैं।


→ दाता अशुद्धी ऊर्जा स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे होता है।

→ इले. दान करने के पश्चात अशुद्धी परमाणु स्थिर धनाग्रन की भांति व्यवहार करता है।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

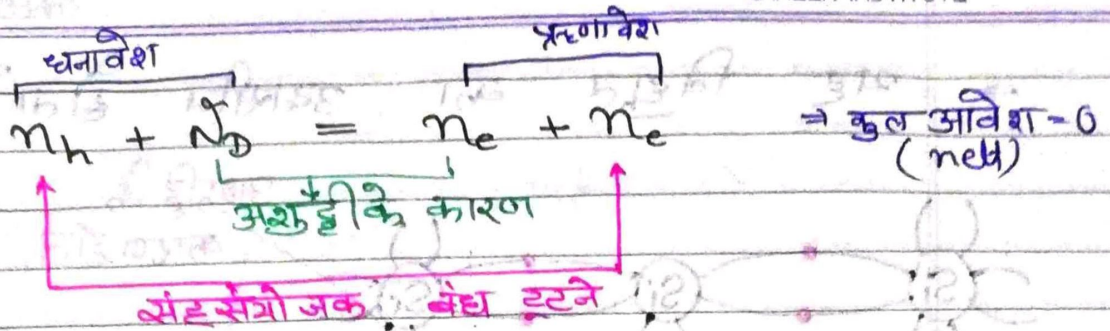

⇒ p-प्रकार का अर्धचालक :-

त्रिसंयोजी परमाणु की अशुद्धी मिलते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए

→ अशुद्धी परमाणु अपना -जैसा बंध पूर्ण करने के लिए अर्धचालक से इले. ग्रहण करता है। इसलिए इसे ग्राही अशुद्धी कहते हैं।

→ इले. ग्रहण करने के पश्चात अशुद्धी परमाणु स्थिर त्रिस्थायन की भांति व्यवहार करता है।

→ ग्राही ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड के ठीक ऊपर स्थित होता है।

→ इसमें होल बहुसंख्यक व मुक्त इले. अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं।

→ p-प्रकार के अर्धचालक में धारा मुख्यतया होल के कारण प्रवाहित होती है तथा इसकी चालकता -

$$\sigma = n_h \mu_h e$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com


CAREER INSTITUTE

→ इसमें मुक्त इले. बहुसंख्यक तथा होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं।

→ N- प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाह मुख्यतः इले. के कारण होता है। तथा इसकी चालकता

$$\sigma = n_e \mu_e e \quad [\because n_e \gg n_h]$$



ग्रह विद्युत का उत्पत्ती होता है।

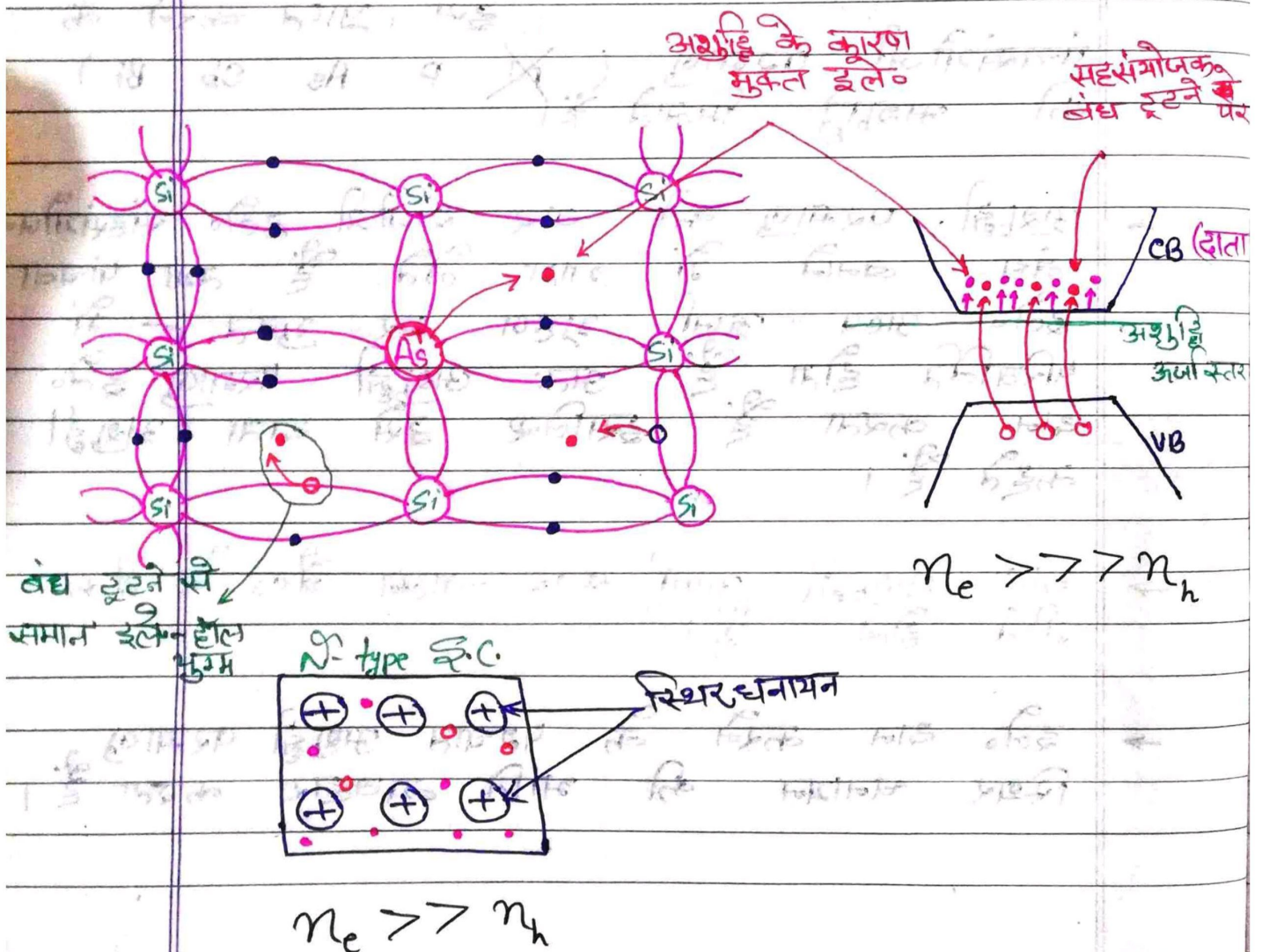

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

→ यह विद्युत का उदासीन होता है।

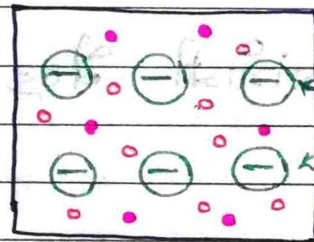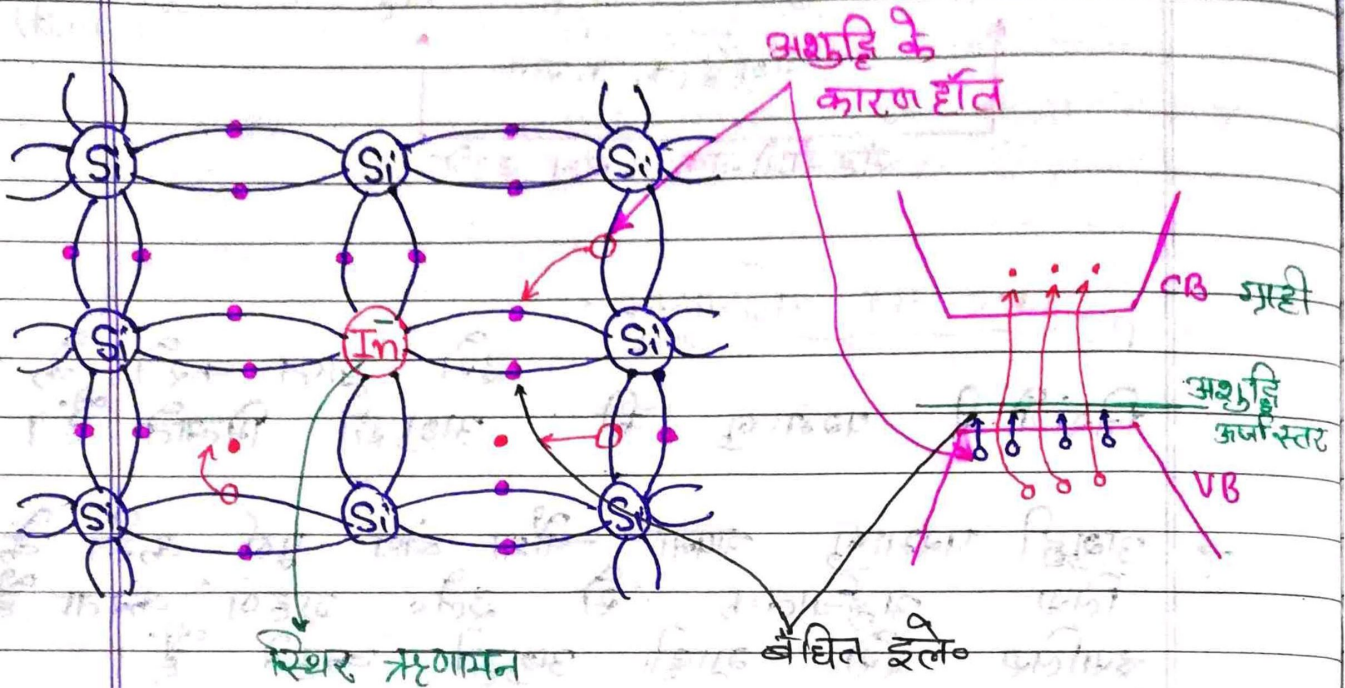

$$n_h \gg n_e$$

negative आवेश

positive आवेश

$$n_e \quad N_A = (n_h)_A + n_h$$

कुल आवेश = 0

अशुद्धि के कारण

सहसंयोजक बंध टूटने से

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

→ इन्वर्सन क्रिया नियत से दी गई
ताप पर

$$n_e \times n_h = n_i^2$$

n_i = नेज अइंचातक के लिए

N-type Semi Con.

अशुद्धि द्वारा n_e
बढ़ाते हैं
इसलिए n_h घटेगा

P-type Semi Con.


अशुद्धि द्वारा n_h बढ़ाते
हैं
इसलिए n_e घटेगा

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

→ द्रव्यमान - क्रिया नियम :-

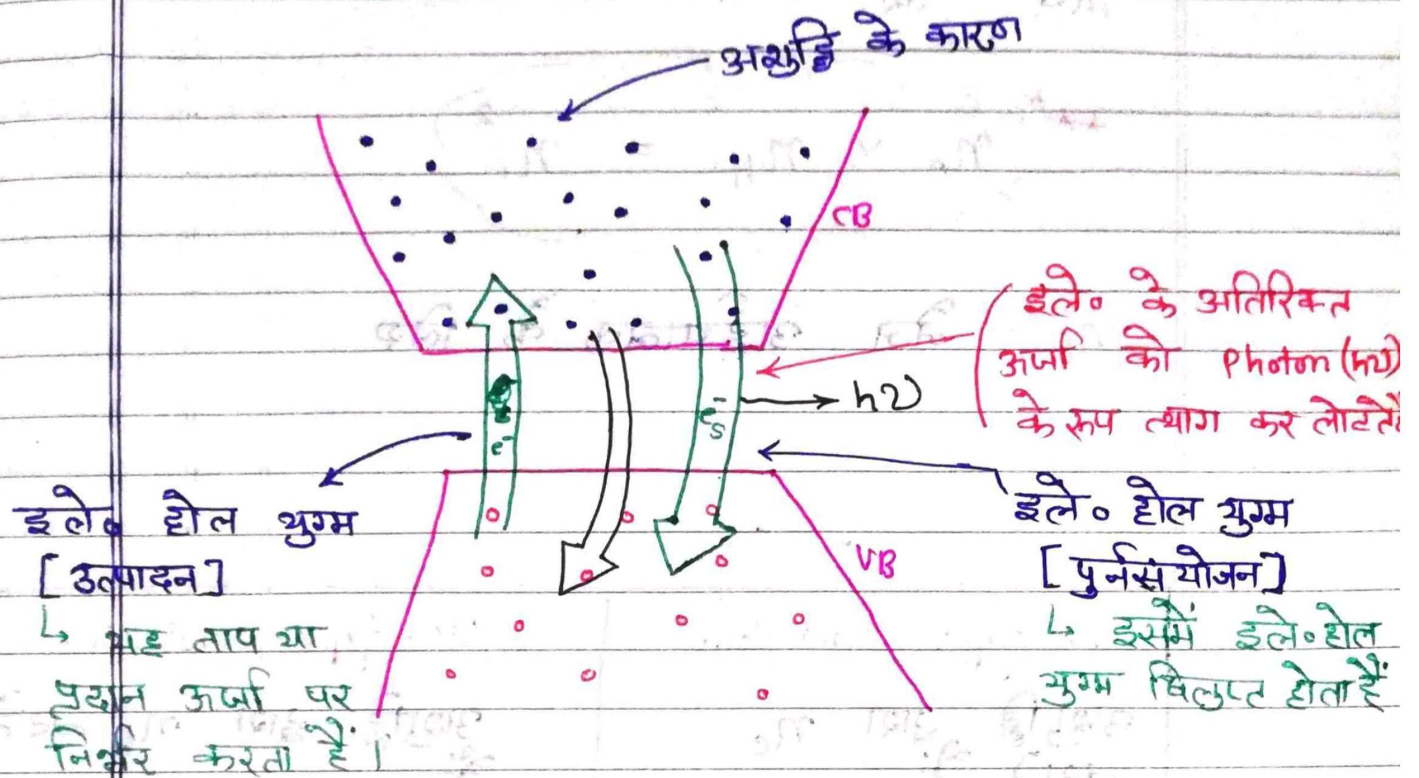

तापीय सांघ्यावस्था पर

$$\left[\text{इले. - होल युग्म उत्पादन की दर} \right] = \left[\text{इले. - होल युग्म पुनर्संयोजन दर} \right]$$

→ इसलिए मुक्त इले. की सांघ्याता $[n_e]$ व होली की सांघ्याता $[n_h]$ नियत रहती हैं।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

Q. उपरोक्त प्रश्न में यदि केवल 80% अशुद्धि परमाणु इले. दान करते हैं तो n_e व n_h बात करें -

Solⁿ $n_i = 2 \times 10^{16} / m^3$

अशुद्धि परमाणुओं की सं० = 5×10^{21} परमाणु/ m^3
अशुद्धि के कारण मुक्त इले. सांद्रता =

$$5 \times 10^{21} \times \frac{80}{100} = 4 \times 10^{21} / m^3$$

$$n_e = 4 \times 10^{21} / m^3$$

$$n_e \times n_h = n_i^2$$

$$n_h = \frac{n_i^2}{n_e} = \frac{4 \times 10^{32}}{4 \times 10^{21}} = 10^{11}$$

Q. जब Ge अर्द्धचालक में $n_i = 10^{19} / m^3$ तथा इसमें 2×10^{22} परमाणु/ m^3 In की अशुद्धि मिलाने हैं। तो n_e व n_h बात करें -

$$n_i = 10^{19} / m^3$$

अशुद्धि परमाणुओं की सांद्रता = 2×10^{22} परमाणु/ m^3

अशुद्धि के कारण होली की सांद्रता = $2 \times 10^{22} / m^3$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Q. नेज अर्द्धचालक में अर्सेनिक की अशुद्धि मिलाने पर

(1.) n_e बढ़ेगा
(2.) n_h घटेगा

(3.) $n_e \downarrow$

(4.) $n_h \uparrow$

Q. नेज अर्द्धचालक में 2×10^{21} परमाणु / m^3 As की अशुद्धि तथा 5×10^{21} परमाणु / m^3 In की अशुद्धि मिलाने हैं तो अर्द्धचालक का प्रकार होगा

Ans. $As \Rightarrow n_e = 2 \times 10^{21}$ } $n_h \gg n_e$
 $In \Rightarrow n_h = 5 \times 10^{21}$ P प्रकार का S.C.

Q. नेज Si S.C में इले. होल मुक्त सांद्रता 2×10^{16} / m^3 है तथा इसमें 5×10^{21} परमाणु / m^3 As की अशुद्धि मिलाने हैं तो n_e व n_h ज्ञात करें-

Ans. $n_i = 2 \times 10^{16} / m^3$
 अशुद्धि परमाणुओं की सांद्रता $= 5 \times 10^{21}$ परमाणु / m^3

अशुद्धि के कारण मुक्त इले. की सांद्रता $= 5 \times 10^{21} / m^3$

$n_e = 5 \times 10^{21} / m^3$

$n_e \times n_h = n_i^2$

$n_h = \frac{n_i^2}{n_e} = \frac{4 \times 10^{32}}{5 \times 10^{21}} = 0.8 \times 10^{11} / m^3 = 0.8 \times 10^5 / cm^3$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

$$n_h = 2 \times 10^{22} / m^3$$

$$n_e \times n_h = n_i^2$$

$$n_e = \frac{n_i^2}{n_h} = \frac{10^{38}}{2 \times 10^{22}} = 5 \times 10^{15} / m^3 = 5 \times 10^9 / cm^3$$

Q. ज्ञात है अर्द्धचालक में इलेक्ट्रॉन की घनत्व $2 \times 10^{16} / m^3$ है। इसमें As की अशुद्धि इस प्रकार की मिलती है कि 10^6 परमाणुओं में 1 अशुद्धि परमाणु है (1 PPM) यदि परमाणु अर्द्धचालक का परमाणु संघनत्व $10^{28} / m^3$ है तो n_e व n_h ज्ञात करें-

सं. 1

$$n_i = 2 \times 10^{16} / m^3$$

10^6 परमाणुओं में अशुद्धि परमाणु = 1

$$\frac{1}{10^{28}} \text{ परमाणुओं में अशुद्धि परमाणु} = \frac{1}{10^6} \times 10^{28} = 10^{22} \text{ परमाणु}/m^3$$

अशुद्धि के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन की घनत्व = $10^{22} / m^3$

$$n_e = 10^{22} / m^3$$

$$n_e \times n_h = n_i^2$$

$$n_h = \frac{n_i^2}{n_e} = \frac{4 \times 10^{32}}{10^{22}} = 4 \times 10^{10} / m^3$$

For more free Study material
visit : www.sbgstudy.com

$$\sigma = (n_e \mu_e + n_h \mu_h) e$$

नेत्र अर्धचालक में $n_e = n_h = n_i$

$$\sigma = (\mu_e + \mu_h) n_i e$$

$$= (2000 \times 10^{-4}) \times 2 \times 10^{16} \times 1.6 \times 10^{-19}$$

$$= 6.4 \times 10^{-4} (\Omega\text{-m})^{-1}$$

Q. P प्रकार के S.C. की प्रतिरोधकता $0.01 \Omega\text{-m}$ है।
तथा इसमें होल की गतिशीलता $500 \text{ cm}^2/\text{V-sec}$ है।
तो इसमें मुक्त इले० की सांद्रता ज्ञात करें-

सोलⁿ $\rho = 0.01 \Omega\text{-m}$

$$\mu_h = 500 \text{ cm}^2/\text{V-sec}$$

P प्रकार के S.C. में

$$\sigma = n_h \mu_h e = \frac{1}{\rho}$$

$$n_h = \frac{1}{\mu_h e \rho} = \frac{1}{500 \times 10^{-4} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 0.01}$$

$$n_h = 0.0125 \times 10^{23} / \text{m}^3$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

Q. n प्रकार के अर्द्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता $5 \times 10^{21} / \text{m}^3$ है तथा इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता $1500 \text{ cm}^2 / \text{V-sec}$ है तो इसकी चालकता ज्ञात करें-

सोलⁿ

$$n_e = 5 \times 10^{21} / \text{m}^3$$

$$\mu_e = 1500 \text{ cm}^2 / \text{V-sec}$$

n प्रकार के S.C के लिए

$$\sigma = n_e \mu_e e$$

$$= 5 \times 10^{21} \times (1500 \times 10^{-4}) \times 1.6 \times 10^{-19}$$

$$= 120 (\Omega\text{-m})^{-1}$$

Q. निम्न S.C में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता $2 \times 10^{16} / \text{m}^3$ है तथा गतिशीलता

$$\mu_e = 1500 \text{ cm}^2 / \text{V-sec}$$

$$\mu_h = 500 \text{ cm}^2 / \text{V-sec}$$

तो इसकी चालकता ज्ञात करें

सोलⁿ

$$n_i = 2 \times 10^{16} / \text{m}^3$$

$$\mu_e = 1500 \text{ cm}^2 / \text{V-sec}$$

$$\mu_h = 500 \text{ cm}^2 / \text{V-sec}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

७. दाता अणुहि ऊर्जा स्तर चालन बैंड में 43 meV नीचे है तथा इले. की अतिरिक्त तापीय ऊर्जा KT के तुल्य है तो अणुहि से इले. मुक्त करवाने के लिए आवश्यक ताप ज्ञात करें ($k = 8.6 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$)

सोलⁿ आवश्यक ऊर्जा = 43 meV

ताप द्वारा प्रदान ऊर्जा = KT

$$KT = 43 \text{ meV}$$

$$T = \frac{43 \times 10^{-3} \text{ eV}}{8.6 \times 10^{-5} \text{ eV/K}}$$

$$T = 500 \text{ Kel.}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE


→ P-N संधि / Junction

→ P-N संधि के निर्माण के लिए P- प्रकार व N- प्रकार के अर्धचालक सहसंयोजक बंधी द्वारा जुड़े होने चाहिए -

→ सांद्रता में अंतर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन N से P भाग की ओर व होल P से N भाग की ओर विसरित होते हैं इसे विसरण कहते हैं तथा इसके कारण धारा को विसरण धारा कहते हैं।

→ विसरण निरंतर होने पर P-N संधि के एक ओर स्थिर धनायनों की परत तथा दूसरी ओर स्थिर ऋणायनों की परत बनती है जो N से P भाग की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है।

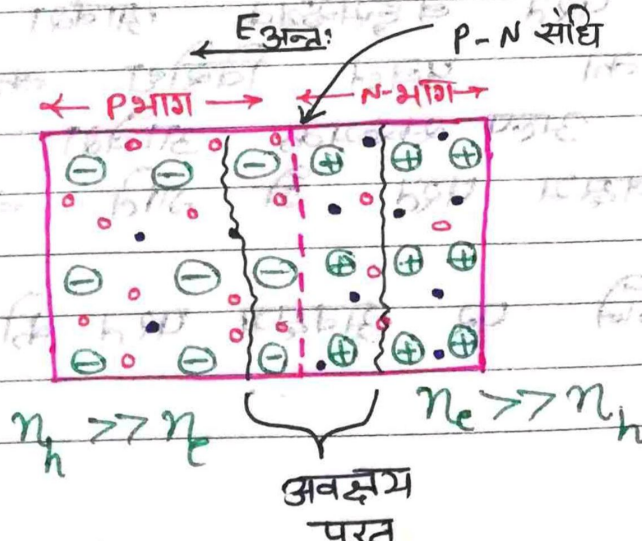→ यह विद्युत क्षेत्र बहुसंख्यकों की P-N संधि से गति अर्थात् विसरण का विरोध करता है। इसलिए विसरण धारा घटती है लेकिन अल्प संख्यकों की P-N संधि से गति को बढ़ाता है इसलिए अपवहन धारा बढ़ती है।



For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

→ अवक्षय परत की चौड़ाई ड्रॉपिंग (अशुद्धि की सांद्रता) के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

→ प्राचीर विभव :-

P-N संधि का N भाग, P भाग की तुलना में उच्च विभव पर होता है तथा इनका विभवान्तर प्राचीर विभव कहलाता है।

प्राचीर विभव (Barrier Potential)

$$V_{Si} = 0.7V$$

$$V_{Ge} = 0.3V$$

→ अवक्षय परत के अंदर विद्युत क्षेत्र:

$$E = \frac{V}{d} = \frac{\text{प्राचीर विभव}}{\text{अवक्षय परत की चौड़ाई}} \quad \star \star \star$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

विसरण (Diffusion) द्वारा

अपवहन द्वारा

⇒ सांद्रता में अंतर के कारण

⇒ वि. क्षे. के कारण

⇒ बहुसंख्यक आवेश वाहकों द्वारा

⇒ अल्पसंख्यक आवेश वाहकों द्वारा

⇒ विशाल - P से N भाग की ओर

⇒ दिशा - N से P भाग की ओर

अवधारणा (कोई विभवान्तर आरोपित नहीं है)

P-N संधि के लिए

विसरण द्वारा = अपवहन द्वारा

इसलिए P-N संधि से परिणामी धारा या परिणामी आवेश प्रवाह शून्य होगा।

⇒ अवक्षय परत :-

यह P-N संधि के दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें केवल स्थिर धनायन व ऋणायन स्थित होते हैं, अवक्षय परत कहलाती है।

→ अवक्षय परत बहुसंख्यक आवेश वाहकों की संधि का प्रबल विरोध करती हैं। जबकि अल्प संख्यक आवेश वाहक आसानी से अवक्षय परत में गति करते हैं।

→ ताप बढ़ने पर अवक्षय परत की चौ. बढ़ती है।


For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

⇒ P-N संधि डायोड / P-N Junction Diode :-

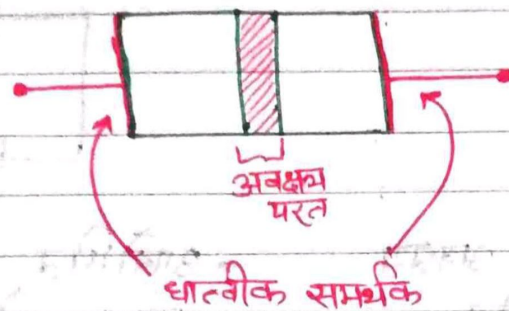→ डायोड के चिन्ह में तीर का निशान बहुसंख्यकों के कारण धारा (विसरण) को व्यक्त करता है।



Symbol
P  N

Bias (बायस या अभिनति) :-

वि० परिपथ में जोड़ने को डायोड को बाह्य अभिनति कहते हैं।

⇒ डायोड को दो प्रकार से परिपथ में जोड़ सकते हैं।

अग्र अभिनति


P-भाग को उच्च विभव तथा N-भाग को निम्न विभव से जोड़ते हैं।

पश्च अभिनति

P-भाग को निम्न विभव तथा N-भाग को उच्च विभव से जोड़ते हैं।


For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

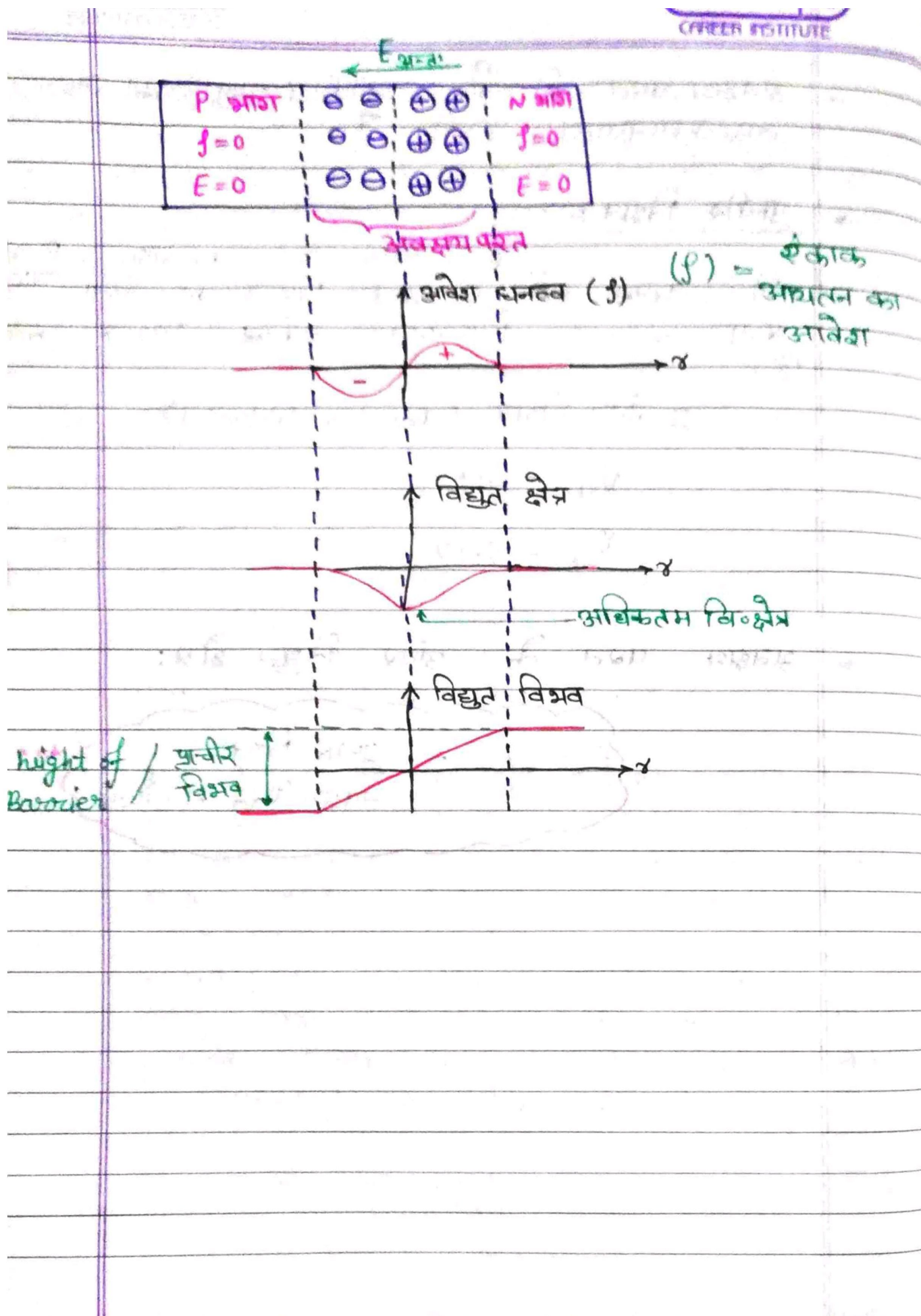

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

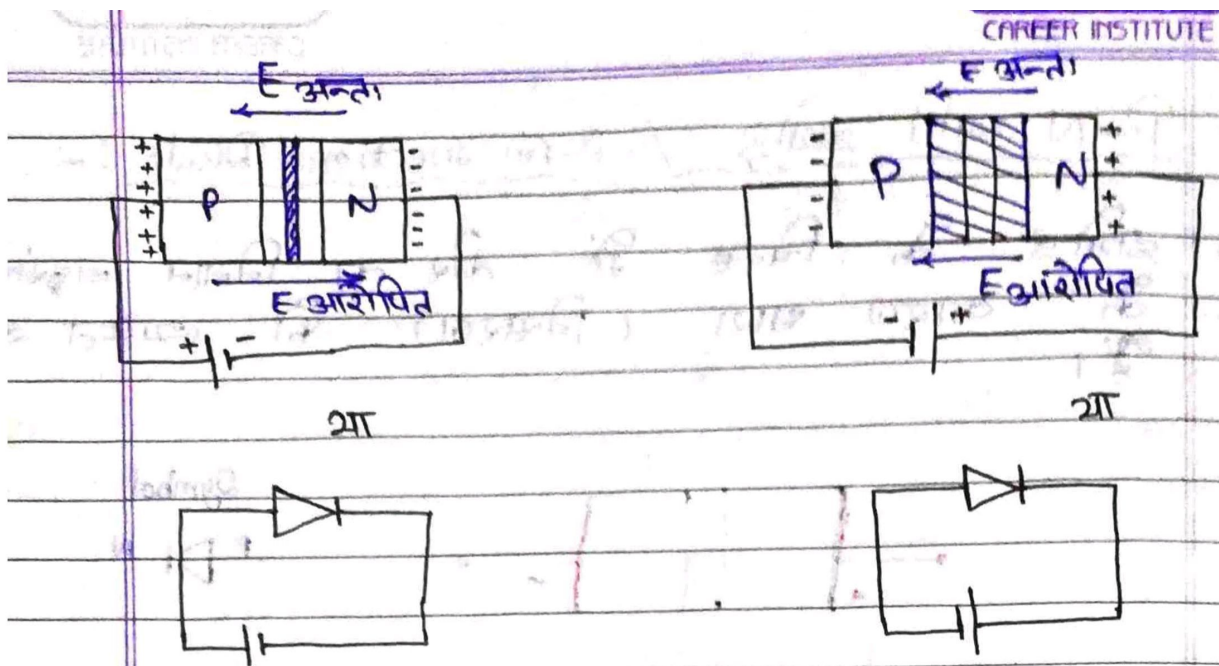

→ आरोपित वि.क्षेत्र अवक्षय परत के विपरित होने के कारण अवक्षय परत की चौ० तथा प्रभावी प्रचौर विभव घटता है।

→ आरोपित वि.क्षेत्र अवक्षय परत के अनुदिष्टा होने के कारण अवक्षय परत की चौ० तथा प्रभावी प्रचौर विभव बढ़ता है।

→ अगर वोल्टता को शून्य से बढ़ाने पर प्रारम्भ में डायोड से अल्प धारा प्रवाहित होती है लेकिन एक-निश्चित वोल्टता के पश्चात् डायोड द्वारा चरघांताकी रूप से बढ़ती है। इसे घुटना विभव कहते हैं।


→ पश्चात् वोल्टता को बढ़ाने पर डायोड से अल्प-संख्याकी के कारण नगण्य व नियत धारा प्रवाहित होती है। इसे पश्च संतृप्त धारा कहते हैं। तथा बहुत अधिक पश्च वोल्टता पर भेजन के कारण धारा अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसे

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com



⇒ डायोड को तार से प्रतिस्थापित करना है।

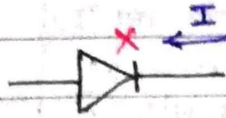


⇒ डायोड को परिपथ से हटाना है।

⇒ डायोड का प्रतिरोध :-

$R = \frac{V}{I}$ स्थैतिक प्रतिरोध, केवल Ohmic अवस्था के लिए

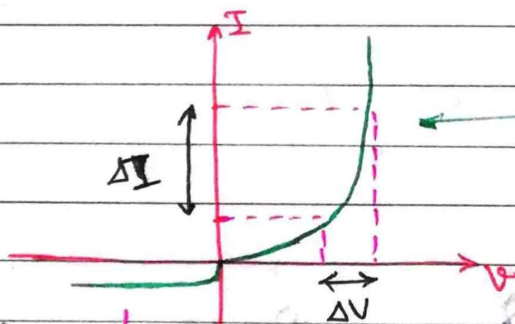$R = \frac{\Delta V}{\Delta I}$ गतिज प्रतिरोध, अनऑमीय (Unohmic) अवस्था के लिए
Diode, Transistor



अग्र प्रतिरोध (forward resistance)

पश्च प्रतिरोध


↓

$R_f = \frac{\Delta V}{\Delta I} \Rightarrow$ बहुत अधिक
[$\because \Delta I \approx 0$]

R_r

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

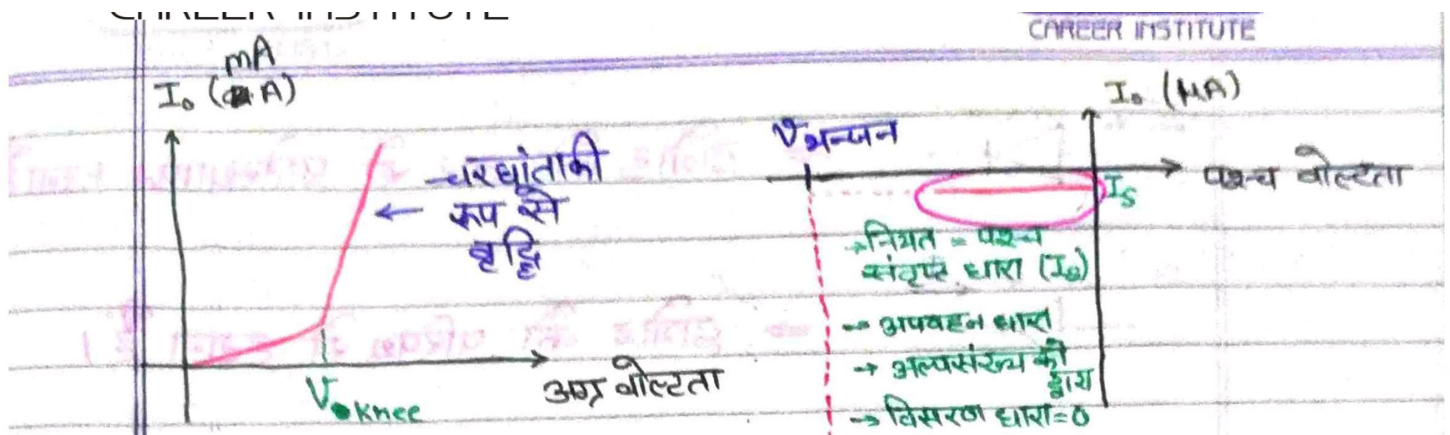

घुटना बिन्दु

Knee Voltage

यह अवस्था परत को पूर्ण रूप से हटाने या डायोड को ON करने के लिए आवश्यक वोल्टता है।

NOTE - P-N संघि से प्रवाहित पश्च धारा पश्च वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है।

$$V_{Si} = 0.7 \text{ V}$$


$$V_{Ge} = 0.3 \text{ V}$$

$$V_{\text{आदर्श}} = 0 \text{ V}$$

अदि $V_{\text{अरोपित}} > V_{knee}$ है तो diode ON होगा



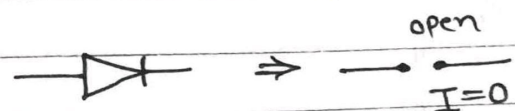अदि $V_{\text{अरोपित}} < V_{knee}$ है तो diode OFF रहेगा



For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE


निम्न पक्ष-वोल्टता पर

अधिक पक्ष-वोल्टता पर

Q. यदि अवक्षय परत की चौ. $2 \mu m$ तथा इसका प्राचीन विभव $0.6 V$ है तो अवक्षय परत में वि. क्षेत्र ज्ञात करें =

Ans. $E = \frac{V}{d} = \frac{0.6}{2 \times 10^{-6}} = 3 \times 10^5 V/m$

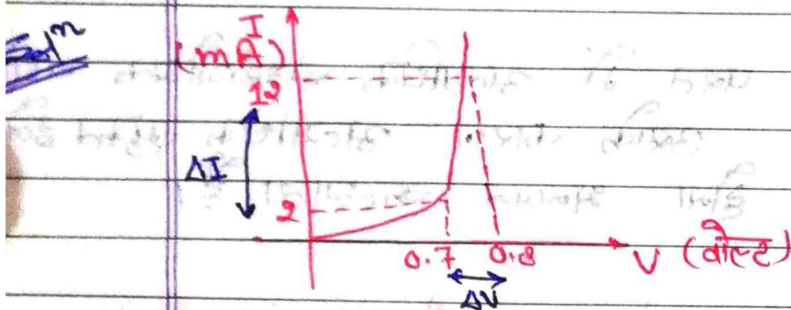Q. यदि डायोड का I vs V ग्राफ निम्न प्रकार है तो अग्र प्रतिरोध ज्ञात करें -




$$R = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

$$R = \frac{0.8 - 0.7}{(12 - 2) \times 10^{-3}}$$

$$R = \frac{0.1 \times 10^3}{10} = 10 \Omega$$

Ans.

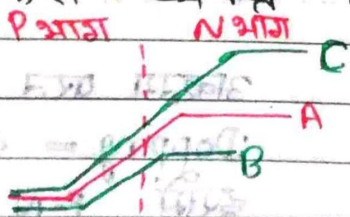Q. यदि ग्राफ में A, अबायस P-N संधि के वि. विभव के ग्राफ को दर्शाता है तो ग्राफ B तथा C किसे व्यक्त करेंगे ?



(अबायस)

B = अग्र

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

for Board
NOT NEEDED

डायोड द्वारा :-

$$I = I_s \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)$$

$$\Rightarrow I = I_s \left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right)$$

I_s = पश्च संतृप्त धारा

V = आरोपित वोल्टता

V_T = तापीय वोल्टता = $\frac{kT}{q}$

$V_T = 26 \text{ mV}$ 27°C ताप पर

⇒ भंजन :-

अवक्षय परत में अत्यधिक सहसंयोजक बंधों का टूटना तथा उसके कारण अत्यधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल रूपन होना भंजन कहलाता है।

जीनर भंजन
Zener Breakdown

→ सीधे वि. क्षेत्र द्वारा सहसंयोजक बंध टूटने पर

→ यह प्रभावी होगा जब

अवक्षय परत की चौ० = अल्प
Doping = बहुत अधिक होने पर
इसमें P-N संधि अस्थिर रूप से टूटती है।

Avalanche भंजन

→ अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की टक्करों के कारण सहसंयोजक बंध टूटने के कारण








→ यह प्रभावी होगा जब

अवक्षय परत की चौ० = अधिक
Doping = कम हो
इसमें P-N संधि स्थिर रूप से नष्ट होती है।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

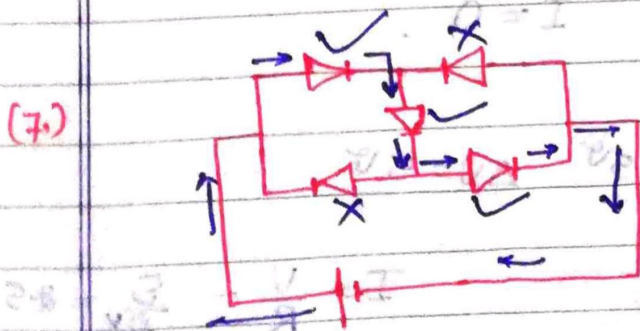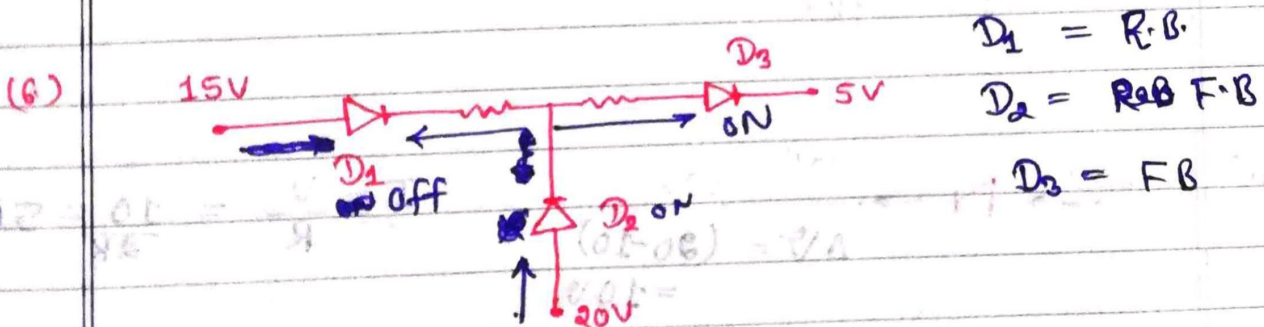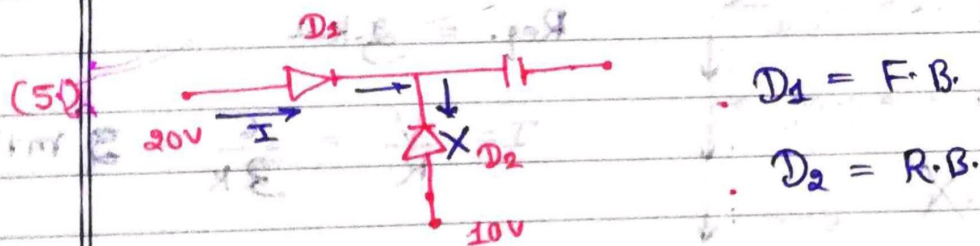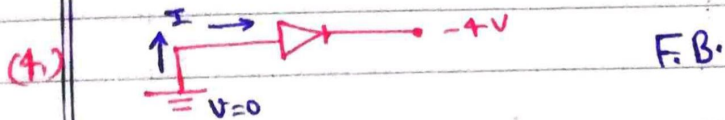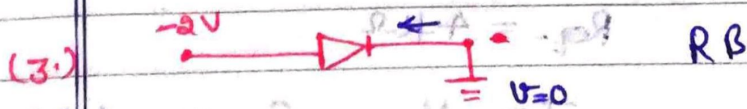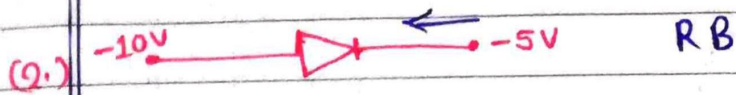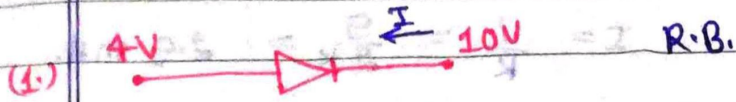Q. निम्न में कौनसा डायोड अर्ध अभिनति में है-




For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com


9. परिपथ में दिखाई गई धारा ज्ञात करें-

NEET (1.)

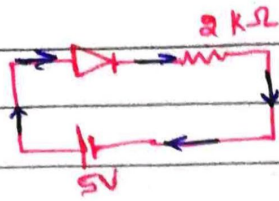

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5}{2k} = 2.5 \text{ mA}$$


(2.)

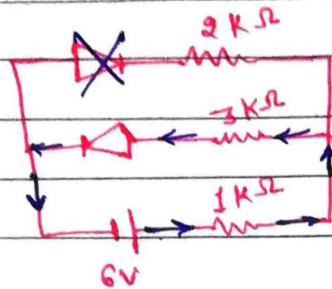

$$R_{eq} = 4k\Omega$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{6}{4k} = 1.5 \text{ mA}$$

(3.)

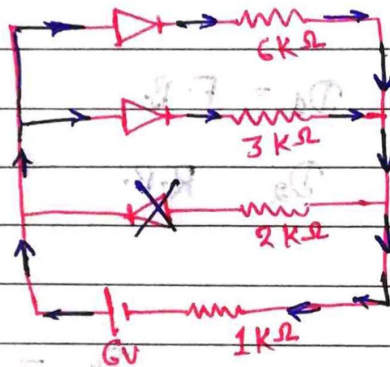


$$R_{eq} = 3k\Omega$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{6}{3k} = 2 \text{ mA}$$

NEET

(4.)

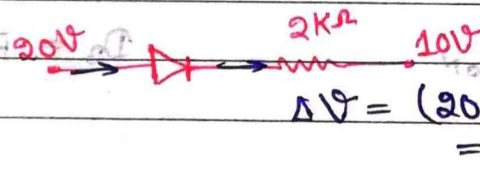

$$\Delta V = (20 - 10) = 10V$$


$$I = \frac{V}{R} = \frac{10}{2k} = 5 \text{ mA}$$

(5.)



$$I = 0$$

(6.)

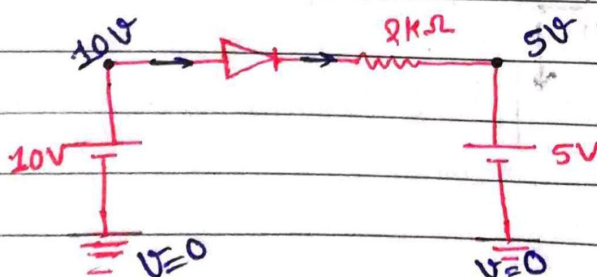

$$\Delta V = 5V$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5}{2k} = 2.5 \text{ mA}$$


For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

NOTE यदि डायोड अग्र अभिनति में है तो उस पर वोल्टता विभक्त रहती है। तथा प्रचीर विभव के समान होती है।

Q. बिंदु A व B पर विभव ज्ञात करें-

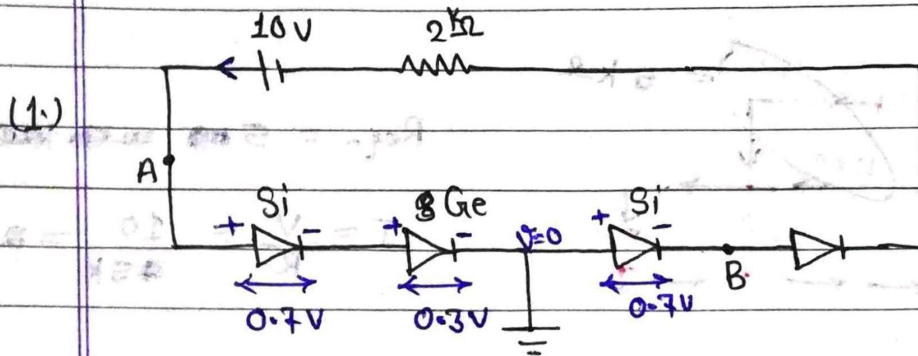


0V से B तक जाने पर

$$0 - 0.7 = V_B \quad V_B = -0.7 \text{ V}$$

0V से A तक जाने पर

$$0 + 0.3 + 0.7 = V_A \quad V_A = 1 \text{ V}$$

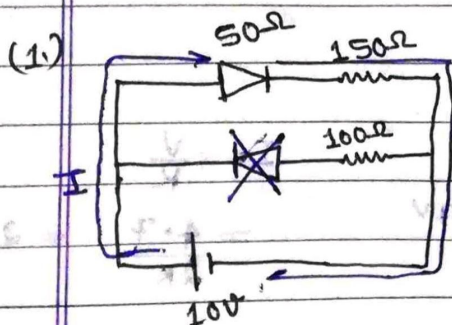Q. यदि प्रत्येक डायोड का अग्र प्रतिरोध $R_f = 50 \Omega$ व प्रचीर प्रतिरोध $R_r = \infty$ है तो बैटरी से धारा ज्ञात करें-



$$R_{\text{कुल}} = 50 \Omega + 150 \Omega = 200 \Omega$$


$$I = \frac{V}{R} = \frac{10}{200} = \frac{1}{20} \text{ Amp}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

(7)

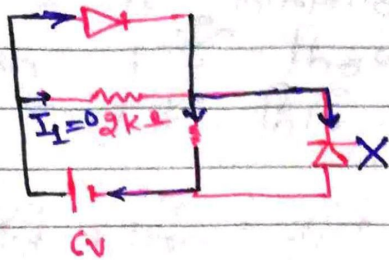


$$R_{eq} = 3k\Omega$$

$$I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{6}{3k} = 2 \text{ mA}$$

$I_1 = 0$ $\because$ $2k\Omega$ के समान्तर में तर है


(8)

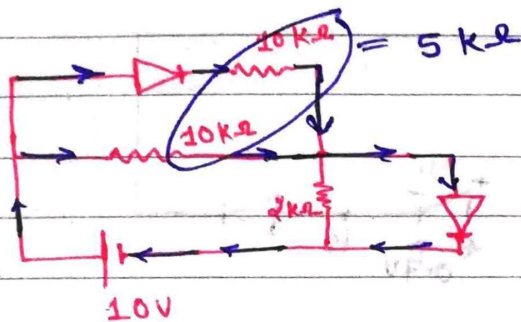

$$R_{eq} = 5k\Omega$$


$$I = \frac{V}{R} = \frac{10}{5k} = 2 \text{ mA}$$

(9)

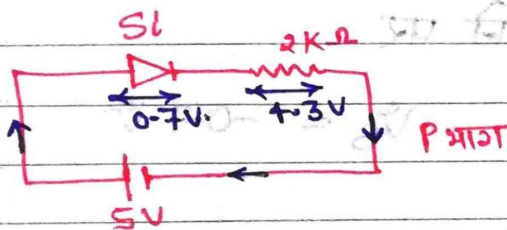


$$I = \frac{V}{R} = \frac{4.3}{2k} = 2.15 \text{ mA}$$

(10)

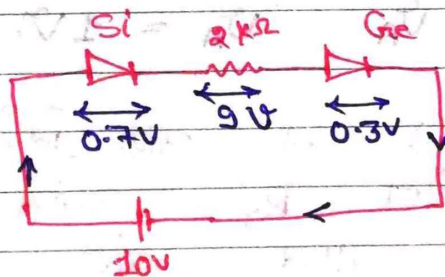

$$I = \frac{V}{R} = \frac{9}{2} = 4.5 \text{ mA}$$

(11)

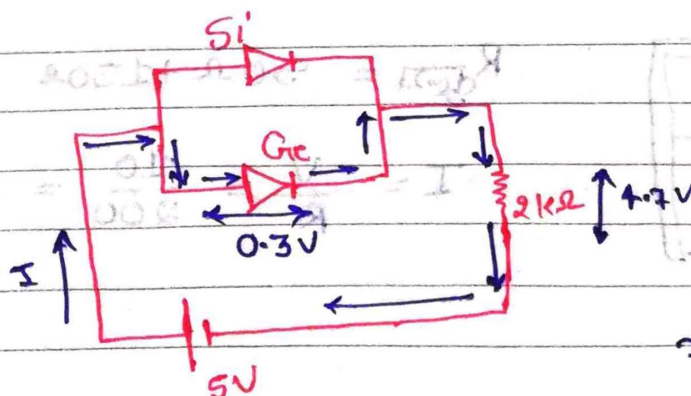

$$I = \frac{V}{R}$$

$$= \frac{4.7}{2k} = 2.35 \text{ mA}$$


यहाँ केवल Ge. डायोड 0V होगा

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

(2.)

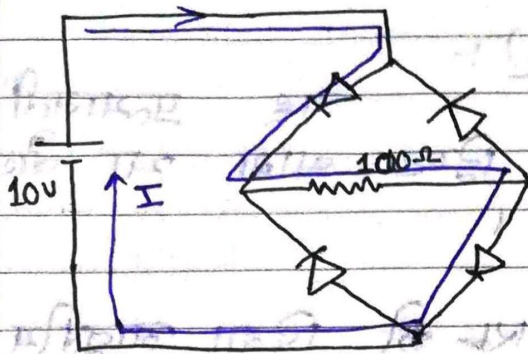


$$R_{\text{कुल}} = 50\Omega + 100\Omega + 50\Omega$$

$$R_{\text{कुल}} = 200\Omega$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{10}{200} = \frac{1}{20} \text{ Amp}$$

(3.)

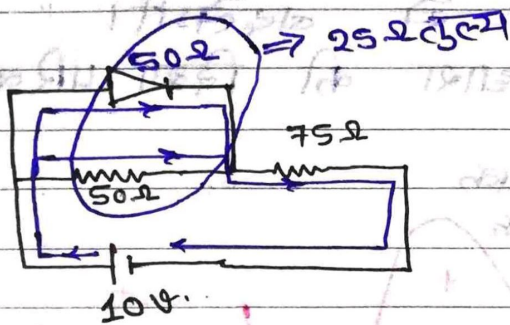

$$R_{\text{कुल}} = 25\Omega + 75\Omega = 100\Omega$$


$$I = \frac{V}{R} = \frac{10}{100} = \frac{1}{10} \text{ Amp}$$

९. यदि डायोड की धुरना वोल्टता ०.५ व है तो २ डायोड में शक्ति व्यय ज्ञात करें

सल

$$P = VI$$

वोल्टता द्वारा

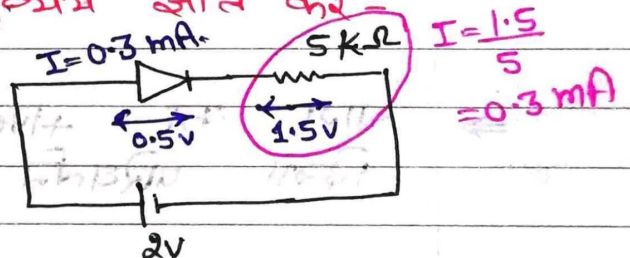

अव्यय में शक्ति व्यय =

$$P = VI$$

अव्यय पर वोल्टता

अव्यय में प्रवाहित धारा

$$P = 0.5 \times (0.3 \times 10^{-3})$$

$$P = 0.15 \times 10^{-3} \text{ Watt}$$

For more free Study material


visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE


धनात्मक अर्धचक्र



ऋणात्मक अर्धचक्र

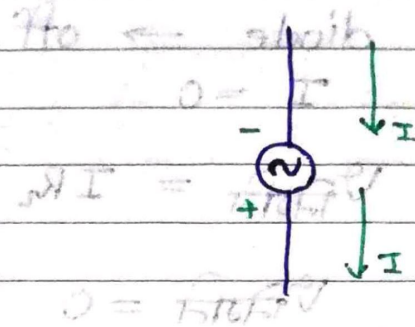


(1.) अर्धतंश दिष्टकारी :-

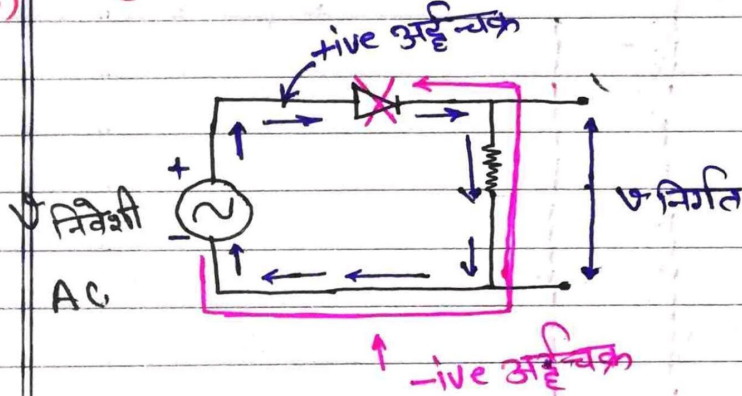

धनात्मक अर्धचक्र में

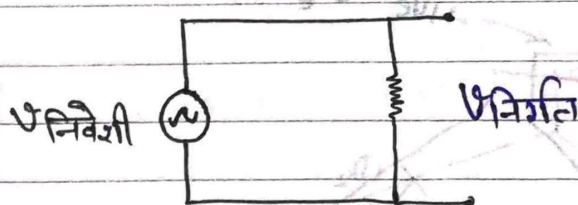diode $\rightarrow$ ON [तार से प्रतिस्थापित]



$$V_{\text{निगति}} = V_{\text{निवेशी}}$$

ऐसा निवेशी
वैसा निगति

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com


CAREER INSTITUTE

⇒ द्विष्टकारी (Rectifier) :-


यह प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को द्विष्ट धारा या वोल्टता में परिवर्तित करता है।

प्रत्यावर्ती धारा [AC] :- धारा की दिशा आवृत्तीय रूप से बदलेगी।

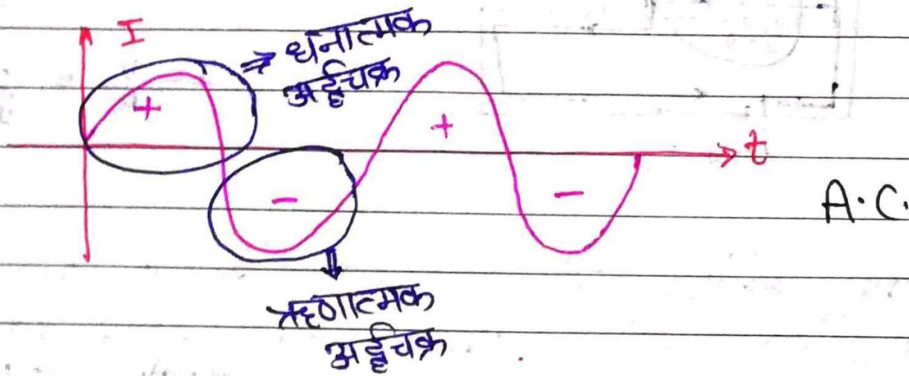द्विष्ट धारा [DC] :- धारा की दिशा परिवर्तित नहीं होती।




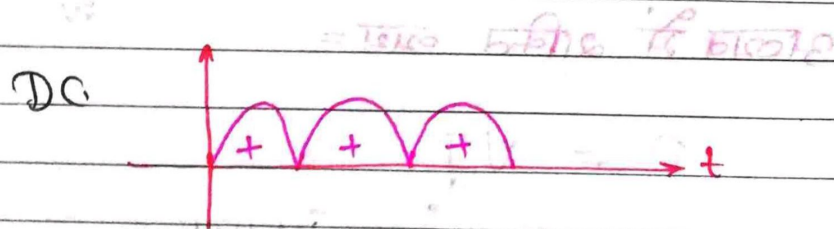⇒ धारा का +ive से -ive या -ive से +ive होने की दिशा परिवर्तन को व्यक्त करता है।



DC स्रोत

($\infty \times 0$) A.C. स्रोत

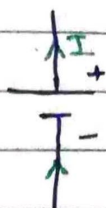


For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE


⇒ धनात्मक अर्धचक्र में :-

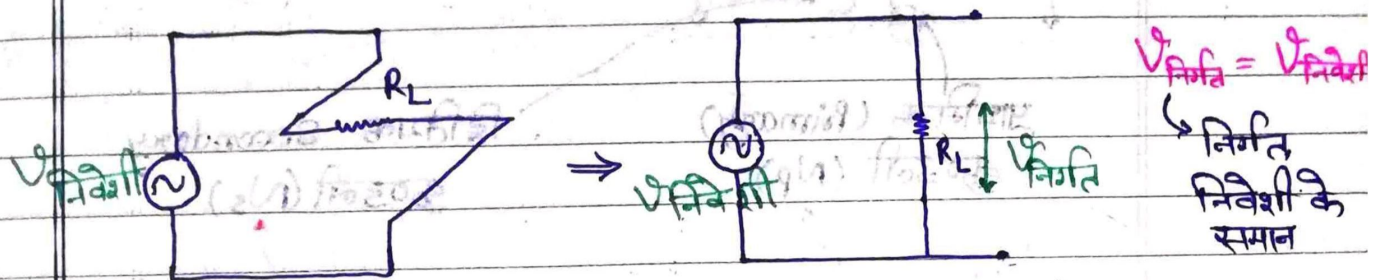
D_1 व $D_4 \rightarrow ON$ (तार से प्रतिस्थापित)
 D_2 व $D_3 \rightarrow OFF$ (हटाया है)




⇒ ऋणात्मक अर्धचक्र में :-

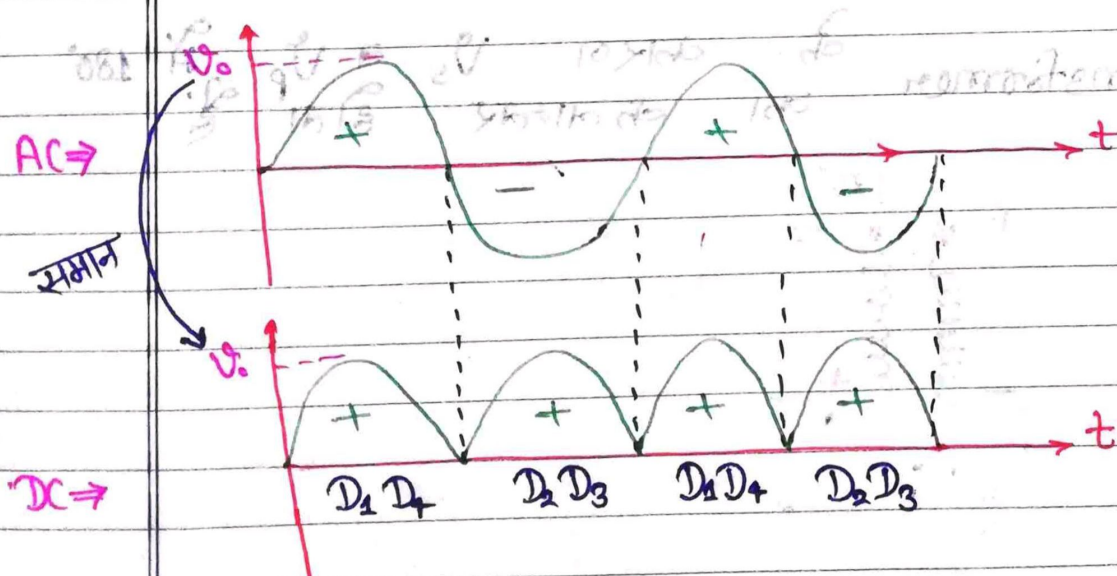D_1 व $D_4 \rightarrow OFF$
 D_2 व $D_3 \rightarrow ON$ [निर्गत = निवेशी]



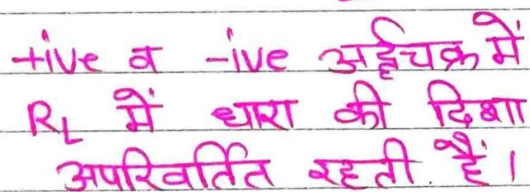

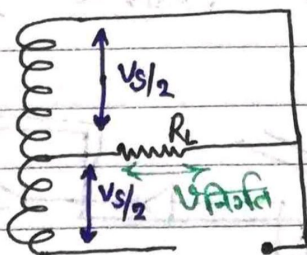V_s के घनात्मक अर्धचक्र
 $D_1 \rightarrow ON$ (तार से प्रतिस्थापित)
 $D_2 \rightarrow OFF$ (हराना है)



$$V_{\text{निरति}} = \frac{V_s}{2} = \frac{\text{द्वितीयक कुण्डली की}}{\text{वोल्टता की आधी}}$$


V_s के -ive अर्थिक में
 $D_1 \rightarrow \text{off}$ व $D_2 \rightarrow \text{ON}$

$$V_{\text{निगति}} = \frac{V_s}{2}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

NOTE:- Transformer (ट्रान्सफॉर्मर)

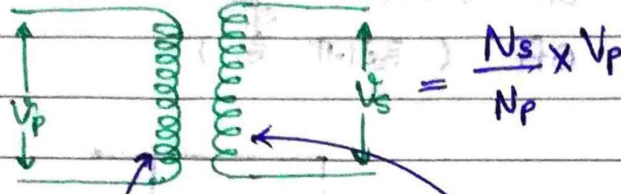

प्राथमिक (Primary)
कुण्डली (N_p)


द्वितीयक Secondary
कुण्डली (N_s)

चैरो की सं.

चैरो की सं.

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} \quad **$$

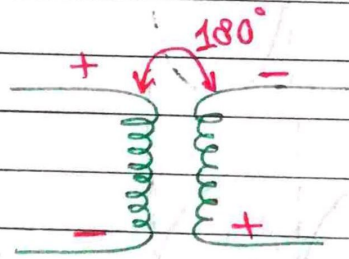इ कारण V_s व V_p में 180° का फेज अंतर होता है।





For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

(3.)

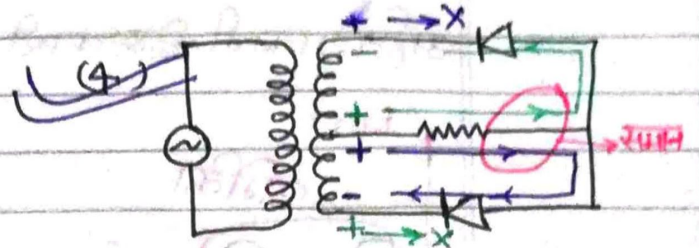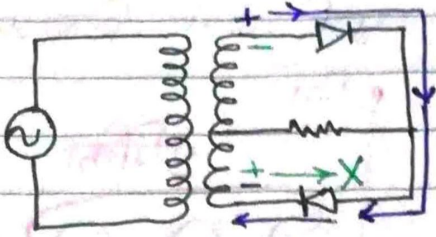


→ AC स्रोत के लिए :-

$$V_{rms} \text{ मान} = \frac{\text{शिखर मान}}{\sqrt{2}}$$

अदि AC के मान के प्रकार की कोई जानकारी नहीं दे तो उसे V_{rms} मान मानते हैं।

Exa. 200 V का AC स्रोत परिपथ में जुड़ा है इसमें 800 V V_{rms} का मान है।

Exa.

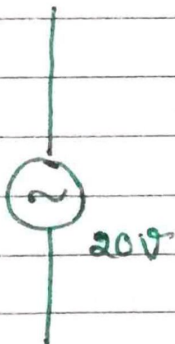

इसमें 20 V V_{rms} का मान है।

∴ (3) (प्रश्न में मान) का 200 V प्रश्न


$$\frac{V}{\sqrt{2}} = \frac{200}{\sqrt{2}} = 141.4$$

$$\frac{V}{\sqrt{2}} = \frac{200}{\sqrt{2}} = 141.4$$


$$+200 - \frac{V}{\sqrt{2}} = 141.4$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

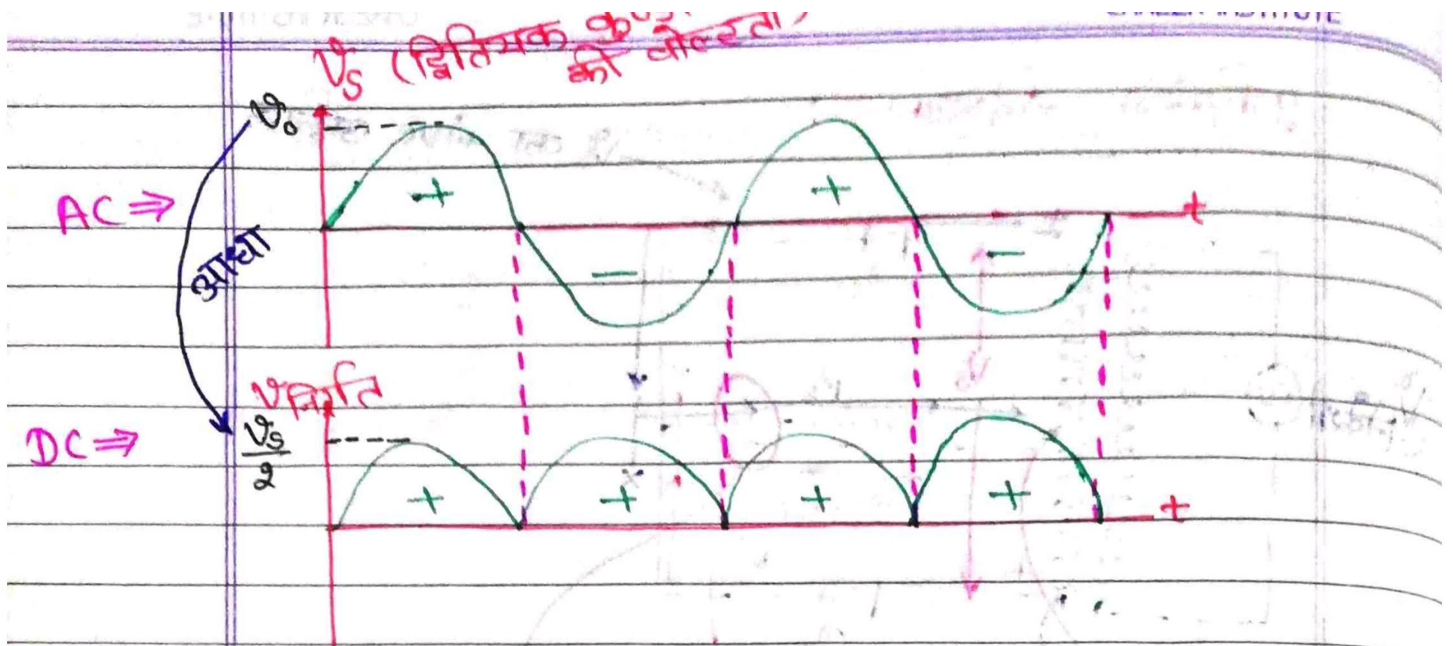

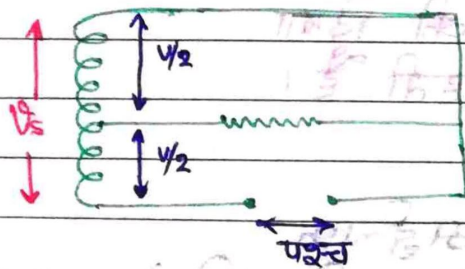
पश्च अभिनति में जुड़े डायोड पर वोल्टता का अधिकतम मान Peak Inverse Voltage कहलाता है।




$$PIV = (V_{es}) \text{ अधिकतम}$$

निम्न में कौनसा परिपथ दिष्टकारी की भांति व्यवहार करेगा?

(1)

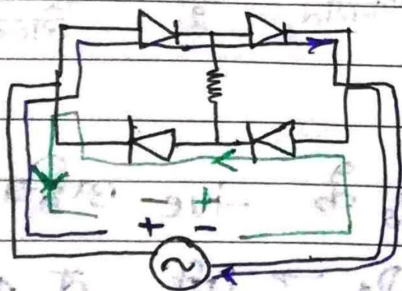

(2)

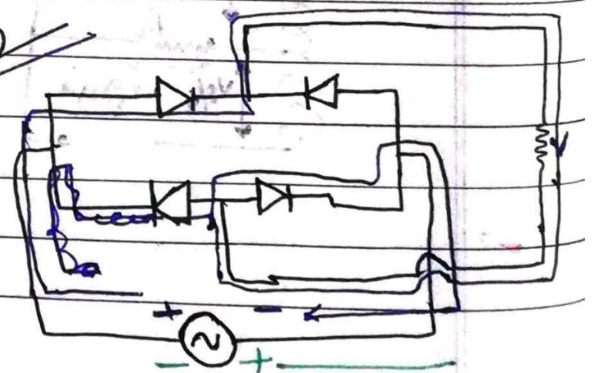


For more free Study material


visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

अर्धतरंगकारी दिष्टकारी

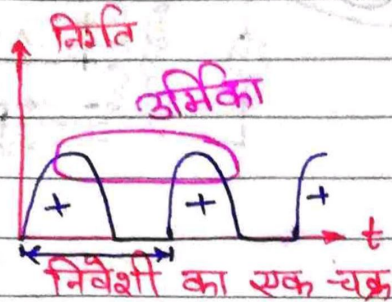

पूर्ण तरंग दिष्टकारी

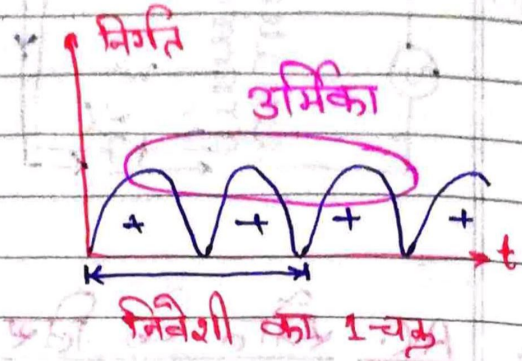

आवृत्ति = $f_{\text{उभिका}} = f_{\text{निगति}} = f_{\text{निवेशी}}$

$f_{\text{उभिका}} = f_{\text{निगति}} = 2 f_{\text{निवेशी}}$

$V_{dc \text{ मान}} = \frac{\text{शिखर मान}}{\pi}$

$V_{dc \text{ मान}} = \frac{2 \times \text{शिखर मान}}{\pi}$

$V_{dc} = \frac{V_0}{\pi}, I_{dc} = \frac{I_0}{\pi}$

$V_{dc} = \frac{2V_0}{\pi}, I_{dc} = \frac{2I_0}{\pi}$

$V_{rms \text{ मान}} = \frac{\text{शिखर मान}}{2}$

$V_{rms \text{ मान}} = \frac{\text{शिखर मान}}{\sqrt{2}}$

$I_{rms} = \frac{I_0}{2}, V_{rms} = \frac{V_0}{2}$

रूप गुणांक (Form Factor) (F) :-

$F = \frac{\text{निगति का } rms \text{ मान}}{\text{निवेशी का } dc \text{ मान}}$

$F = \frac{V_0/2}{V_0/\pi} = \frac{\pi}{2}$

$F = \frac{\pi}{2} = 1.57$

$F = \frac{V_0/\sqrt{2}}{2V_0/\pi} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

$F = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1.11$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

AC का धरक का rms मान = $\frac{b}{\sqrt{2}}$ | (a) = - (a)

CAREER INSTITUTE

उर्मिका (ripple) गुणांक (r)

$r = \frac{\text{निगति में उप-AC धरक का rms मान}}{\text{निगति का dc मान}}$

यदि $r > 1 \Rightarrow AC > DC$ तथा

यदि $r < 1 \Rightarrow DC > AC$ तथा

$$r = \sqrt{F^2 - 1} = \sqrt{(1.57)^2 - 1}$$

$$r = \sqrt{F^2 - 1} = \sqrt{(1.11)^2 - 1}$$

$$r = 1.21 \Rightarrow r > 1 \Rightarrow AC > DC$$

$$r = 0.48 \Rightarrow r < 1 \Rightarrow DC > AC$$

अधिकतर
दिष्टकारी

पूर्ण तरंग
दिष्टकारी

दिष्टकारी की दक्षता η :

$\eta = \frac{\text{निगति DC शक्ति}}{\text{निवेशी AC शक्ति}} \times 100$

$$\eta = \frac{40.6}{1 + R_f/R_L} \%$$

$$\eta = \frac{2 \times 40.6}{1 + R_f/R_L} \%$$

R_f = अग्र अभिनति के में
उप-डायोडों का प्रतिरोध

$$\eta = \frac{81.2}{1 + R_f/R_L} \%$$

R_L = Load प्रतिरोध

आदर्श डायोड के लिए $R_f = 0$


$$\eta = 40.6 \%$$

$$\eta = 81.2 \%$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

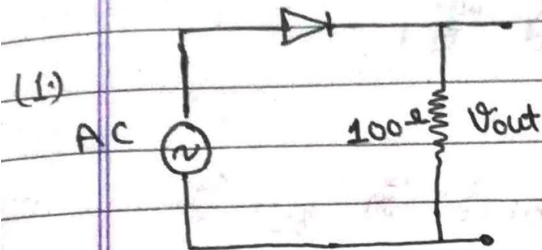Q. यदि प्रत्येक डायोड का उच्च प्रतिरोध 50Ω व पक्ष प्रतिरोध ∞ हैं तो दिष्टकारी की दक्षता ज्ञात करें-




यह अर्धतरंग दिष्टकारी है

$$\eta = \frac{40.6}{1 + \frac{R_F}{R_L}} = \frac{40.6}{1 + \frac{50}{100}}$$

$$\eta = \frac{40.6}{3/2}$$

$$\eta = \frac{81.2}{3} = 27\%$$

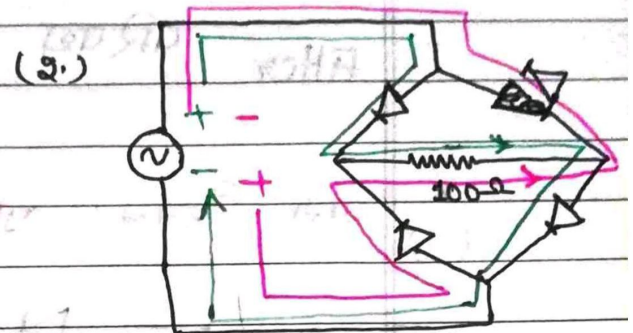

यह पूर्ण तरंग दिष्टकारी है

$$\eta = \frac{81.2}{1 + \frac{R_F}{R_L}} = \frac{81.2}{1 + \frac{50}{100}}$$


$$\eta = \frac{81.2}{2}$$

$$\eta = 40.6\%$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

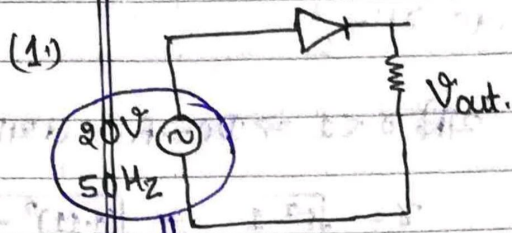Q. दिए गए दिष्टकारी की निम्न वोल्टता की आवृत्ति, V.C. मान तथा RMS मान बता करें -




AC स्रोत के लिए

$$\text{आवृत्ति} = 50 \text{ Hz}$$

$$\text{RMS मान} = 20 \text{ V} = \frac{\text{बिखर मान}}{\sqrt{2}}$$

$$\text{बिखर मान} = 20\sqrt{2} = V_0$$

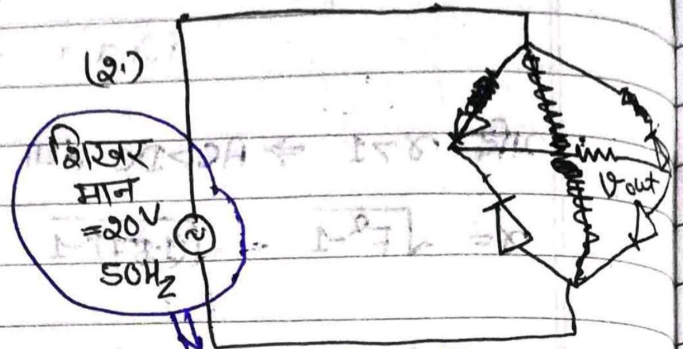

AC मान के लिए

$$\text{आवृत्ति} = 50 \text{ Hz}$$

$$\text{बिखर मान} = 20 \text{ V} = V_0$$

⇒ अर्धतरंग दिष्टकारी हैं।

⇒ पूर्ण तरंग दिष्टकारी हैं।

$$f_{\text{निगति}} = f_{\text{निवेश}} = 50 \text{ Hz}$$

$$f_{\text{निगति}} = 2 \times f_{\text{निवेश}} = 100 \text{ Hz}$$

$$V_{dc} = \frac{V_0}{\pi} = \frac{20\sqrt{2}}{\pi}$$

$$V_{dc} = \frac{2V_0}{\pi} = \frac{40}{\pi}$$

$$V_{rms} = \frac{V_0}{2} = \frac{20\sqrt{2}}{2}$$

$$V_{rms} = 10\sqrt{2}$$

$$V_{rms} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} = \frac{20}{\sqrt{2}}$$


$$V_{rms} = 10\sqrt{2}$$

0-2A अमीटर के द्वारा मापा जाएगा


For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

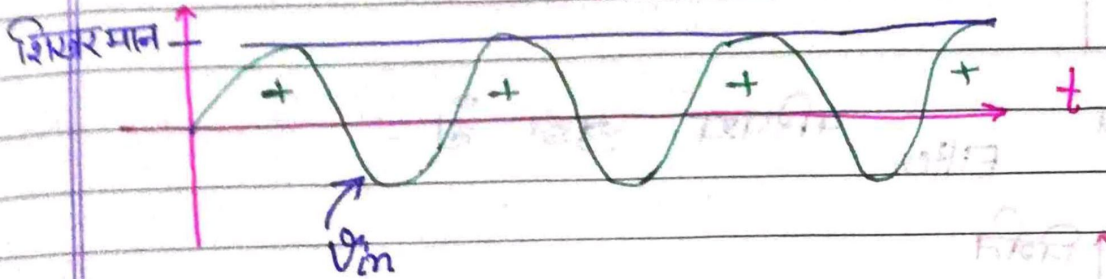संचारित्र बोलता था इसमें आवेश नियत रहेगा ।



(3) जब R_L व C दोनों दिष्टकारी जुड़े हो

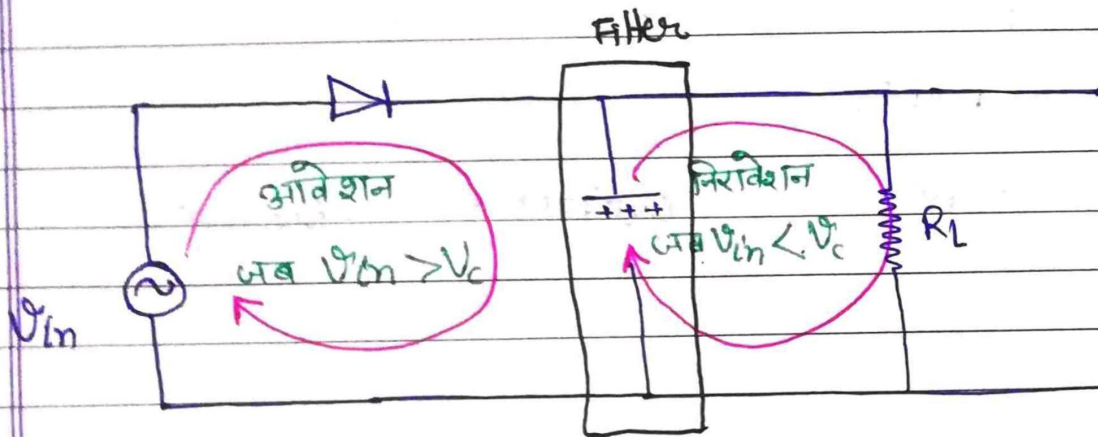

→ यदि $V_{in} > V_c$ हैं तो diode → On (तार)

C व R_L में V_{in} के कारण धारा प्रवाहित होगी

→ यदि $V_{in} < V_c$ हैं तो diode → Off (हराना)

R_L में आवेशित C के कारण धारा प्रवाहित होगी

→ पूर्ण तंरा दिष्टकारी में जब filter परिपथ नहीं जुड़ा हो-



For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com


CAREER INSTITUTE

Filter परिपथ :- दिष्टकारी का निगति शुद्ध AC नहीं होता है। इसके निगति में AC धटक (डर्मिका) उप० होता है। इसे कम करने के लिए Filter परिपथ प्रयुक्त करते हैं।

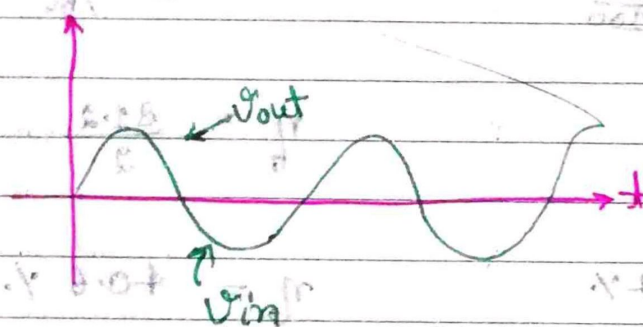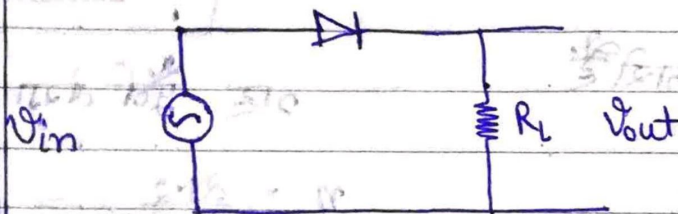(1) अब केवल प्रतिरोध दिष्टकारी से जुड़ा हो




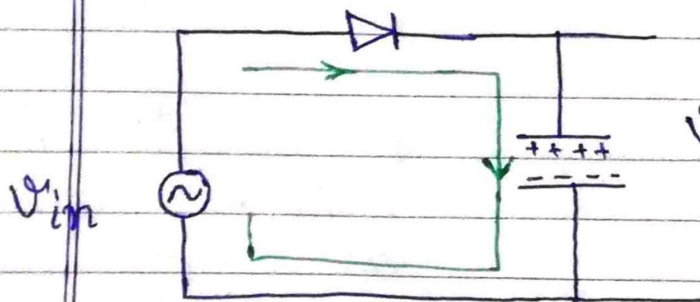(2) अब केवल संधारित्र दिष्टकारी से जुड़ा हो -



$$V_{out} = (V_{निवेशी}) \text{ शिखर}$$



→ निवेशी के प्रथम अर्द्धचक्र में संधारित्र निवेशी वोल्टता के शिखर मान तक आवेशित हो तथा निरवेशन के लिए पथ नहीं होने के कारण

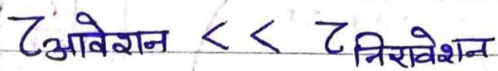[illegible]


For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com


Symbol:-

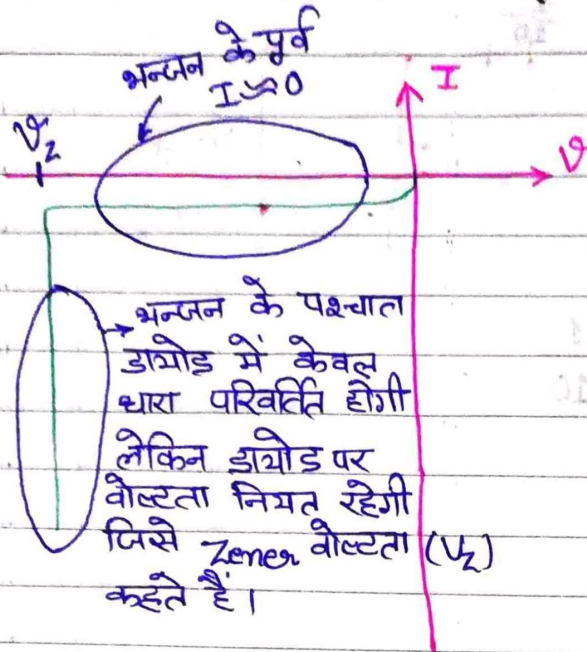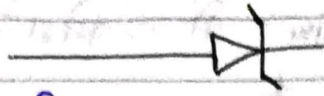

V आरोपित

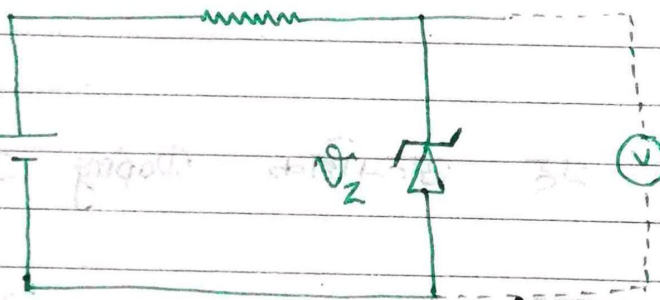

V_Z Zener Diode पर वोल्टता

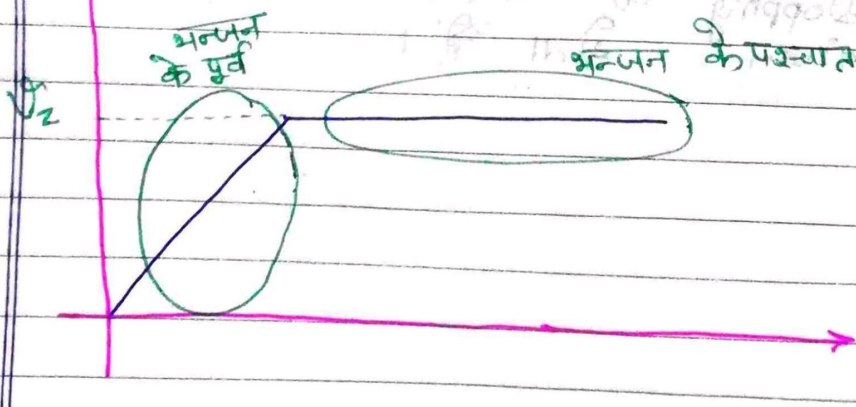


For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

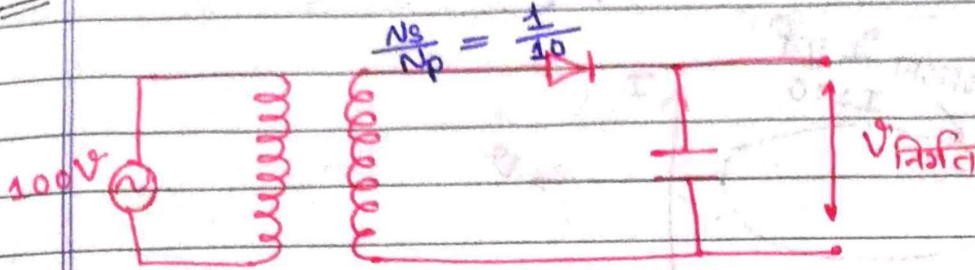Q. दिए गए परिपथ में निम्न वोल्टता ज्ञात करें-



$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{1}{10}$$

$$V_s = \frac{1}{10} \times V_p$$

$$V_{\text{निम्न}} = (V_s)_{\text{शिखर}} = \frac{1}{10} (V_p)_{\text{शिखर}} = \frac{1}{10} \times 100\sqrt{2} = 10\sqrt{2}$$

⇒ Zener Diode :- यह अत्यधिक Doping युक्त P-N संघि डायोड है।

→ इसे पश्च अभिनति में संचालित करते हैं।


→ उच्च Dopping के कारण कम पश्च वोल्टता पर वॉलन होता है।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

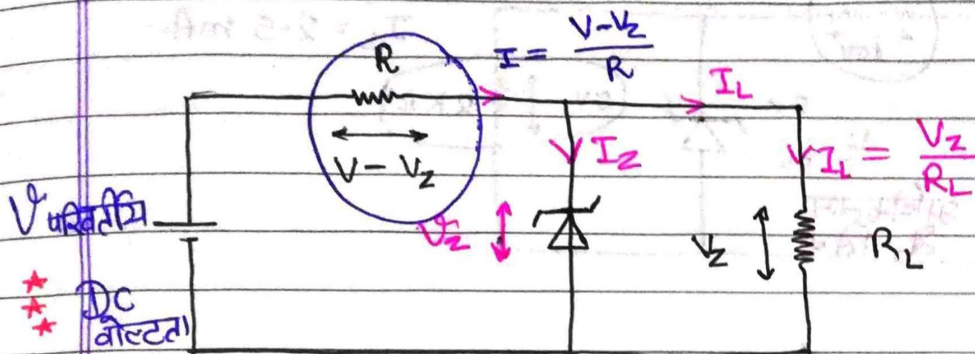→ Zener Diode का वोल्टा ~~निश्चित~~ निश्चित के रूप में उपयोग →




 R के अधिकतम मान के लिए $I_Z = 0$ रखें

 R के न्यूनतम मान के लिए I_Z अधिकतम रखें
 Diode Rating से ज्ञात करें पावर को I_Z से
 I_Z का मान $I_{Zmax} = 5 \times I_L$

KCL से $I = I_L + I_Z \rightarrow I_Z = I - I_L$

Q. Zener Diode में धारा ज्ञात करें-

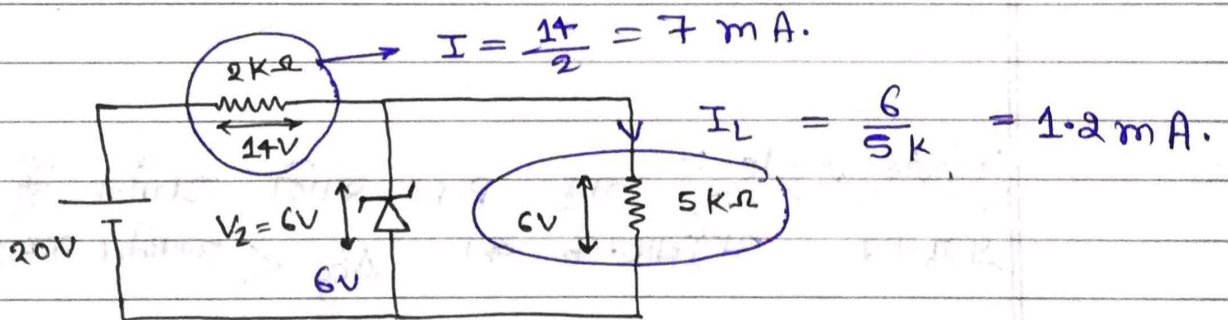

$$I_Z = I - I_L$$


$$= 7 - 1.2$$

$$= 5.8mA$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

- ⇒ प्रकाश उत्सर्जक डायोड :- Light Emitting Diode [LED]
- यह P-N संघि डायोड है, जिसमें प्रमुख अर्धचालक का ΔE_g दृश्य प्रकाश का होता है।
- इसे अग्र-अभिनति में संचारित करते हैं। जिसके कारण अत्यधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल P-N संघि से गुजरते हैं। तथा पुनर्संयोजन के कारण अत्यधिक फोटोन बने हैं।
- इसमें Si व Ge प्रयुक्त नहीं करते क्योंकि इनका ΔE_g दृश्य प्रकाश का नहीं होता।
- L.E.D. में InP व GaAsP अर्धचालक प्रयुक्त करते हैं।
- L.E.D. में शक्ति व्यय बहुत कम तथा इसकी आयु बहुत अधिक होती है।
- प्रकाशिक संचार व्यवस्था में L.E.D. को प्रक्षिप्त (Transmitter) तथा Photodiode को अभिग्राही में प्रयुक्त करते हैं।

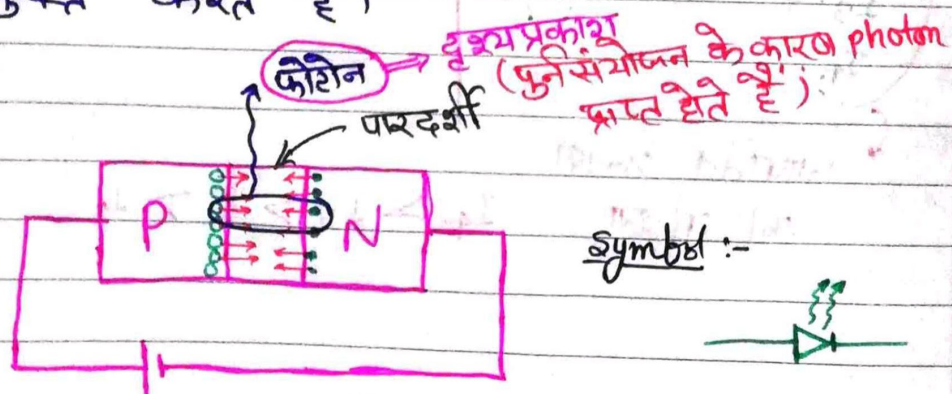


दृश्य प्रकाश (400nm - 700nm)
(3.1eV - 1.7eV)

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

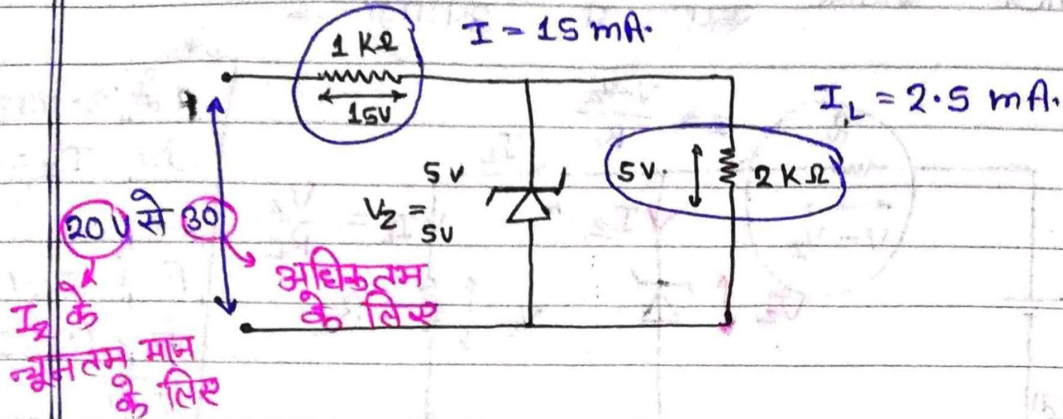Q. Zener diode में अधिकतम व न्यूनतम धारा बता करे -



$$I_Z = I - I_L$$

$$I_Z = 15 - 2.5$$

$$(I_Z)_{\text{न्यूनतम}} = 12.5 \text{ mA}$$

$$(I_Z)_{\text{अधिकतम}} = 25 - 2.5 = 22.5 \text{ mA}$$

Photo Diode :-

यह P-N संघि डायोड है जिसमें प्रयुक्त अर्धचालक का $E_g < \text{आपतित प्रकाश की ऊर्जा (h}\nu\text{)}$

→ इसे पक्ष्य अभिनति में संचालित करते हैं।

→ आपतित प्रकाश के कारण अवक्षय परत में अत्यधिक मुक्त e^- व होल उत्पन्न होते हैं जो धारा प्रवाह में योगदान करते हैं अर्थात् photo diode में धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है।

For more free Study material



visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

⇒ Solar Cell या Photocell :-

→ यह P-N संघि डायोड है जिस पर सौर प्रकाश आपतित करने पर विद्युत वाहक बल विभवांतर उत्पन्न होता है।

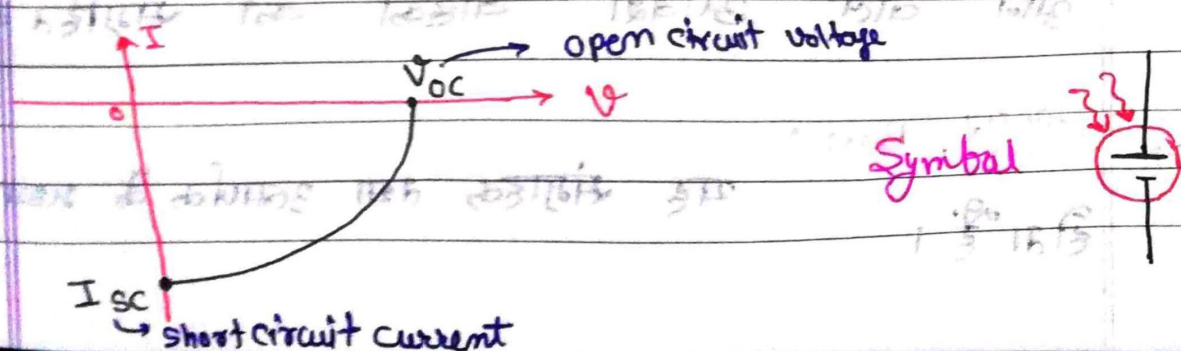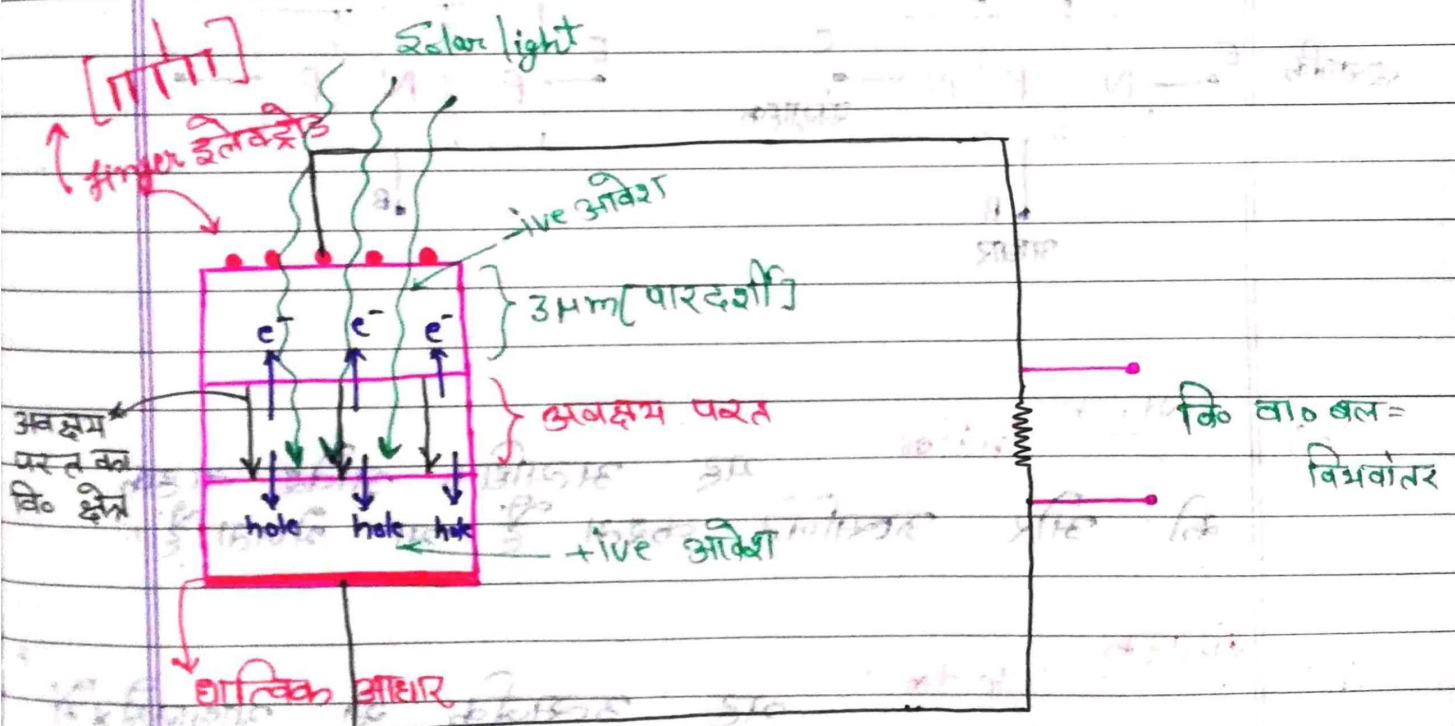→ सूर्य के प्रकाश के कारण अवक्षय परत में मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल का उत्पादन होता है जो अवक्षय परत के वि. क्षेत्र द्वारा पृथक्कृत हो जाते हैं जिसके कारण डायोड पर विभवांतर उत्पन्न होता है। यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।



For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com


CAREER INSTITUTE

→ आधार क्षेत्र में आवेश वाहकों के पुनर्संयोजन के लिए आधार का आकार व डॉपिंग दोनों न्यूनतम रखते हैं।


	अ उत्सर्जक	आधार	संग्राहक
Doping	अधिकतम	न्यूनतम	मध्यम
Size	मध्यम	न्यूनतम	अधिकतम

→ Transistor के चिन्ह में तीर का निशान उत्सर्जक पर होता है। तथा इसकी दिशा P से N भाग की ओर होती है।

NPN Transistor

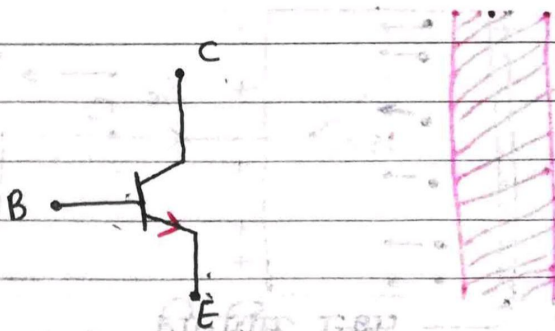

PNP Transistor

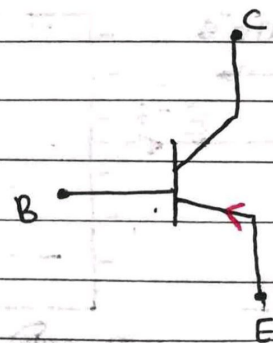

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com


CAREER INSTITUTE

⇒ Transistor


→ यह तीन सीरी युक्त अवयव हैं जो विद्युत संकेत को निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध पर स्थानांतरित करता है।

Transfer + Resistor ⇒ Transistor

(1) NPN Transistor

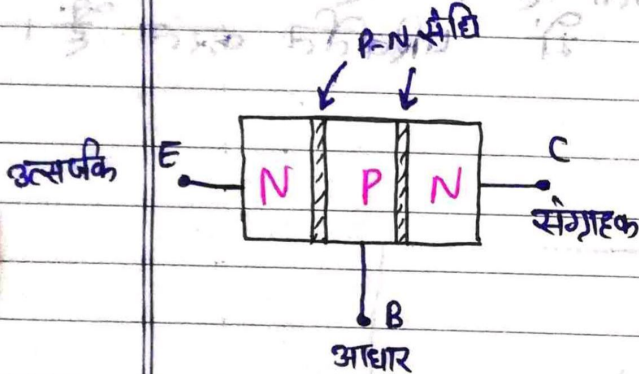

(2) PNP Transistor

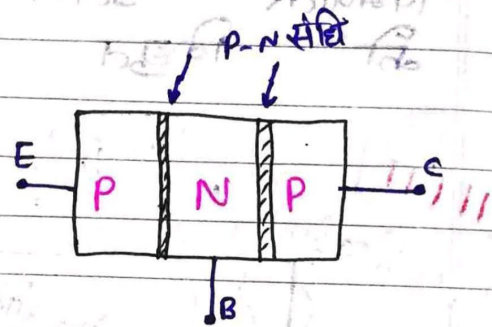

(A) उत्सर्जक Emitter :-

यह अत्यधिक आवेश वाहक की ओर उत्सर्जित करता है या भेजता है।

(B) संग्राहक Collector :-

यह उत्सर्जक से आधार क्षेत्र में आने वाले आवेश वाहकों को संग्रहित करता है।

(C) आधार / Base :-

यह संग्राहक तथा उत्सर्जक के मध्य का भाग होता है।

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE


Transistor

की कार्य प्रणाली :-

उत्सर्जक - आधार संधि अग्र अभिनति में होने के कारण अल्पधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से आधार की ओर गति करते हैं उत्सर्जक द्वारा I_E प्रवाहित होती है।

→ संग्राहक आधार संधि पश्च अभिनति में होने के कारण अधिकांश (95%) उत्सर्जक से आधार में पहुँचने वाले अधिकांश (95%) आवेश वाहक संग्राहक में पहुँचते हैं जिसके कारण संग्राहक द्वारा I_C प्रवाहित होती है।

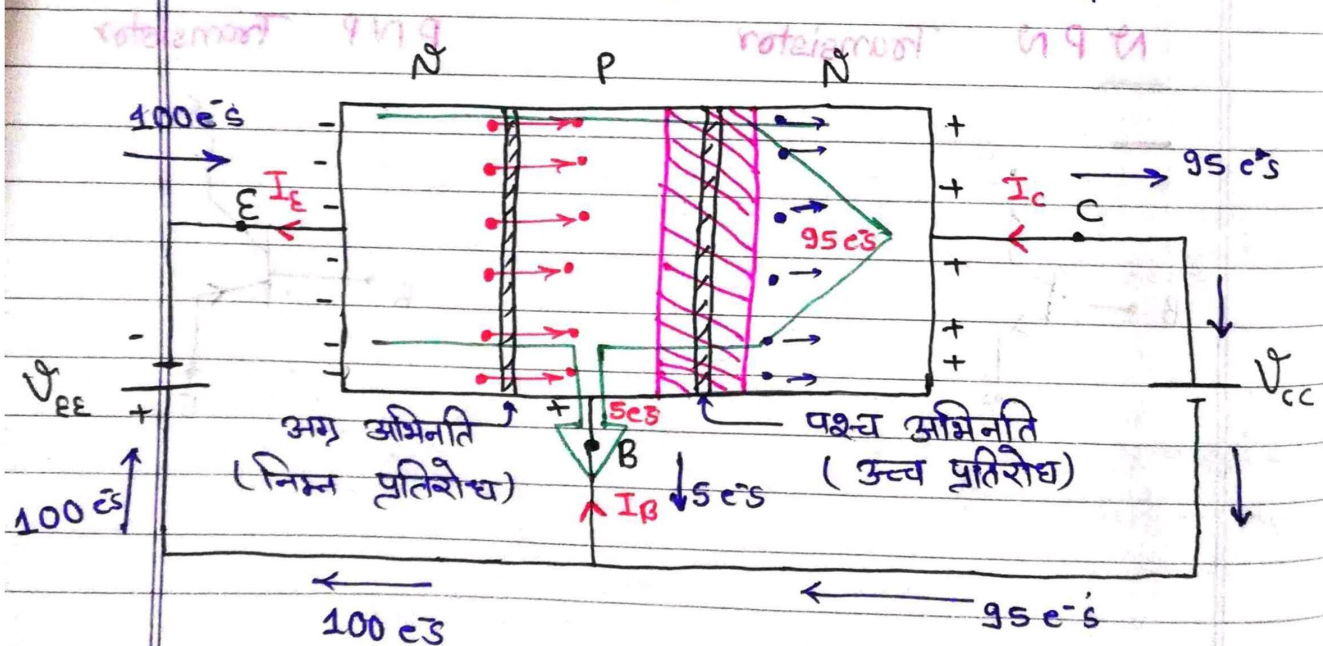→ उत्सर्जक से आधार में पहुँचने वाले ~~लगा~~ आवेश वाहक लगभग 5% आधार क्षेत्र में पुनर्संयोजित होते हैं परिणामस्वरूप आधार द्वारा I_B प्रवाहित होती है।



For more free Study material


visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

⇒ निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र

→ यह संग्राहक वोल्टता (V_{CC}) व संग्राहक धारा (I_C) के मध्य ग्राफ है।

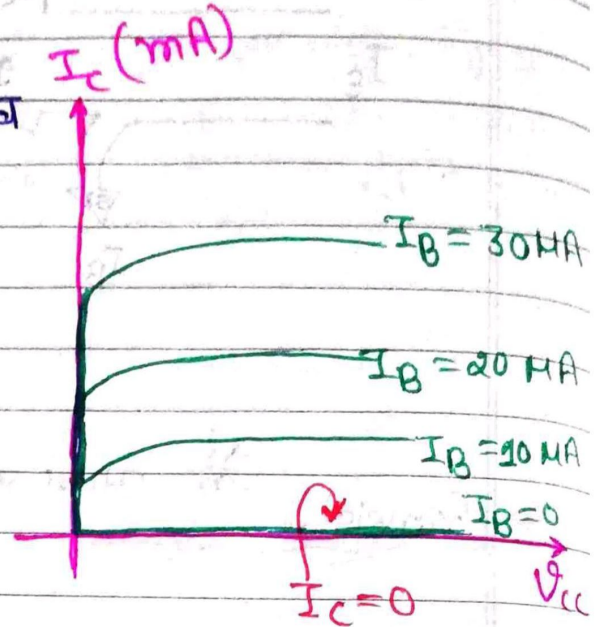→ यह डायोड के पश्च अभिलाक्षणिक वक्र जैसा होता है क्योंकि निर्गत परिपथ में P-N संघि पश्च अभिनति में है।



→ संग्राहक धारा I_C संग्राहक वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है लेकिन आधार धारा I_B पर प्रभावी रूप से निर्भर करती है। इसलिए Transistor को धारा नियंत्रक अवयव भी कहते हैं।

→ Transistor के लिए ⇒


निर्गत धारा $\propto$ निवेशी धारा

$$\text{निर्गत धारा} = \underbrace{\text{धारा लाभ}}_{\text{नियंत्रक}} \times \text{निवेशी धारा}$$

$$\text{धारा लाभ } \beta = \frac{\text{निर्गत धारा}}{\text{निवेशी धारा}}$$


For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

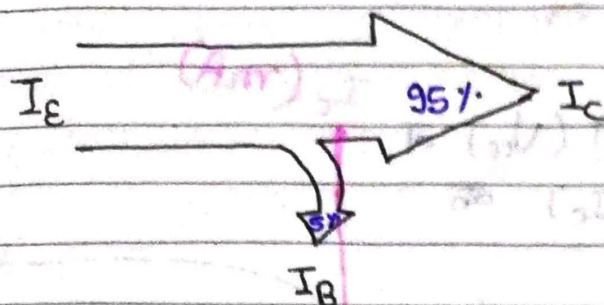

$$I_E = I_B + I_C$$


⇒ Transistor के अभिलाक्षणिक लक्षण :

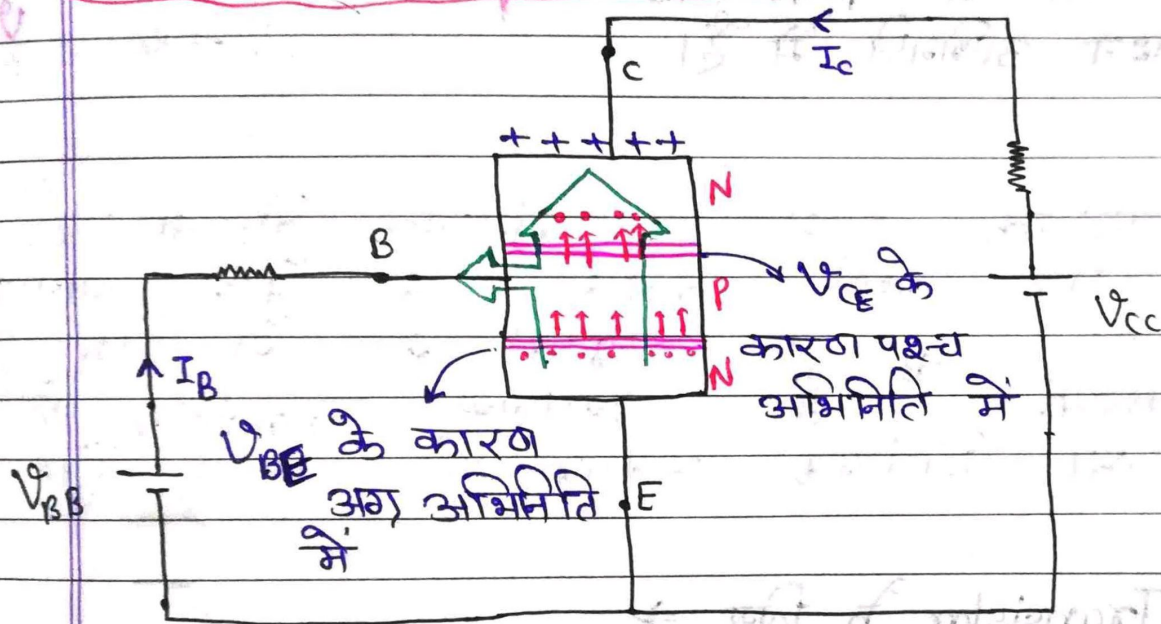

⇒ निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र

→ यह निवेशी वोल्टता (V_{BE}) व निवेशी धारा (I_B) के मध्य ग्राफ है।

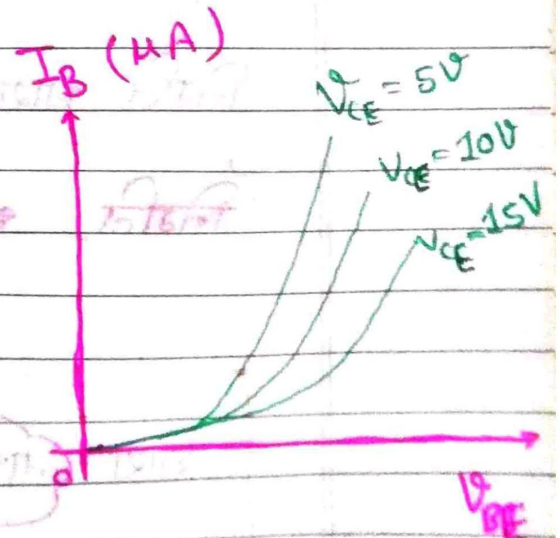→ यह डायोड के अग्र अभिलाक्षणिक वक्र के समान है क्योंकि निवेशी परिपथ में P-N संघि अग्र अभिनति है।




For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

⇒ Transistor के विन्यास :-

CAREER INSTITUTE

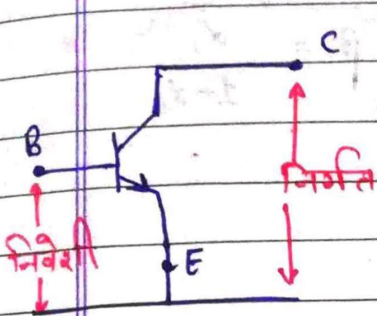
- (1) उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास Common Emitter [CE विन्यास] (2) उभयनिष्ठ आधार विन्यास Common Base [CB विन्यास] (3) उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास Common collector Configuration [CC विन्यास]



धारा लाभ

$$\beta = \frac{I_c}{I_B}$$


सामान्यतः $\beta > 1$

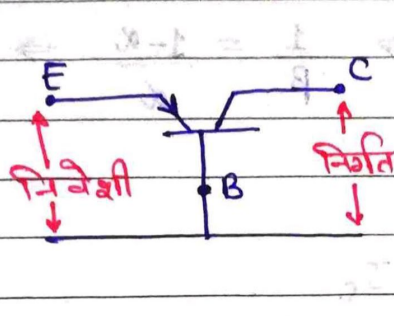

धारा लाभ

$$\alpha = \frac{I_c}{I_E}$$

हमेशा $\alpha < 1$

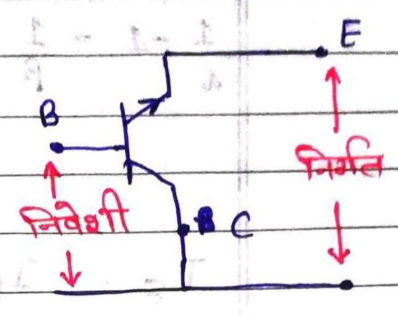

धारा लाभ

$$\gamma = \frac{I_E}{I_B}$$

⇒ α, β, γ में सम्बन्ध :-

$$I_E = I_B + I_C$$

I_C से विभाजित करने पर

$$\frac{I_E}{I_C} = \frac{I_B}{I_C} + 1$$

$$\frac{1}{(I_C/I_E)} = \frac{1}{(I_C/I_B)} + 1$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

Q: NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक से आधार में पहुँचने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों में 4% आधार क्षेत्र में पुनः संग्रहित हो जाते हैं तो इसका धारा लाभ α व β ज्ञात करें-

Ans

$$I_E = I_B + I_C$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$100 = 4 + 96$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{96}{4} = 24$$

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{96}{100} = 0.96$$

Q: ट्रांजिस्टर के CE विन्यास का धारा लाभ 99 है यदि आधार धारा $20 \mu A$ है उत्सर्जक धारा व संग्राहक धारा ज्ञात करें-

Ans

$$\beta = 99 = \frac{I_C}{I_B}$$

$$I_C = 99 I_B$$

$$I_C = 99 \times 20 \times 10^{-6}$$

$$I_C = 1.98 \text{ mA} = 1980 \mu A$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$= 1980 + 20$$

$$= 2000 \mu A$$

$$I_E = 2 \text{ mA}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

$$\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta} + 1 \Rightarrow \frac{1}{\alpha} = \frac{1+\beta}{\beta} \Rightarrow \alpha = \frac{\beta}{1+\beta} \quad *$$

$$\frac{1}{\alpha} - 1 = \frac{1}{\beta} \Rightarrow \frac{1}{\beta} = \frac{1-\alpha}{\alpha} \Rightarrow \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} \quad *$$

$$I_E = I_B + I_C$$

I_B से विभाजित करने पर

$$\frac{I_E}{I_B} = 1 + \frac{I_C}{I_B}$$

$$\gamma = 1 + \beta \quad *$$

Q. ट्रांजिस्टर का धारा लाभ $\alpha = 0.98$ है तो β व γ ज्ञात करें-

सं.

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} = \frac{0.98}{1-0.98} = \frac{0.98}{0.02} = 49$$

$$\gamma = 1 + \beta = 50$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

Q. ट्रांजिस्टर के β विन्यास का धारा लाभ 199 है तथा उत्सर्जक धारा 4 mA है तो I_c व I_B ज्ञात करें -

संⁿ

$$\beta = 199$$

$$I_E = 4 \text{ mA}$$

$$\beta = \frac{I_c}{I_B} \quad \text{अज्ञात}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{1+\beta} = \frac{I_c}{I_E}$$

$$I_c = \left(\frac{\beta}{1+\beta} \right) I_E$$

$$I_c = \frac{199}{200} \times 4 \text{ mA}$$

$$I_c = 3.98 \text{ mA}$$

Q. NPN ट्रांजिस्टर में 10^{-6} से. में 10^{10} इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से आधार की ओर गति करते हैं। जिनमें से 90% संग्राहक में पहुँचते हैं। तो I_E , I_B , I_c ज्ञात करें -

संⁿ

$$I = \frac{dq}{dt}$$

$$I_c = I_E \text{ का } 90\% = \frac{90}{100} \times I_E = \frac{9}{10} \times 1.6 \text{ mA} = 1.44 \text{ mA}$$

$$I = e \frac{dn}{dt}$$

$$I_E = 1.6 \times 10^{-19} \times \frac{10^{10}}{10^{-6}}$$

$$= 1.6 \times 10^{-3}$$

$$I_E = 1.6 \text{ mA}$$


$$I_B = I_E \text{ का } 10\%$$

$$= \frac{10}{100} \times I_E = \frac{1}{10} \times 1.6$$

$$= 0.16 \text{ mA}$$

For more free Study material



visit : www.sbgstudy.com

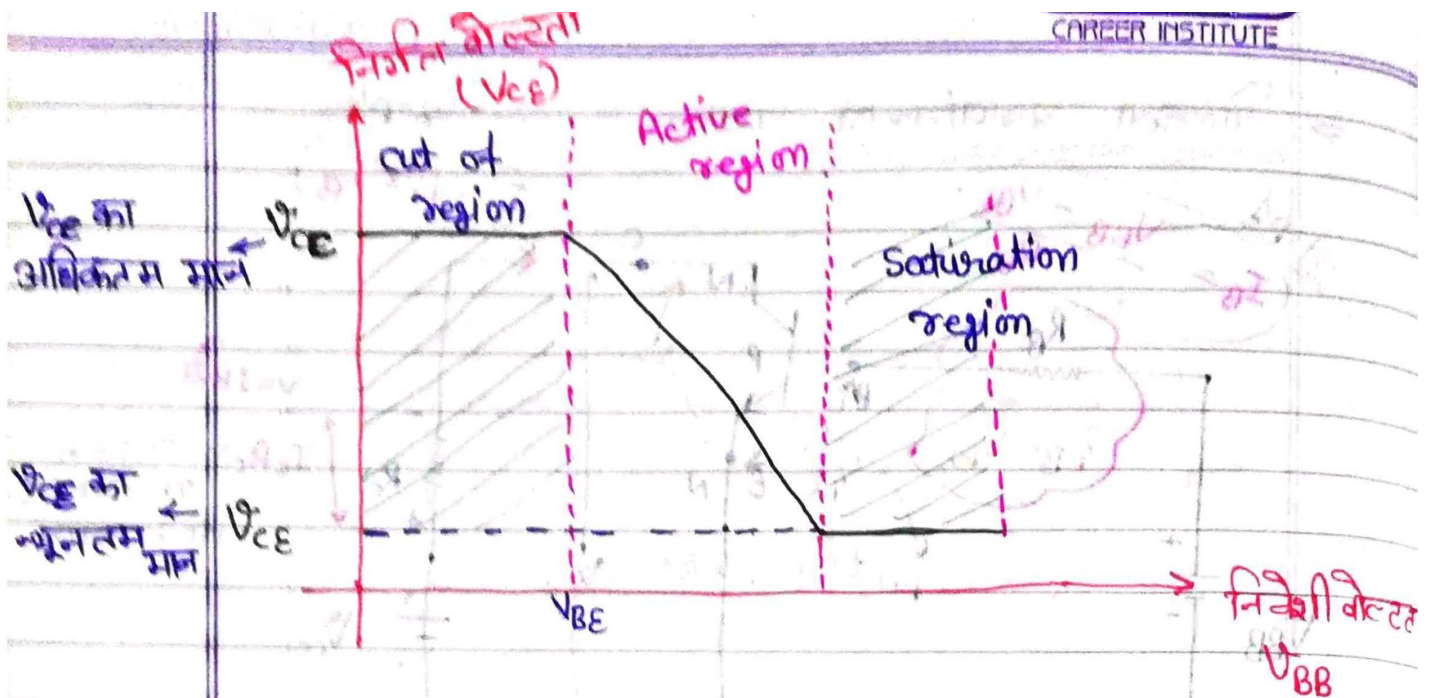

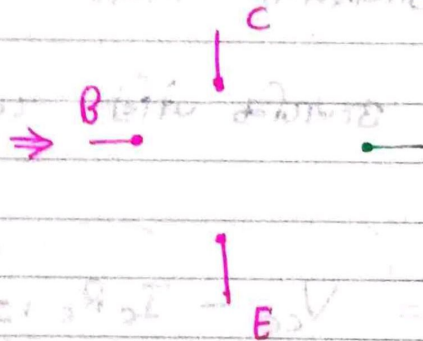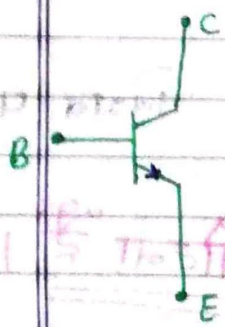(1) Cut off region (अन्तक क्षेत्र):-

की दोनों P-N संधियां पश्च अभिनति (off) होती हैं।

इस क्षेत्र में ट्रांजिस्टर पश्च अभिनति (off)



$$I_B = 0$$


$$I_C = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} (\text{Max})$$


(2) Saturation region संतृप्त क्षेत्र:-

उग्र अभिनति (ON) होती हैं।

दोनों P-N संधियां

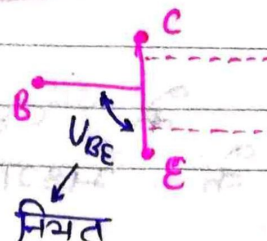

V_{CE} निवेशी नियत

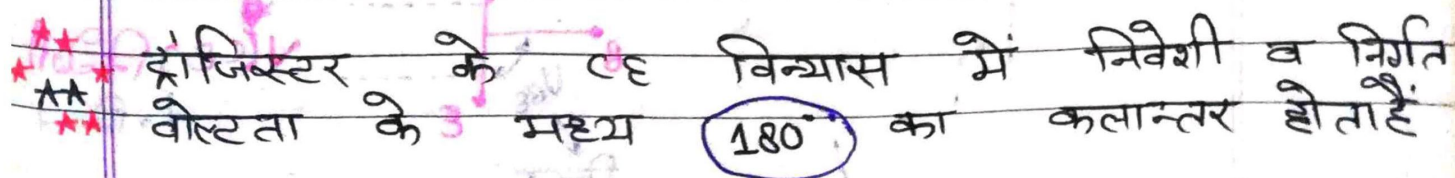

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE


ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में प्रयुक्त करने के लिए संतृप्त तथा अन्तक क्षेत्र में संचालित करते हैं।

3.1) Active region सक्रिय क्षेत्र :-

इस क्षेत्र में निवेशी परिपथ में उपर P-N संधि अग्र अभिनति में तथा निगति परिपथ में उपर P-N संधि पश्च अभिनति में होती है।

→ केवल सक्रिय क्षेत्र में निगति वोल्टता निवेशी वोल्टता के अनुसार परिवर्तित होती है। तथा शेष क्षेत्रों में निगति वोल्टता नियत रहती है। इसलिए सक्रिय क्षेत्र का उपयोग प्रवर्धक (Amplifier) के रूप में करते हैं।

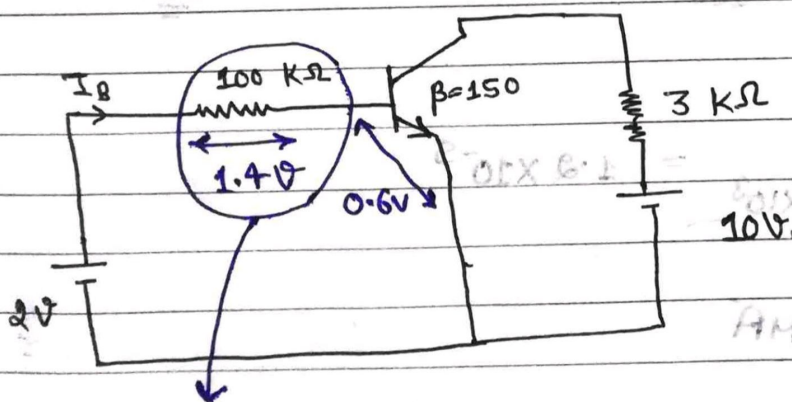★ यदि $V_{BE} = 0.6 \text{ V}$ है तो I_B , I_C व V_{CE} ज्ञात करें-



$$I_B = \frac{1.4}{100 \times 10^3} = 14 \times 10^{-5} \quad I_B = 14 \mu\text{A}$$


$$I_C = \beta I_B = 150 \times 14 \times 10^{-5} = 210 \times 10^{-5} \Rightarrow I_C = 2.1 \text{ mA}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

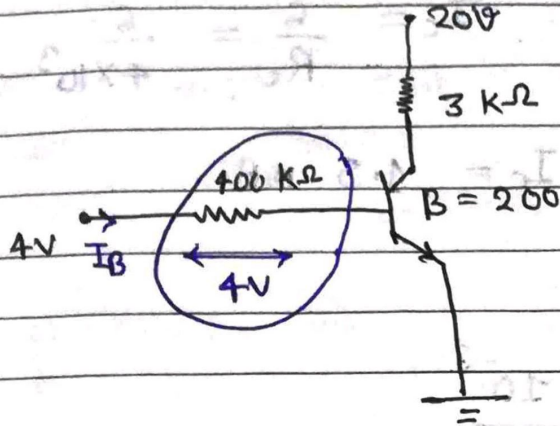Q. यदि $V_{BE} = 0$ है तो I_B , I_C व V_{CE} ज्ञात करें-



$$I_B = \frac{4}{400 \times 10^3}$$

$$I_B = 10^{-5} = 10 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 200 \times 10 \times 10^{-6}$$

$$I_C = 2 \text{ mA}$$


$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$= 20 - 2 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^3$$

$$= 20 - 6$$

$$= 14 \text{ V}$$

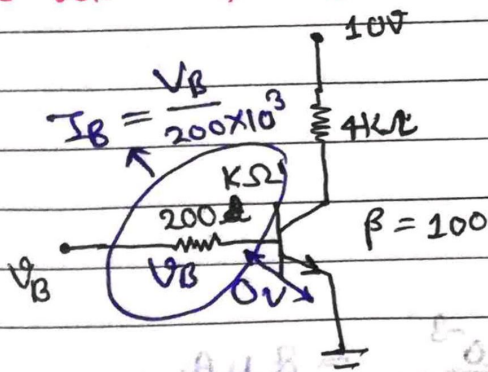Q. यदि $V_{BE} = 0$ तथा संग्राहक प्रतिरोध पर विभव पतन 6 V है तो V_B ज्ञात करें-



$$I_B = \frac{V_B}{200 \times 10^3}$$

$$\beta = 100$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com


CAREER INSTITUTE

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 10 - 2.1 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^3$$

$$= 10 - 6.3 = 3.7 \text{ V}$$

$$\Rightarrow 10 - 6.3 = 3.7 \text{ V}$$

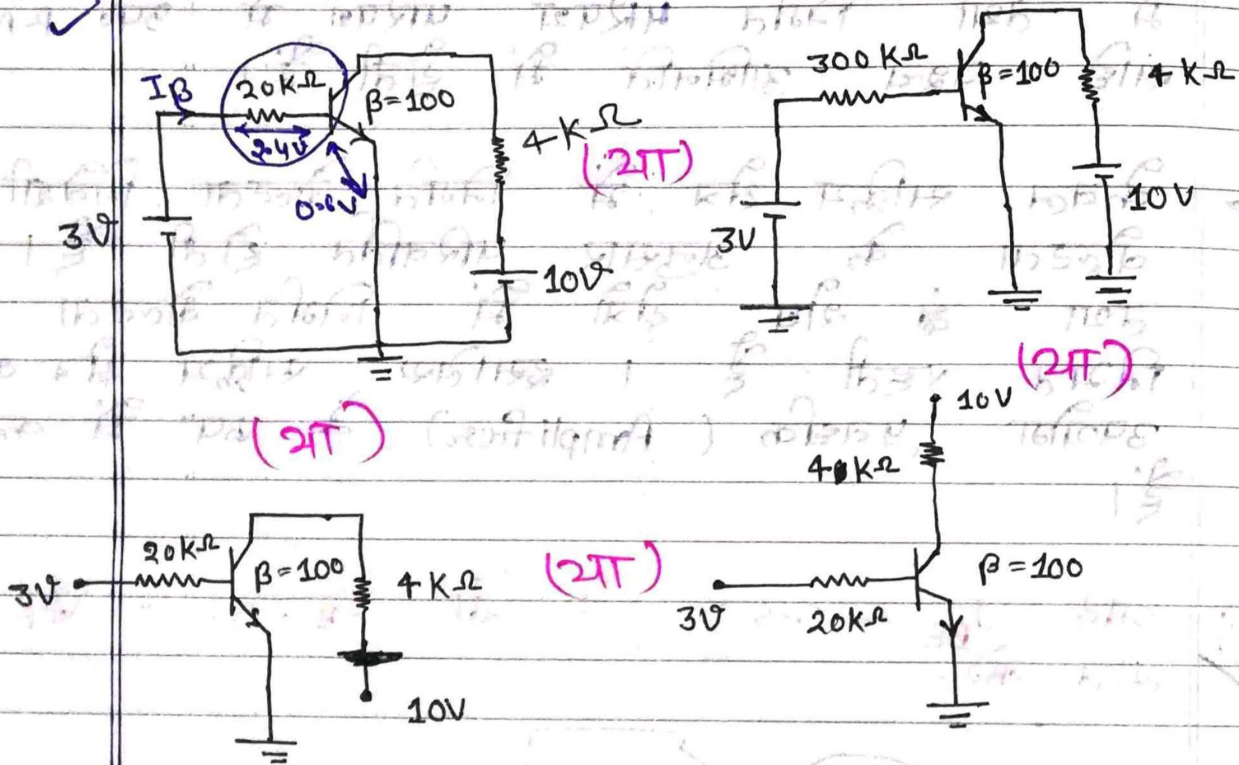✓ यदि $V_{BE} = 0.6 \text{ V}$ हैं तो I_B , I_C व V_{CE} का



$$I_B = \frac{2.4 \text{ V}}{200 \times 10^3} = 1.2 \times 10^{-5}$$

$$I_B = 12 \text{ μA}$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 12 \times 10^{-6}$$

$$I_C = 1.2 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 10 - 1.2 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^3$$

$$= 10 - 4.8 = 5.2 \text{ V}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com


CAREER INSTITUTE

⇒ Amplifier प्रवर्धक :-


वह उपकरण जो विद्युत संकेत की आवृत्ति तथा आकृति को परिवर्तित किए बिना उसका ऊर्जा स्तर या आयाम बढ़ाता है प्रवर्धक कहलाता है।

→ ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त करने के लिए ट्रांजिस्टर को सक्रिय क्षेत्र में रखना आवश्यक होता है, जिसके लिए बैट्रियां प्रयुक्त करते हैं।

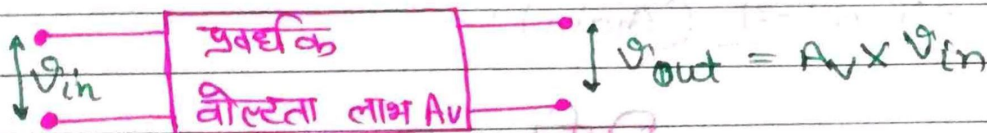संधारित्र में DC धारा का प्रवाह नहीं होता जबकि AC धारा आसानी से प्रयुक्त होता है।


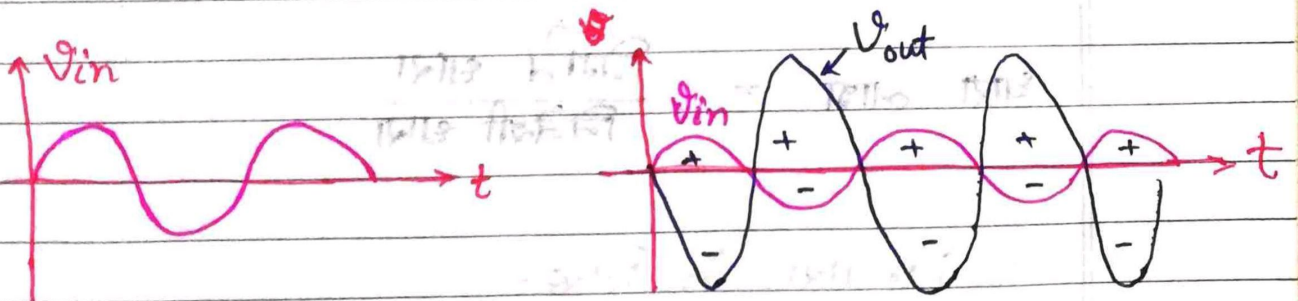
$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} \Rightarrow A_v \times V_{in}$$



- * समान आवृत्ति
- * समान आकृति
- * कलान्तर 180°

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

संग्राहक प्रतिरोध पर विभव पतन $= I_c R_c = 6$

$$I_c = \frac{6}{R_c} = \frac{6}{4 \times 10^3}$$

$$I_c = 1.5 \text{ mA}$$

$$I_c = \beta I_B$$

$$I_B = \frac{I_c}{\beta} = \frac{1.5 \times 10^{-3}}{100}$$

$$I_B = 1.5 \times 10^{-5} = \frac{V_B}{200 \times 10^3}$$

$$V_B = 3 \text{ Volt.}$$

७. यदि $V_{BE} = 0$ तथा तब $V_{CE} = 4 \text{ Volt}$ है तो I_c व I_B ज्ञात करें -

$$V_{CE} = V_{CC} - I_c R_c$$

$$4 = 20 - I_c R_c$$


$$I_c R_c = 16$$

$$I_c = \frac{16}{R_c} = \frac{16}{10 \times 10^3}$$

$$I_c = 1.6 \text{ mA}$$


$$I_c = \beta I_B$$
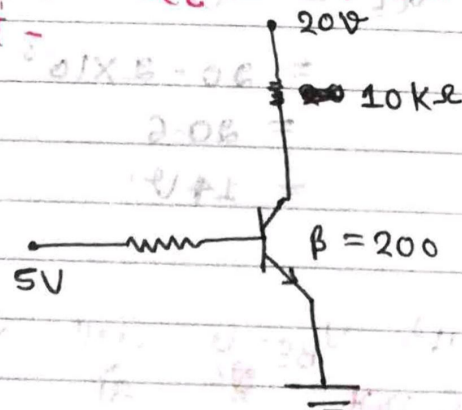
$$I_B = \frac{I_c}{\beta} = \frac{1.6 \times 10^{-3}}{200} = 8 \mu\text{A}$$



For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

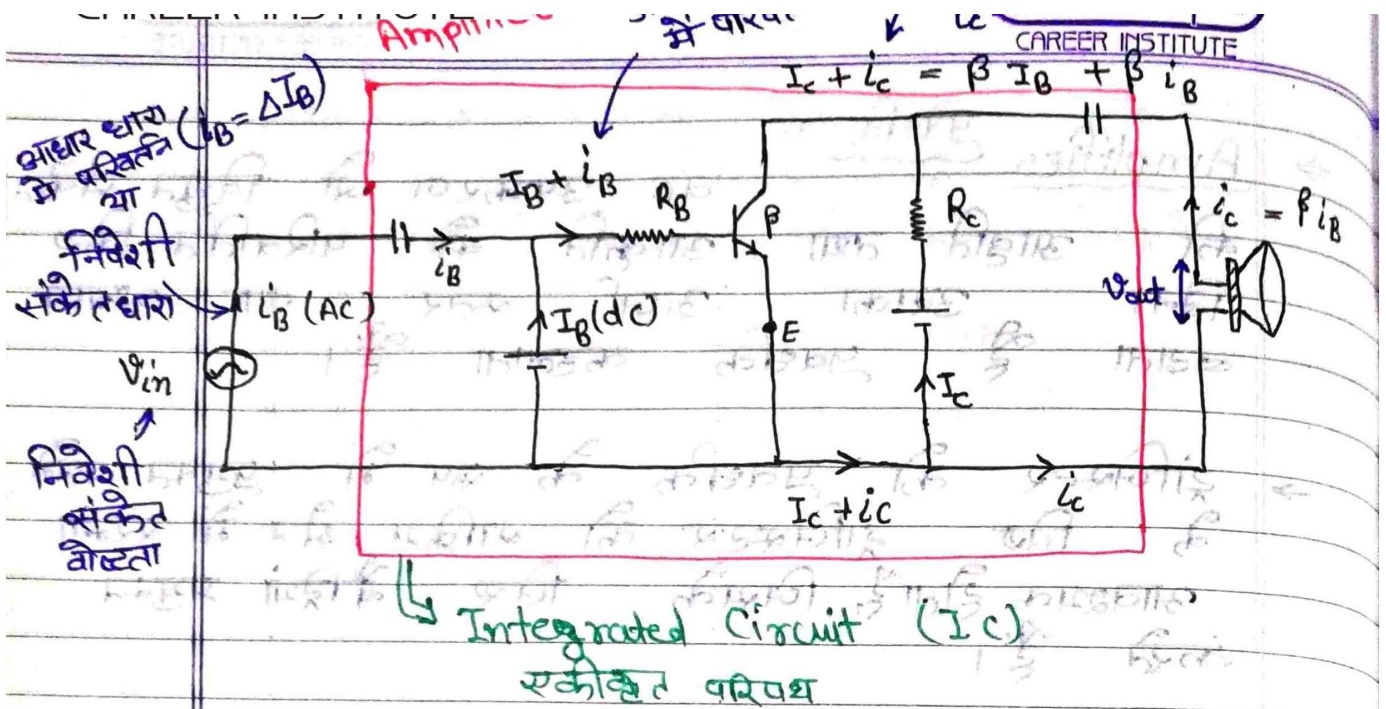

IC एक पूर्ण electronic परिपथ होता है।

⇒ लाभ या लब्धि (Gain) :-

लाभ = $\frac{\text{निर्गति}}{\text{निवेशी}}$

निवेशी

धारा लाभ = $\frac{\text{निर्गति धारा}}{\text{निवेशी धारा}}$

→ CE विन्यास के लिए -

$$\beta = \frac{i_C}{i_B} = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

(iv) शक्ति लाभ (A_p)

$$P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

$$A_p = \text{धारा लाभ} \times \text{वोल्टता लाभ}$$

$$= (\text{धारा लाभ})^2 \times \text{प्रतिरोध लाभ}$$

$$= \frac{(\text{वोल्टता लाभ})^2}{\text{प्रतिरोध लाभ}}$$

CE विन्यास के लिए :-

$$A_p = A_v \times \beta$$

$$= \beta^2 \times \frac{R_c}{R_B}$$

(v) Trans conductance (g_m) ट्रांसचालकत्व या अन्तरचालकत्व

$$\text{चालकत्व} = \frac{1}{\text{प्रतिरोध}} = \frac{I}{V} = \frac{\text{धारा}}{\text{वोल्टता}}$$

$$\text{ट्रांस चालकत्व} = \frac{\text{निर्गत धारा}}{\text{निवेशी वोल्टता}} = g_m$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

$$\text{प्रतिरोध लाभ} = \frac{\text{निर्गत प्रतिरोध}}{\text{निवेशी प्रतिरोध}}$$

→ CE विन्धास के लिए:-

$$\text{प्रतिरोध लाभ} = \frac{R_c}{R_B}$$

$$\text{वोल्टता लाभ (A}_v\text{)} = \frac{\text{निर्गत वोल्टता}}{\text{निवेशी वोल्टता}}$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} \Rightarrow V_{out} = A_v \times V_{in}$$

→ $V = IR$ से -

$$[\text{वोल्टता लाभ} = \text{धारा लाभ} \times \text{प्रतिरोध लाभ}]$$

→ CE विन्धास के लिए -

$$A_v = \beta \times \frac{R_c}{R_B}$$

V_{in} व V_{out} के मध्य कलान्तर = 180°

$$A_v = -\beta \times \frac{R_c}{R_B}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE


वोल्टा लाभ

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{I_{out} R_{out}}{V_{in}} = g_m R_{out}$$

CE विन्यास के लिए :-

$$A_v = g_m \times R_c$$

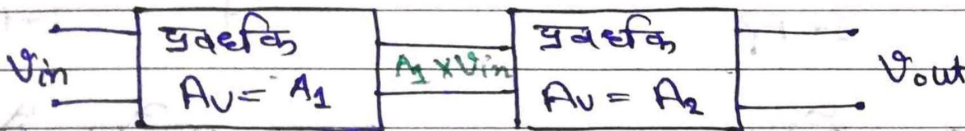(vi) श्रेणीक्रम (cascade रूप) में जुड़े प्रवर्धकों का संयुक्त वोल्टा लाभ




$$V_{out} = A_2 \times A_1 \times V_{in}$$

NEET 2020

संयुक्त लाभ

(vii) पुनर्भरण (feedback)

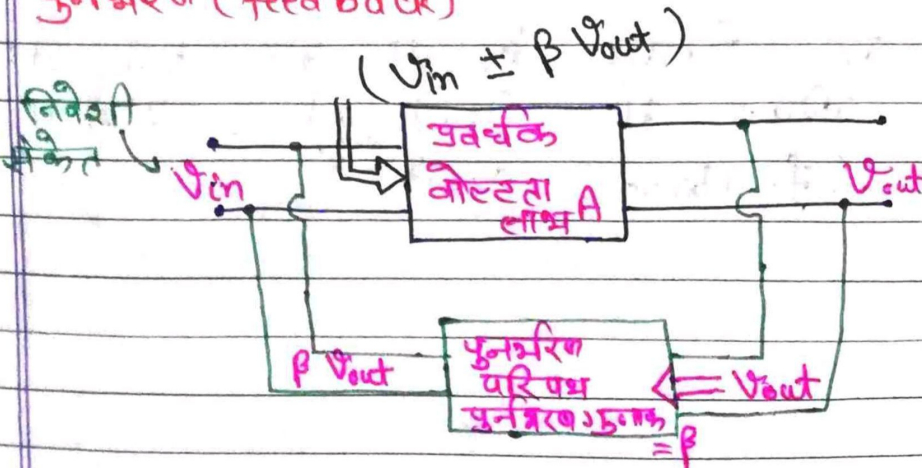


For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

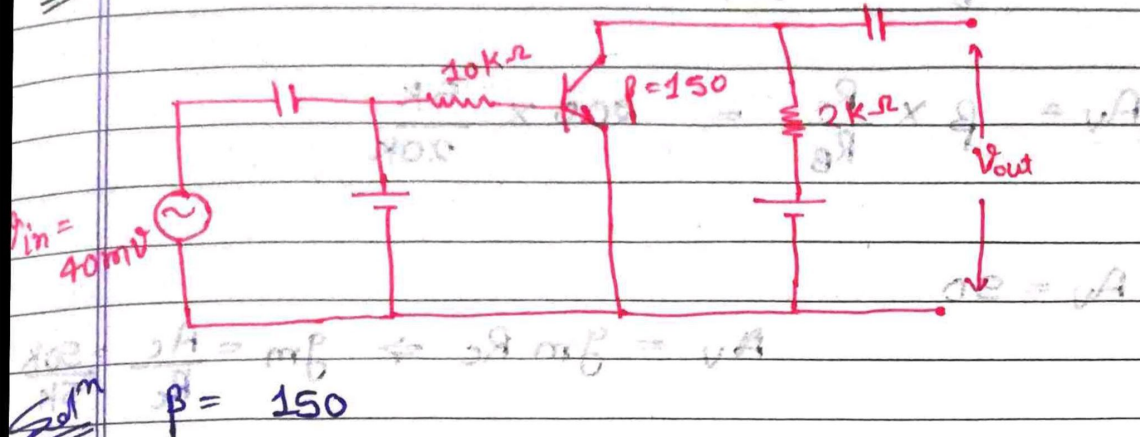Q. दिए गए प्रवर्धक का A_v , A_p व g_m व V_{out} ज्ञात करें



$$A_v = \beta \times \frac{R_c}{R_B} = 150 \times \frac{2K}{10K} = 30$$

$$A_v = 30 \rightarrow A_p = A_v \times \beta = 30 \times 150 = 4500$$

$$A_v = g_m \times R_c = g_m = \frac{A_v}{R_c}$$

$$V_{out} = A_v \times V_{in}$$

Q. ट्रांजिस्टर के CE विन्यास में आधार धारा को $10\mu A$ से $20\mu A$ तक परिवर्तित करने पर संग्रहक धारा $1mA$ से $3mA$ तक परिवर्तित होती है तथा इसका आधार प्रतिरोध $20K\Omega$ तथा संग्रहक प्रतिरोध $5K\Omega$ है तो β , A_v , A_p , g_m ज्ञात करें-

$$I_B = 10\mu A \text{ से } 20\mu A$$

$$I_C = 1mA \text{ से } 3mA$$

$$R_B = 20K\Omega \quad R_C = 5K\Omega$$

$$\beta, A_v, A_p \text{ व } g_m$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

$$V_{out} = A (V_{in} \pm \beta V_{out}) \Rightarrow V_{out} = A V_{in} \pm A\beta V_{out}$$

$$V_{out} \mp A\beta V_{out} = A V_{in}$$

$$V_{out} (1 \mp A\beta) = A V_{in}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A}{1 \mp A\beta} = \text{पुनर्भरण के साथ वोल्टता लाभ} = A_f$$

ऋणात्मक पुनर्भरण

धनात्मक पुनर्भरण

$$\left[A_f = \frac{A}{1 + A\beta} \right]$$

$$\left[A_f = \frac{A}{1 - A\beta} \right]$$

→ इनका उपयोग प्रवर्धक वोल्टता को नियंत्रित करने में करते हैं।

→ इनका उपयोग दोलित्र (Oscillation) में करते हैं।

दोलित्र द्वारा वि० चु० तरंग रेडियो तरंग उत्पन्न करते हैं।

→ प्रवर्धक की निगति वोल्टता का कुछ अंश पुनः निवेशी परिपथ में भेजने की प्रक्रिया को पुनर्भरण (feedback) कहते हैं।

तब $\Rightarrow$ धनात्मक पुनर्भरण

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

$$\beta = \frac{\Delta I_c}{\Delta I_B} = \frac{2 \text{ mA}}{10 \mu\text{A}} = \frac{2 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-6}} \quad \beta = 200$$

$$A_v = \beta \times \frac{R_c}{R_B} = 200 \times \frac{5 \text{ K}}{20 \text{ K}}$$

$$A_v = 50$$

$$A_v = g_m R_c \Rightarrow g_m = \frac{A_c}{R_c} = \frac{50 \text{ K}}{5 \text{ K}}$$

$$A_p = A_v \times \beta$$

प्रवर्धक का वोल्टता लाभ 40 है तथा निवेशी प्रतिरोध 5 K Ω व निगति प्रतिरोध 10 K Ω है तो इसका शक्ति लाभ ज्ञात करें-

$$R_{out} = 10 \text{ K}\Omega \quad P = \frac{V^2}{R}$$

$$R_{in} = 5 \text{ K}\Omega$$

$$A_p = \frac{(A_v)^2}{\left(\frac{R_{out}}{R_{in}}\right)} = \frac{40 \times 40}{\frac{10}{5}} = 800$$

ट्रांजिस्टर के CE विन्यास का वोल्टता लाभ 20 है तथा निवेशी वोल्टता $10 \sin \omega t + \pi/4$ mV है तो निगति वोल्टता होगी ?

$$(i) 200 \sin(\omega t + \pi/4) \text{ mV}$$

$$(ii) 200 \cos(\omega t + \pi/4) \text{ mV}$$

$$(iii) 200 \sin(\omega t + 5\pi/4) \text{ mV}$$


$$(iv) 200 \cos(\omega t + 5\pi/4) \text{ mV} \quad V_{out} = 10 \times 20 \sin(\omega t + \frac{\pi}{4} + \pi) \text{ mV}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

Q. निम्नलिखित वोल्टता V_{out} ज्ञात करें

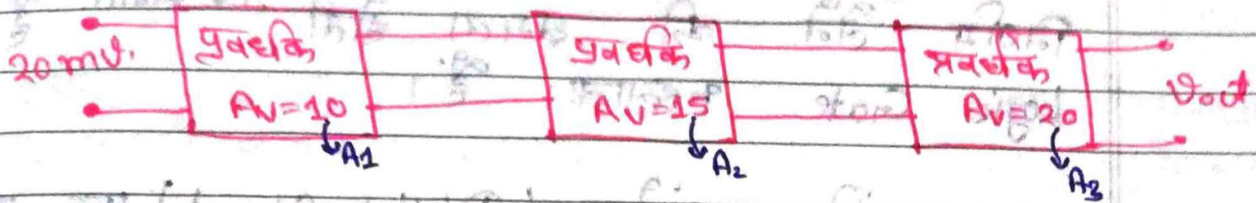

Soln $V_{out} = (A_1 \times A_2 \times A_3) V_{in}$

$$V_{out} = (10 \times 15 \times 20) \times 20 \times 10^{-3}$$

$$V_{out} = 60 \text{ volt}$$

(प्रथम अंक) $10 \times 15 \times 20$

(द्वितीय अंक) $10 \times 15 \times 20$

10 $10 \times 15 \times 20$ $10 \times 15 \times 20$

10 $10 \times 15 \times 20$ $10 \times 15 \times 20$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

Boolean Algebra

AND प्रक्रिया

OR प्रक्रिया

$A + B + A + A$

NOT प्रक्रिया

→ गुणन

→ योग

→ संयुग्मी या व्युत्क्रम

→ Dot (.) से व्यक्त

→ Plus (+) से व्यक्त

→ bar (-) से व्यक्त

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$0 + 0 = 0$$

$$\overline{0} = 1$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$\overline{1} = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

$$1 + 1 = 1$$

$$A \cdot A = A$$

$$A + A = A$$

$$\overline{\overline{A}} = A$$

$$0 \cdot A = 0$$

$$0 + A = A$$

$$A \cdot \overline{A} = 0$$

$$1 \cdot A = A$$

$$1 + A = 1$$

$$A + \overline{A} = 1$$

De Morgan प्रमेय

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

A

B

$\overline{A}$

$\overline{B}$

A+B

A·B

$\overline{A+B}$

$$(\overline{A+B}) = (\overline{A} \cdot \overline{B}) = (\overline{A} \cdot \overline{B}) = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$0 \cdot 0 = 1$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

For more free Study material


visit : www.sbgstudy.com

⇒ Logic Gates (लार्किक द्वार) :-

- वह विद्युत परिपथ जिसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है तर्क संगत (Logical) Logic Gate कहलाता है।
- यह अंकीय संकेत (Digital Signal) पर कार्य करता है।
- द्विआधारी संकेत अंकीय संकेत का भाग है।
- वह संकेत जिसमें केवल दो ही मान या स्तर विद्यमान होते हैं द्विआधारी संकेत कहलाता है।

Digital Signal (अंकीय संकेत)

Binary Signal (द्विआधारी संकेत)

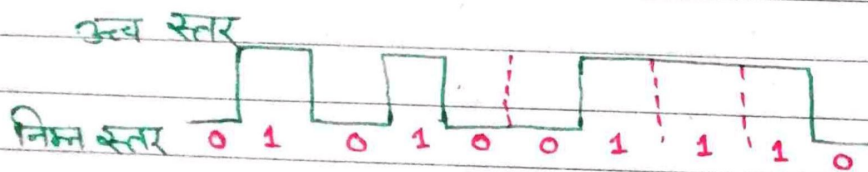

उच्च स्तर (High Level) ⇒ ON या ON या

निम्न स्तर (Low Level) ⇒ OFF या OFF या

Symbol
1
0

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

Ex. $A + A + A + A = A$

Ex. $A + A + B = A + B$

Ex. $A \cdot A \cdot A \cdot A = A$

Ex. $A \cdot A \cdot A \cdot B = A \cdot B$

Ex. $1 + A + B = 1$

Ex. $1 + A \cdot B + C = 1$

Ex. $A + A \cdot B = A(1 + B) = A(1) = A$

Ex. $A(A + B) = A \cdot A + A \cdot B = A + A \cdot B = A(1 + B) = A(1) = A$

Ex. $A \cdot \bar{B} = \bar{A} + \bar{\bar{B}} = \bar{A} + B$

Ex. $\bar{A} + \bar{B} = \bar{\bar{A} \cdot \bar{B}} = \overline{A \cdot B}$

Ex. $A \cdot \bar{B} + \bar{A} = \overline{A \cdot \bar{B}} \cdot \bar{A} = (\bar{A} + \bar{\bar{B}}) \bar{A} = \bar{A} \bar{A} + \bar{A} B = \bar{A} B$

Ex. $\bar{A} + \bar{B} \cdot C = \bar{A} \cdot \overline{\bar{B} \cdot C} = A \cdot (\bar{\bar{B}} + \bar{C}) = A(B + \bar{C}) = AB + A\bar{C}$

Ex. $A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B = (\bar{A} \cdot \bar{B}) \cdot (\bar{A} \cdot B) = (\bar{A} + \bar{\bar{B}}) (\bar{A} + B) = (\bar{A} + B) (A + \bar{B}) = \bar{A} \cdot A + \bar{A} \cdot \bar{B} + BA + B \cdot \bar{B} = AB + \bar{A} \cdot \bar{B}$


$(A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B) = A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$ Logical decision

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com


Electronic
परिपथ

0 → 0V या 1 → 5V या V_{cc}

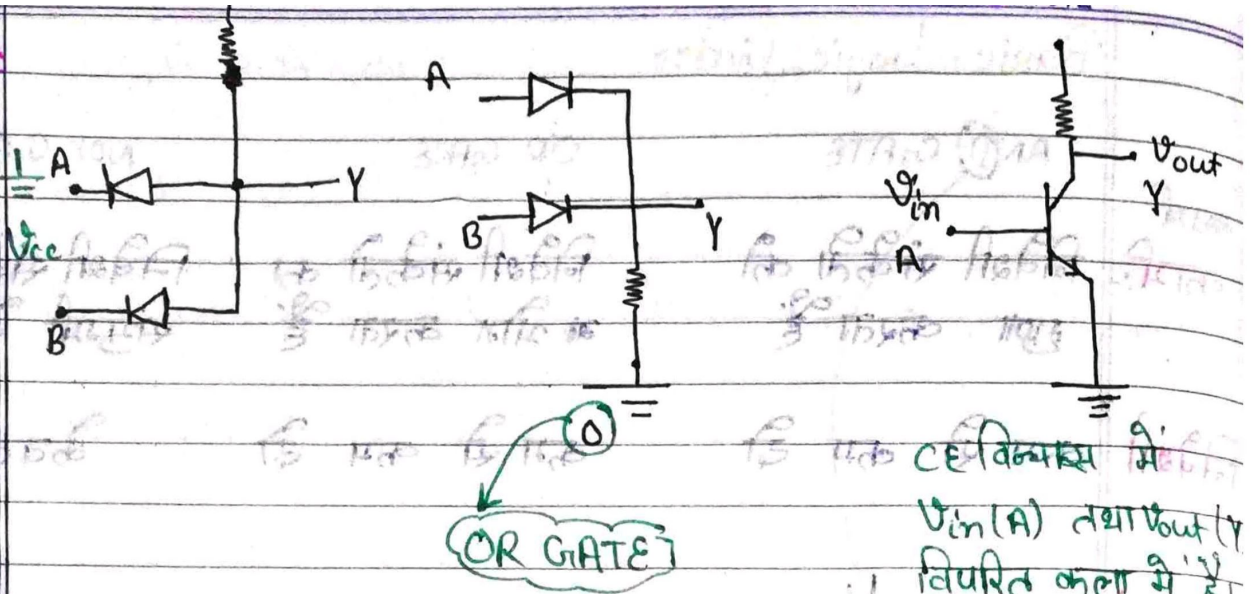

OR GATE

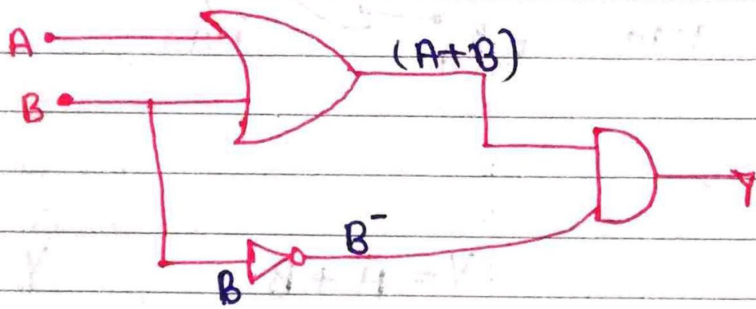यहाँ एक CE विन्यास में V_{in}(A) तथा V_{out}(Y) विपरित कला में हैं।



$$Y = (A+B) \bar{B}$$

$$Y = A\bar{B} + B\bar{B}$$

$$Y = A\bar{B}$$


Note:-

Logic Gate के सम्बन्ध में स्थित वृत्त सर्वत्र को व्यक्त करता है।

NOT GATE



$$Y = \bar{A} \cdot B$$

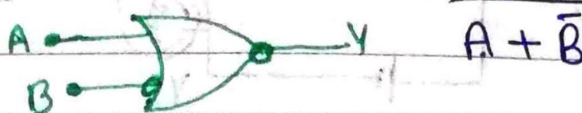

$$A + \bar{B}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

Basic Logic Gates

AND GATE

OR GATE

NOT GATE

कार्य: निवेशी संकेतों को गुणा करता है।

निवेशी संकेतों का अ योग करता है।




निवेशी संकेत का संतुल्य देता है।

निवेशी कम से कम दो

कम से कम दो

केवल एक

Symbol

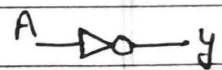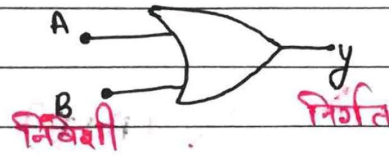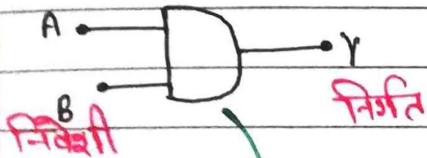

Boolean समी. यह समी. नेगेटिव निवेशी में संभव है।

$$Y = A \cdot B$$

$$Y = A + B$$

$$Y = \bar{A}$$

सत्यता सारणी




A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	Y
0	1
1	0

विद्युत परिपथ

0 → OFF
1 → ON

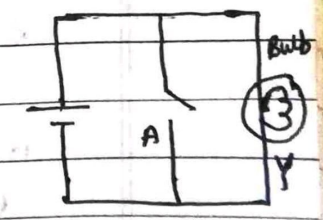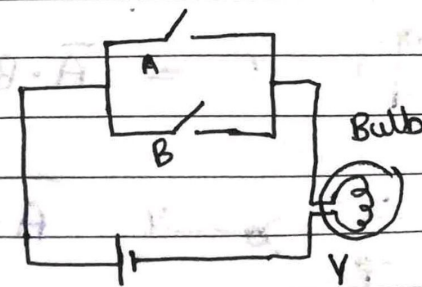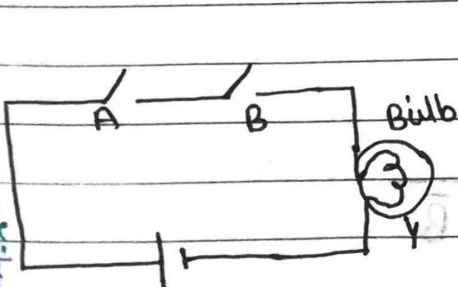


For more free Study material
visit : www.sbgstudy.com

⇒ Universal Logic Gate (सार्वत्रिक Logic Gate)

NAND Gate

AND + NOT $\Rightarrow$ NAND

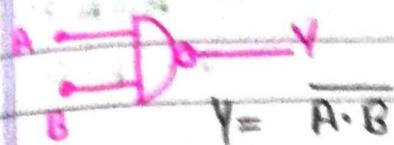

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR Gate

OR + NOT $=$ NOR




A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NAND $\rightarrow$ other Gate

NOR $\rightarrow$ other Gate


(1.) NAND $\rightarrow$ NOT

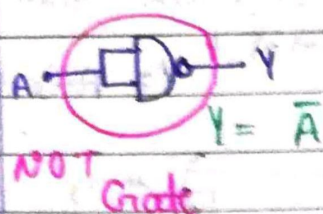


(2.) NOR $\rightarrow$ NOT



(3.) NAND $\rightarrow$ AND

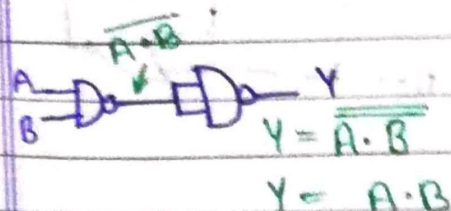

(4.) NOR $\rightarrow$ AND OR

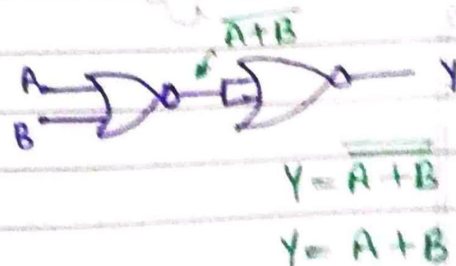

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

$$Y = A(\overline{AB}) \cdot B(\overline{AB})$$

$$Y = \overline{A(\overline{AB}) + B(\overline{AB})}$$

$$Y = A(\overline{A}B) + B(\overline{A}B)$$

$$Y = A(\overline{A} + \overline{B}) + B(\overline{A} + \overline{B})$$

$$Y = A\overline{A} + A\overline{B} + \overline{A}B + B\overline{B}$$

$$Y = A\overline{B} + \overline{A}B$$

NAND → अन्य Gate

आवश्यक

Gate

NAND Gates

↓

की सं०

NOT → 1

AND → 2

OR → 3

NOR → 4

Ex-OR → 4

NOR → अन्य Gate

आवश्यक

Gate

NOR Gates

↓

की सं०

NOT → 1

OR → 2

AND → 3

NAND → 4


Ex NOR → 4

For more free Study material


visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE


(3.) NAND → OR Gate

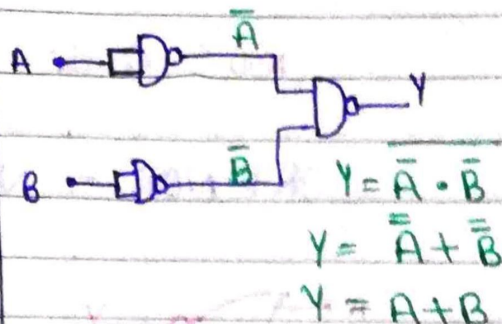


(3.) NOR → AND

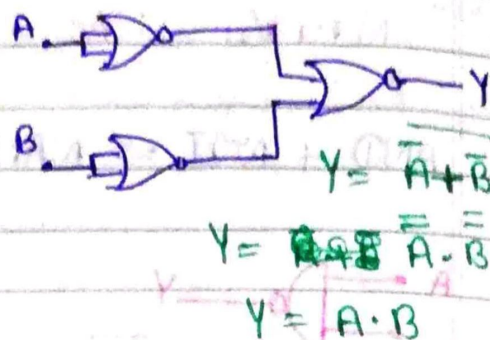

(4.) NAND → NOR Gate

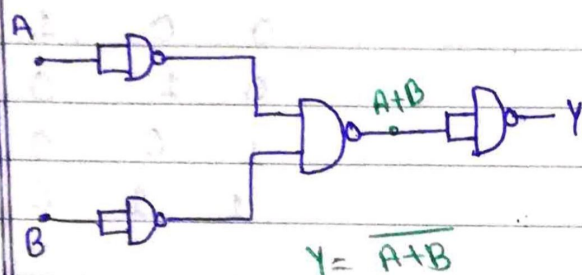


(4.) NOR → NAND Gate

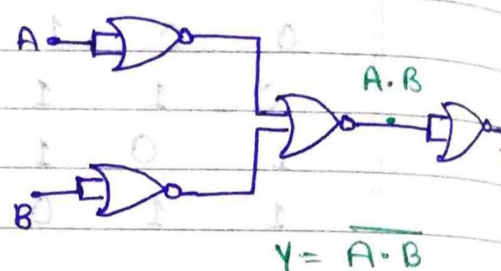

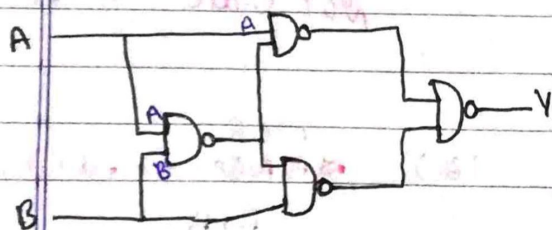(5.) NAND → Ex OR Gate

Ex-OR Gate का निगति


$$Y = A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B$$



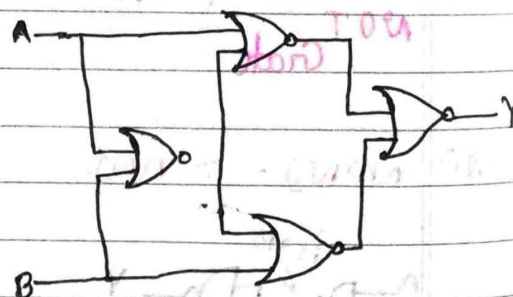(5.) NOR → Ex NOR Gate

Ex NOR Gate का निगति

$$Y = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$$




For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

Q. निम्नलिखित ज्ञात करें -

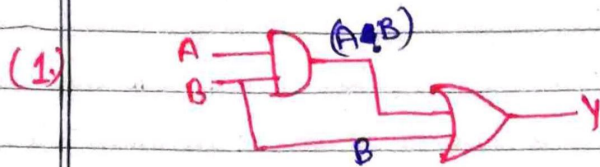


$$Y = (A \cdot B) + B$$

$$Y = (A+1) \cdot B$$

$$Y = (1) \cdot B = B$$

$$Y = B$$

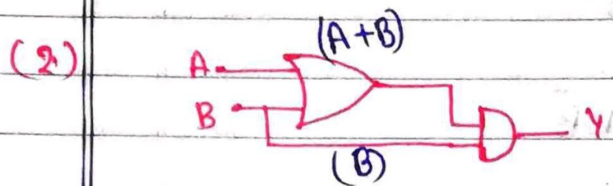


$$Y = (A+B) \cdot B$$


$$Y = A \cdot B + B \cdot B$$

$$Y = (A \cdot B) + B$$

$$Y = (A+1) \cdot B = (1) \cdot B = B$$

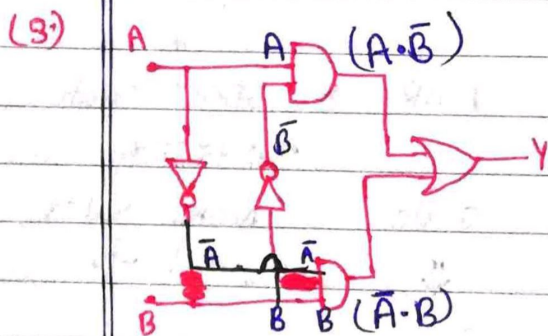
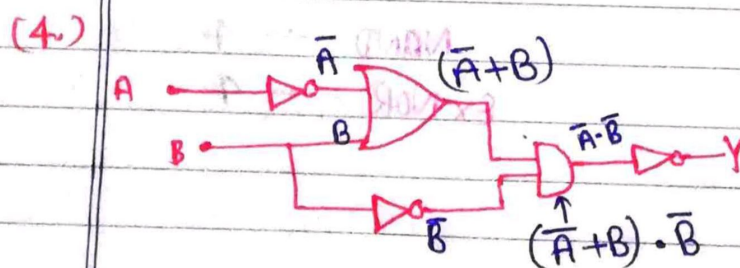
$$Y = (A \cdot \bar{B}) + (\bar{A} \cdot B)$$



$$Y = \overline{A \cdot B}$$

$$Y = \bar{A} + \bar{B}$$

$$Y = A + B$$

$$= \bar{A} \bar{B} + B \bar{B}$$

$$= \bar{A} \bar{B}$$


For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE


Q. दिया गया Logic परिपथ किस Logic Gate की तरह व्यवहार करेगा ?

(1.)

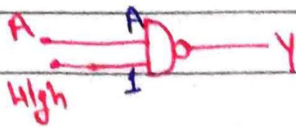

$$Y = \bar{A} \quad [\text{NOT Gate}]$$

(2.)

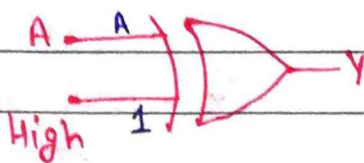


$$Y = A\bar{A} + \bar{A}A$$

$$Y = A \cdot 1 + \bar{A} \cdot 1$$

$$Y = \bar{A} \quad [\text{NOT Gate}]$$

(3.)

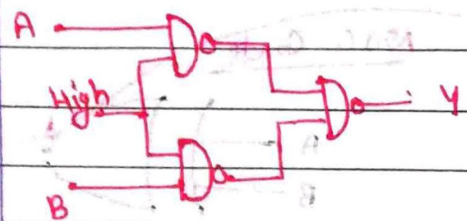


$$Y = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B}}$$

$$Y = \overline{\bar{A}} + \overline{\bar{B}}$$


$$Y = A + B \quad [\text{OR Gate}]$$

(4.)

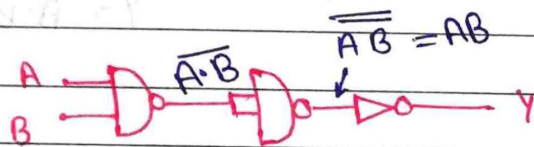

$$Y = \overline{A \cdot B} \quad [\text{NAND Gate}]$$

(5.)

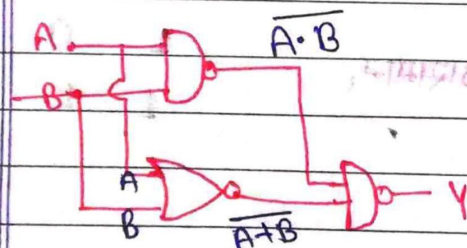

$$Y = \overline{A \cdot B} + \overline{A + B}$$

$$Y = \overline{A \cdot B} + \overline{A + B}$$

$$Y = AB + (A + B)$$

$$Y = A(B + 1) + B$$

$$Y = A + B \Rightarrow \text{OR Gate}$$

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

~~दिया गया Logic परिपथ किस Logic Gate की तरह व्यवहार करेगा ?~~

⇒ अन्य Logic Gate :-


Exclusive - OR Gate

या

Ex. - OR Gate

या

XOR Gate

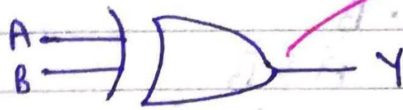

$$Y = A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$$

A	B	Y
---	---	---

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

जब A व B समान
तो $Y = 0$

जब A व B असमान
तो $Y = 1$

Exclusive - NOR Gate


या

Ex. - NOR Gate

या

XNOR Gate

NOT - Gate

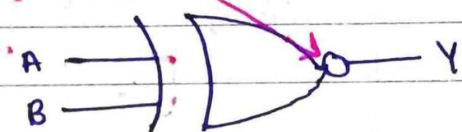

$$Y = A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$$

A	B	Y
---	---	---

0 0 1

0 1 0

1 0 0



1 1 1

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com


CAREER INSTITUTE

Ex.

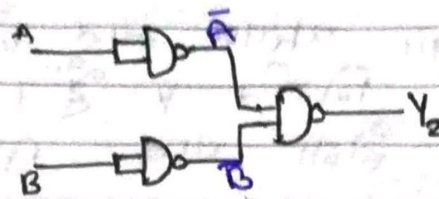
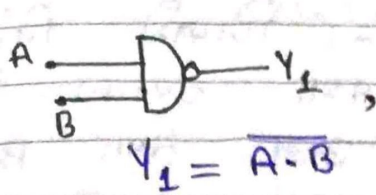


$$\overline{A \cdot B} = A + B$$

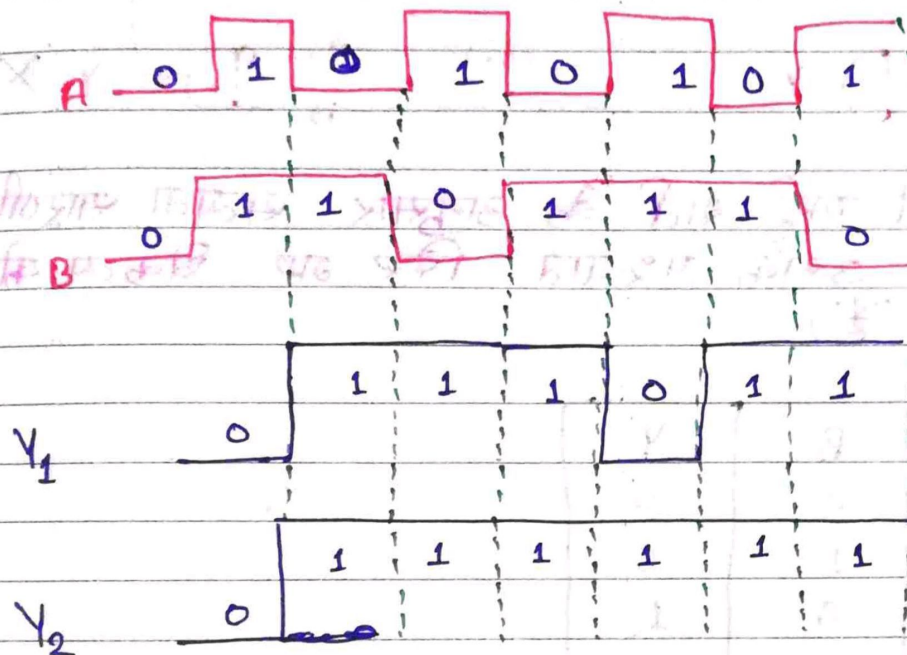निर्गति Y_1 व Y_2 ज्ञात करें यदि A व B निम्न हैं:



Q. Box में उपरोक्त Logic Gate पहचानिए-

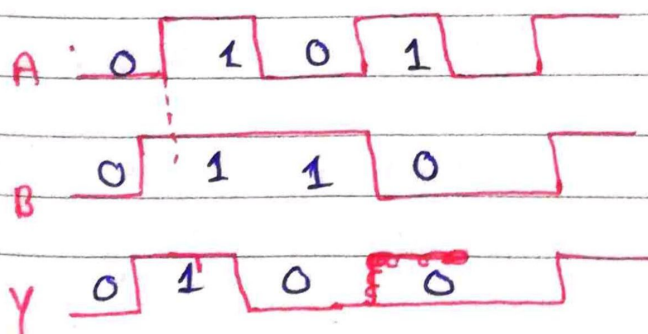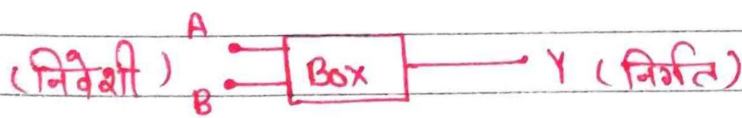

उत्तर

A	B	Y
0	0	0
1	1	1
0	1	0
1	0	0







AND Gate.

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

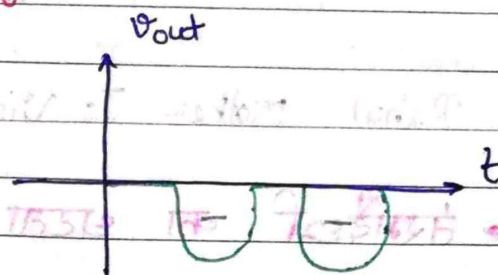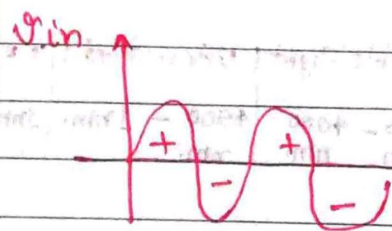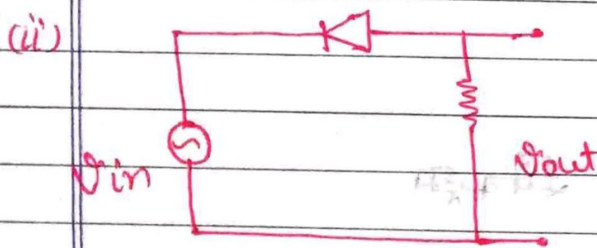
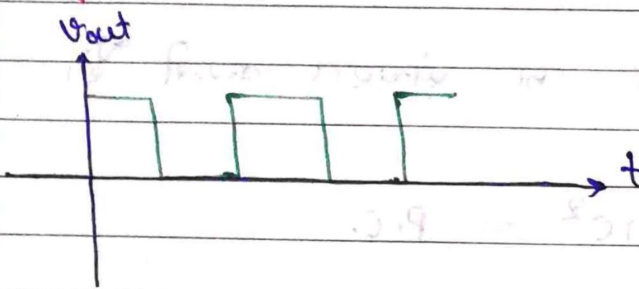
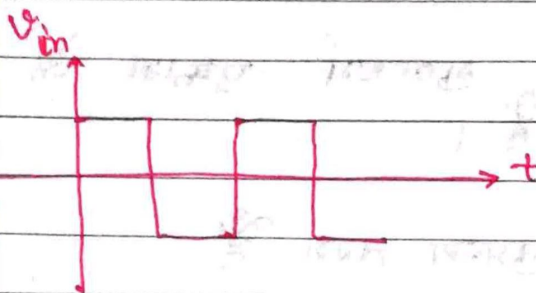
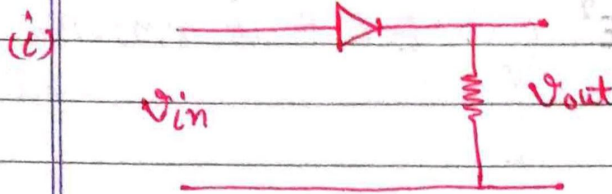
Q. दिए गए निवेशी के लिए दिष्टकारी का निर्गत ज्ञात करें-



For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

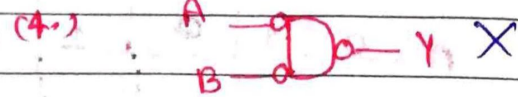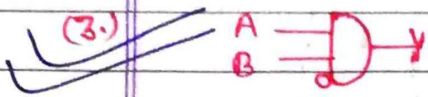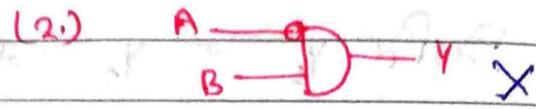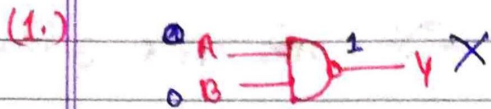Q. वह Logic परिपथ ज्ञात करें - जिसमें निवेशी A व B तथा निगति Y है। तथा इसका निगति उत्पत्ती तभी होगा जब A उत्पत्ती तथा B निम्न होगा







Condi → पहले दी गई शर्त के अनुसार सत्यता सारणी प्राप्त करें, - उसके पश्चात दिए गए विकल्पों की जांच करनी है।

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

For more free Study material

visit : www.sbgstudy.com

CAREER INSTITUTE

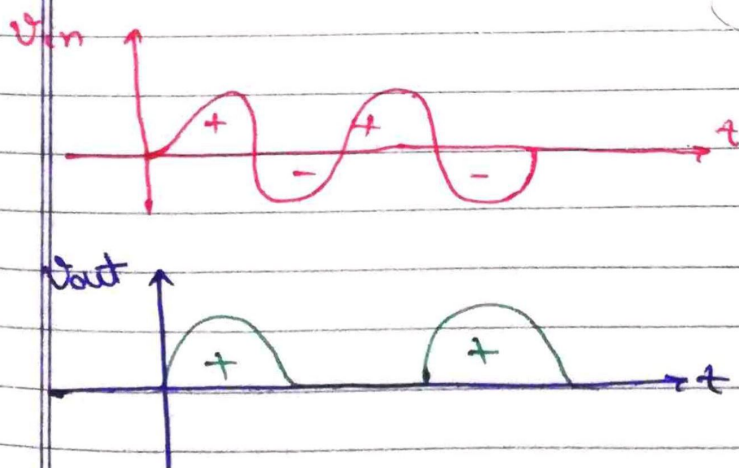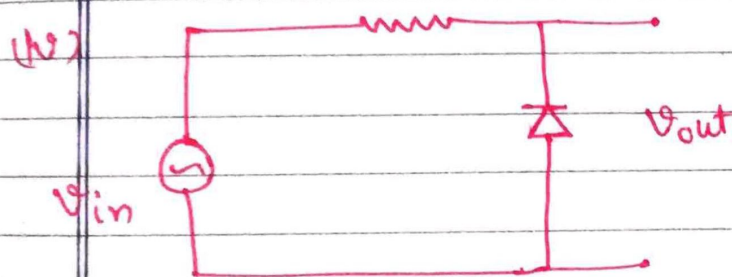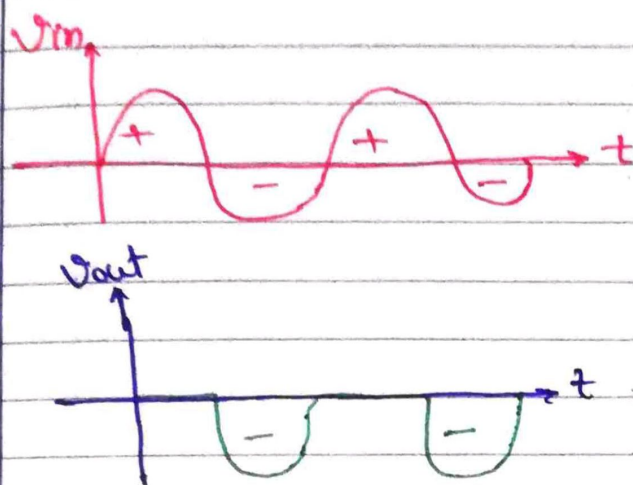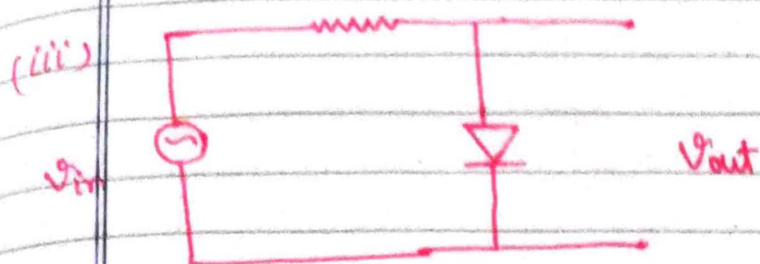

NOTE:-

जब Diode
ON होगा
तो उस पर
वोल्टता 0 होगी।